

فصل ۳

مدارهای یکسوکننده

۱- مقدمه

دیودها و تریستورها در مدارهای الکتریکی والکترونیکی کاربردهای فراوانی دارند. همچنین این وسایل نیمه‌هادی بطور وسیع در مدارهای الکترونیک قدرت به منظور تبدیل توان الکتریکی از ac به dc مورد استفاده قرار می‌گیرند. مبدل $ac - dc$ "معمولًا" به یکسوکننده^۱ موسم است و یکسوکننده‌های دیویدی خروجی dc ثابت را فراهم می‌نمایند. به منظور بدست آوردن ولتاژ خروجی قابل کنترل، در مدارهای یکسوکننده بجای دیود از تریستور استفاده می‌شود. به این نوع مبدل قابل کنترل نیز مبدل $ac-dc$ گفته می‌شود. در این فصل به بررسی این نوع مبدل پرداخته و بررسی سایر مبدلها را به فصول بعدی موکول می‌نماییم.

۲- انواع مدارهای یکسوکننده

مدار یکسوکننده^۲ مداری است که یک منبع تغذیه ac را به یک بار dc متصل می‌کند، به عبارت دیگر ولتاژ متناوب تغذیه را به ولتاژ مستقیم تبدیل می‌نماید. ولتاژ مستقیم حاصل معمولاً نظیر ولتاژ باطری مسطح نمی‌باشد بلکه در برگیرنده مولفه ریپل (تموج)^۳ است. مدارهای متعددی که تشریح خواهند شد اگر چه همگی خروجی dc را تولید می‌نمایند لیکن با توجه به میزان ریپل موجود در آنها و مقدار متوسط ولتاژ، ضریب بهره و اثربار^۴ آنها بر روی سیستم تغذیه، با یکدیگر تفاوت دارند. مدارهای یکسوکننده بطور کلی به دو دسته مدارهای

1- Rectifier

2- Rectifier circuit

3- Ripple

4- Load effect

یکسو کننده نیم موج^۱ و تمام موج^۲ تقسیم می شوند. مدارهای نیم موج، مدارهایی هستند که در آنها بر روی هر خط منبع تغذیه ac یک وسیله یا عنصر یکسو کننده قرار دارد و کاتد این عناصر بهم متصل گردیده و بار dc را تغذیه می کنند و خط برگشت از بار به خط خنثای منبع تغذیه متصل می گردد. اصطلاح نیم موج بیانگر این حقیقت است که جریان در هر یک از خطوط تغذیه ac در یک جهت است. جهت توصیف این مدارها می توان از اصطلاح یک راهه یا یکطرفه^۳ استفاده کرد.

مدارهای یکسو کننده تمام موج، مدارهایی هستند که در آنها عمل^a دو مدار یکسو کننده نیم موج بطور سری قرار گرفته اند، یکی از آنها بار را تغذیه می نماید و مدار دیگر جریان بار را مستقیماً به خطوط ac بر می گرداند و در نتیجه نیازی به خط خنثای منبع ac نمی باشد. از اصطلاح تمام موج به این دلیل استفاده می گردد که در حقیقت جریان در هر یک از خطوط تغذیه ac گرچه لزوماً متقاض نیست، متنابض می باشد. مدارهای یکسو کننده تمام موج عموماً^a مدارهای پل^۴ نامیده می شوند و همچنین به مدارهای دو طرفه^۵ موسومند.

از نقطه نظر کنترل، مدارهای یکسو کننده را می توان در سه طبقه، کنترل نشده،^۶ تمام کنترل شده^۷ و نیمه کنترل شده،^۸ قرار دارد. در مدارهای یکسو کننده کنترل نشده فقط از دیوب دستفادة شده است و دامنه ولتاژ خروجی ثابت و به اندازه دامنه ولتاژ ورودی است. در مدارهای یکسو کننده تمام کنترل شده، عناصر یکسو کننده تریستورها یا ترانزیستورهای قدرت می باشند و در این مدارها ولتاژ خروجی ac ، تابعی از دامنه ولتاژ تغذیه ac و زاویه آتش تریستورهاست. مدارهای نیمه کنترل شده شامل ترکیبی از دیودها و تریستورها هستند و در مقایسه با مدارهای تمام کنترل شده، کنترل ولتاژ خروجی آنها در سطح محدود تری انجام می گیرد. در مدارهای نیمه کنترل شده و کنترل نشده عبور توان فقط از منبع تغذیه ac به بار dc میسر است و به همین دلیل اغلب به عنوان مبدل‌های یکطرفه^۹ توصیف می شوند. لیکن در مدارهای تمام کنترل شده می توان با کنترل زاویه آتش امکان عبور توان از بار به منبع تغذیه را فراهم کرد، بنابراین عبور توان در هر دو جهت میسر است و به همین دلیل اغلب به عنوان مبدل‌های دو طرفه^{۱۰} توصیف می شوند. در این مبدلها وقتی توان از منبع به بار انتقال می یابد گفته می شود که مبدل در حالت یکسو کننده‌گی کار می کند، و هنگامیکه توان از بار به منبع تغذیه انتقال

1- Half wave

2- Full wave

3- Single way

4- Bridge circuits

5- Double - way

6- Uncontrolled

7- Fully - Controlled

8- Half - Controlled

9- Unidirectional converters

10 - Bidirectional converters

می‌باید گفته می‌شود که مبدل در حالت معکوس کنندگی کار می‌کند. مدارهای یکسوکننده غالباً به وسیله تعداد پالس توصیف می‌گردند و تعداد پالس روشی است که براساس آن مشخصه خروجی یک مدار مفروض تعریف می‌شود و تعداد پالس بیانگر میزان تکرار یا تواتر در شکل موج ولتاژ مستقیم خروجی در خلال یک سیکل منبع تغذیه ac است و گاهی بر حسب فرکانس ریپل شکل موج بیان می‌گردد. تعداد پالس در حقیقت معرف تعداد عملیات سوئیچینگ (کلیدزنی) در خلال یک سیکل شکل موج تغذیه ac است که در آنها انتقال بار بین هر یک از دیودها، تریستورها و... صورت می‌گیرد.

۳-۳ دیود کمتواسیون^۱

همانطوریکه در فصل ۱ ملاحظه کردیم اگر برای تغذیه یک بار اندوکتیو از یک دیود یا تریستور استفاده کنیم، ولتاژ بار در مدت زمان هدایت، معکوس می‌گردد. اگر مطابق شکل ۱-۳ یک دیود در دوسر بار قرارگیرد از معکوس شدن ولتاژ ممانعت می‌نماید. به چنین دیودی، دیود کمتواسیون گفته می‌شود که غالباً در مدارهای کنترل نشده یا نیمه کنترل شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در خلال معکوس شدن ولتاژ دوسر بار، جریان بار از یکسوکننده اصلی به دیود انتقال می‌باید و در نتیجه به تریستورها اجازه داده می‌شود تا دوباره حالت مسدود^۲ خودشان را بازیابند. جریان دیود کمتواسیون به وسیله انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی اندوکتانس بار، حفظ می‌گردد. البته این دیود به صورتهای مختلف مانند دیود هرزگرد^۳ دیود پاس^۴ توصیف شده است لیکن بهترین توصیف همان دیود کمتواسیون (دیود انتقال دهنده یا جابجا کننده) است، زیرا به هنگام معکوس شدن ولتاژ بار، نقش انتقال دادن^۵ جریان از یکسو کننده به دیود را به عهده می‌گیرد.

اگر در شکل ۱-۳ کلید S_۱ برای مدت زمان ۱ بسته شود، جریان باربر قرار می‌شود و در هنگام باز شدن کلید مسیر عبور جریان بار توسط دیود D فراهم می‌گردد. بنابراین می‌توان مدار معادل شکل ۱-۳ ب برای عملکرد دو حالت در نظر گرفت. جریانها برای دو حالت به ترتیب ۱ و ۲ در نظر گرفته شده است.

در خلال حالت (۱)، جریان عبوری از دیود برابر است با

$$i_1(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t/R}) \quad (1-3)$$



1- Commutating Diode

2- Blocking state

3- Freewheeling Diodes

4- By pass

5- Commutate

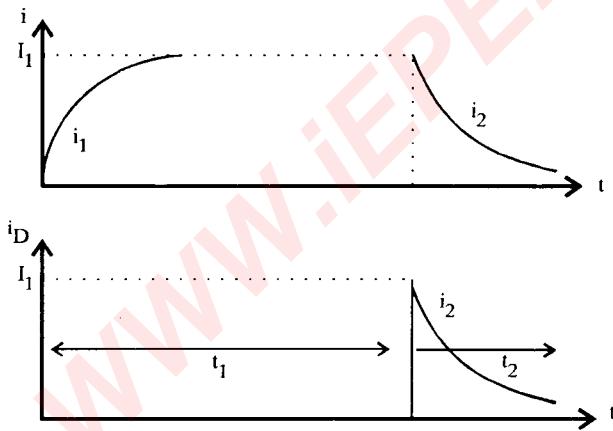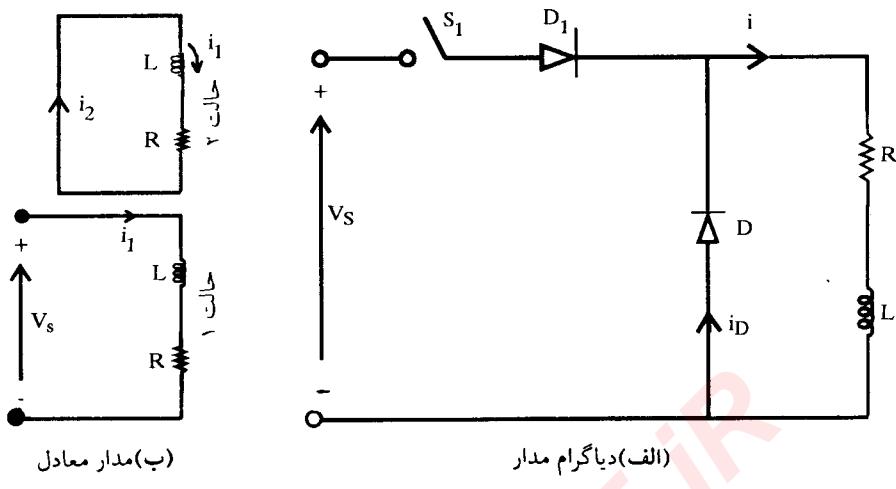

شکل ۱-۳ مدار یکسو کننده همراه با دیود کمotaسیون

اگر کلید در لحظه $i_1 = 1$ بسته شود، جریان در آن لحظه برابر خواهد شد با

$$I_1 = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t_1 R/L}) \quad (2-3)$$

اگر زمان t_1 به اندازه‌ای باشد که جریان به مقدار ماندگار خود برسد جریان عبوری از بار برابر $\frac{V_s}{R}$ خواهد بود.

در خلال حالت (۲)، با بازشدن کلید، جریان بار مدار خود را از طریق دیورد کموتاسیون می‌بندد، و این جریان از معادله زیر بدست می‌آید.

$$Ri_1 + L \frac{di_1}{dt} = 0 \quad (3-3)$$

با مقدار اولیه i_1 ، از حل معادله فوق مقدار جریان عبوری از دیورد کموتاسیون بدست می‌آید، یعنی

$$i_1(t) = i_1 e^{-t R/L} \quad (4-3)$$

باگذشت زمان جریان بطور نمایی تنزل می‌باید و اگر $L/R = t_2 - t_1$ باشد جریان در t_2 به صفر کاهش پیدا می‌کند. شکل موجها در شکل ۱-۳ پ نشان داده شده است.

۴-۳ پارامترهای ارزیابی رفتار مدار
از آنجاییکه با مدارهای متعدد یکسو کننده مواجه هستیم، نحوه عملکرد آنها به کمک پارامترهایی که محاسبه خواهند شد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، این پارامترها عبارتند از:

- مقدار متوسط یا میانگین ولتاژ خروجی (ولتاژ بار)
- مقدار متوسط جریان خروجی (جریان بار)
- توان خروجی P_{dc}
- مقدار V_{rms} ولتاژ خروجی
- مقدار I_{rms} جریان خروجی
- توان خروجی P_{ac}

● بازده (یا نسبت یکسو سازی) یک یکسو کننده، عددی است حائز اهمیت که میزان موثر بودن آن در یکسو کنندگی را بیان می‌کند و بصورت زیر تعریف می‌شود:

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} \quad (5-3)$$

که در آن

$$P_{dc} = V_{dc} I_{dc} \quad (6-3)$$

$$P_{ac} = V_{rms} I_{rms} \quad (7-3)$$

ولتاژ خروجی را می‌توان ترکیبی از دو مولفه در نظر گرفت، یکی مولفه dc و دیگری مولفه ac با ریپل است.

- مقدار موثر یا (rms) مولفه ac و لتاژ خروجی برابر است با

$$V_{ac} = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{dc}^2} \quad (8-3)$$

- ضریب شکل^۱ که معیاری برای سنجش شکل موج ولتاژ خروجی است برابر است با

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} \quad (9-3)$$

● ضریب ریپل (تموج)^۲ که معیاری برای سنجش میزان ریپل موجود است به شکل زیر تعریف می‌شود.

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} \quad (10-3)$$

با قرار دادن معادله (۸-۳) در معادله (۱۰-۳) ضریب ریپل به فرم زیر بیان می‌شود.

$$RF = \sqrt{\left(\frac{V_{rms}}{V_{dc}}\right)^2 - 1} = \sqrt{FF^2 - 1} \quad (11-3)$$

- ضریب بهره‌برداری ترانسفورماتور^۳ بصورت زیر تعریف می‌شود.

$$TUF = \frac{P_{dc}}{V_s I_s} \quad (12-3)$$

که در آن V و I مقادیر rms ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتور است.

- ضریب جابجایی^۴ بصورت زیر بیان می‌شود.

$$DF = \cos \phi \quad (13-3)$$

که در آن ϕ زاویه بین مولفه‌های اصلی جریان و ولتاژ ورودی است و زاویه جابجایی^۵ نامیده می‌شود.

- ضریب هارمونیک^۱ جریان ورودی به شکل زیر تعریف می‌شود.

$$HF = \left(\frac{I_s^1 - I_s^2}{I_s^1} \right)^{\frac{1}{2}} = \left[\left(\frac{I_s^1}{I_s^2} \right)^2 - 1 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (14-3)$$

که در آن I_1 مقدار موثر مولفه اصلی و I_2 مقدار موثر کل جریان ورودی است.

- ضریب توان^۲ ورودی بصورت زیر تعریف می‌شود.

$$PF = \frac{V_s I_1}{V_s I_s} \cos \phi = \frac{I_1}{I_s} \cos \phi \quad (15-3)$$

توجه! - اگر جریان ورودی سینوسی خالص باشد، $I_1 = I_s$ و ضریب توان PF برابر ضریب جابجایی DF خواهد شد. در یک یکسوندۀ ایده‌آل، پارامترهای فوق مقادیر زیر را خواهند داشت:

$$\eta = \% \cdot 100 \quad V_{ac} = 1 \quad FF = 1 \quad TUF = 1 \quad HF = 0 \quad PF = 1$$

۵-۳ یکسوندۀ های غیرقابل کنترل

همان‌طوری که گفته شد باستفاده از دیودها در مدارهای الکترونیک قدرت می‌توان ولتاژ ac را به ولتاژ ثابت dc تبدیل کرد. در این بخش به تشریح انواع این مدارهای یکسوندۀ می‌پردازیم.


۱- یکسوندۀ تکفاز نیم موج^۳ (یکطرفه)

یک یکسوندۀ صنعتی نوع ساده‌ترین نوع یکسوندۀ است که بطور طبیعی در کاربردهای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. لیکن از نقطه نظر فهمیدن اصول کار یکسوندۀ، بررسی آن مفید خواهد بود. دیاگرام مداری آن برای یک بار مقاومتی در شکل ۲-۳ الف نشان داده شده است. در خلال نیم سیکل مثبت ولتاژ ورودی، دیود D_1 هدایت می‌کند و ولتاژ ورودی در دوسر بار ظاهر می‌شود. در خلال نیم سیکل منفی، دیود هدایت نمی‌کند و ولتاژ خروجی صفر است. شکل موجهای خروجی و ورودی در شکل ۲-۳ ب نشان داده شده است.


1- Harmonic factor

2- Power factor

3- Single-phase half-wave

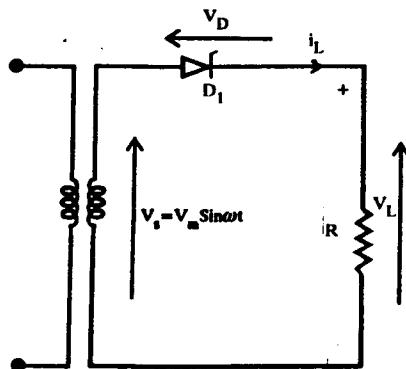

(الف) دیاگرام مداری

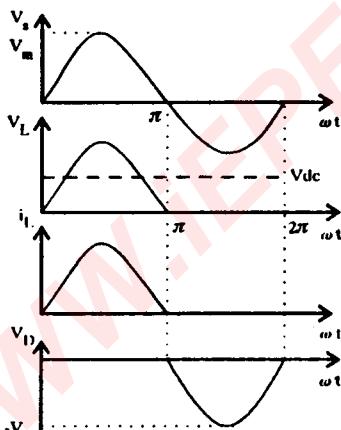

(ب) شکل موجها

شکل ۳-۲ یکسو کننده تکفاز نیم موج با بار مقاومتی

مثال ۱-۳

در یکسو کننده شکل ۳-۲ مطلوب است محاسبه (الف) بازده (ب) ضریب شکل (پ) ضریب ریپل (ت) ضریب بهره برداری ترانسفورماتور (ث) پیک ولتاژ معکوس (PIV)^۱ دیود D_1 .

حل - مقدار متوسط ولتاژ خروجی V_{dc} برابر است با

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt \quad (16-3)$$

همان طوری که در شکل ملاحظه می‌شود در فاصله $0 \leq t \leq T/2$ ، $v_L(t) = 0$ است بنابراین

$$V_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \sin \omega t dt = \frac{-V_m}{T} \left(\cos \frac{\omega T}{2} - 1 \right)$$

با توجه به $f = \frac{1}{T}$ و $\omega = 2\pi f$ داریم :

$$V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 V_m \quad (17-3)$$

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{0.318 V_m}{R}$$

مقدار rms آن برابر است با

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T v_L^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} \quad (18-3)$$

بنابراین برای شکل موج سینوسی در فاصله $0 \leq t \leq T/2$ ، مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} (V_m \sin \omega t)^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 V_m \quad (19-3)$$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{0.707 V_m}{R}$$

با توجه به معادلات (۱۶-۳) و (۱۷-۳)،

$$P_{dc} = (0.318 V_m)^2 / R, P_{ac} = (0.707 V_m)^2 / R$$

با توجه به مقادیر محاسبه شده فوق مقادیر مورد نظر به شرح زیر بدست می‌آیند.

$$\eta = \frac{0.40/5}{0.318V_m^2} = 0.40/5 \quad (5-3)$$

$$FF = 0.5 V_m / 0.318V_m = 1/57 \text{ یا } 1.15\% \quad (9-3)$$

$$RF = \sqrt{1/0.5V^2} - 1 = 1/21 \quad (10-3)$$

(ت) مقدار rms ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور برابر است با

$$V_s = \left[\frac{1}{T} \int_0^T (V_m \sin \omega t)^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 V_m \quad (20-3)$$

مقدار rms جریان ثانویه ترانسفورماتور همان جریان بار است یعنی

$$I_s = \frac{0.5V_m}{R}$$

$$TUF = \frac{P_{dc}}{V_s I_s} = \frac{0.318^2}{0.707 \times 0.5} = 0.286 \quad (12-3)$$




(ث) پیک ولتاژ معکوس یا ولتاژ مسدود برابر است با

پارامترهای محاسبه شده نشان می‌دهند که این نوع یکسوکننده دارای ضریب تموج بالای ۱۲۱٪، بازده پائین ۰/۴۰٪ و TUF کم است. بعلاوه چون ترانسفورماتور جریان dc را از خود عبور می‌دهد، ممکن است منجر به مساله اشباع هسته ترانسفورماتور گردد. در حقیقت در این نوع یکسوکننده فقط نیم سیکل انتقال می‌یابد و به همین دلیل بازده آن کم و ریل آن زیاد است.


حال همان مدار یکسوکننده را در نظر می‌گیریم که در آن بار علاوه بر مقاومت اصلی دارای اندوکتانس می‌باشد (شکل ۳-۳ الف)، غالباً در عمل با چنین باری مواجه هستیم، بواسطه وجود اندوکتانس، پریود هدایت دیود D₁ از ۱۸۰ درجه فراتر می‌رود تا جایی که جریان به صفر برسد. شکل موج ولتاژ و جریان در شکل ۳-۳ ب نشان داده شده است.

ملاحظه می‌شود که نه تنها در خلال سیکل مثبت ولتاژ تغذیه از بار جریان عبور می‌کند بلکه در خلال بخشی از ولتاژ منفی نیز جریان ادامه می‌یابد. در خلال هدایت دیود می‌توان نوشت:
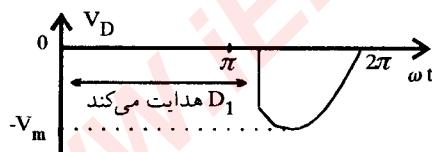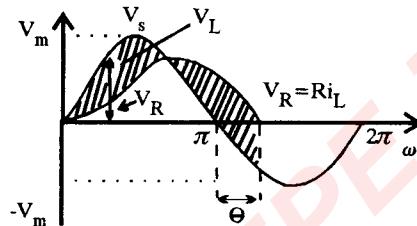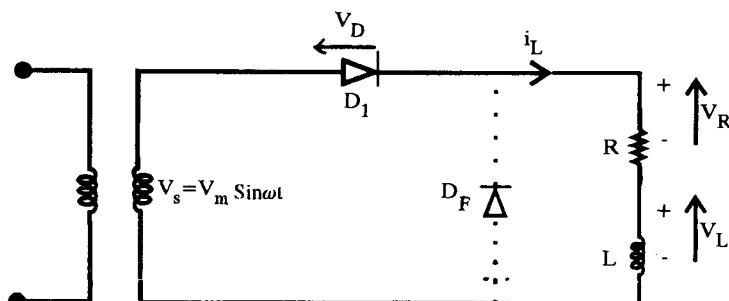
$$V_m \sin \omega t = R i_L + L \frac{di_L}{dt} \quad (21-3)$$



(ب) شکل موج های ولتاژ و جریان

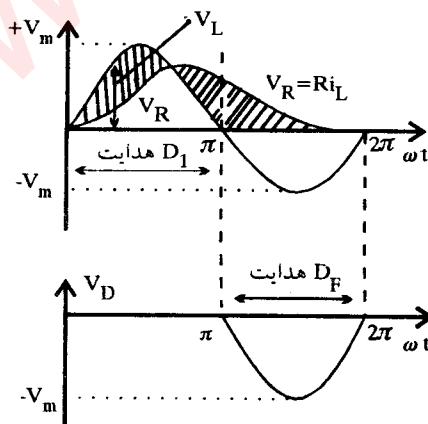

(پ) شکل موج ها با دیود هرزگرد

شکل ۳-۳ یکسو کننده نیم موج با بار RL و دیود هرزگرد

از حل این معادله جریان بار I_L بدست می‌آید یعنی،


$$\begin{cases} i_L = \frac{V_m}{Z} [\sin(\omega t - \phi) + e^{\frac{-R}{L}t} \sin\phi] & \text{و با} \\ i_L = \frac{V_m}{Z} [\sin(\omega t - \phi) + e^{-\omega t/\tan\phi} \sin\phi] & \\ i_L = 0 & \begin{matrix} 0 \leq \omega t \leq \pi + \theta \\ \pi + \theta \leq \omega t \leq 2\pi \end{matrix} \end{cases} \quad (22-3)$$

که در آن $\omega = 2\pi f$ و $Z = \sqrt{R^2 + L^2\omega^2}$ است.

اگر زاویه $\delta = \pi + \theta$ باشد با حل معادله فوق به ازاء $\delta = 0$ و $\omega t = 0$ ، زاویه δ بدست می‌آید

$$\sin(\delta - \phi) + \sin\phi e^{-\delta/\tan\phi} = 0 \quad (23-3)$$

از حل معادله فوق به ازاء مقدار معین ϕ ، مقدار δ بدست می‌آید. در حقیقت می‌توان با روش تکراری معادله (23-3) را حل نمود. از دیاگرام شکل ۴-۳ می‌توان برای بدست آوردن زاویه δ به ازاء مقدار معین ϕ استفاده نمود.

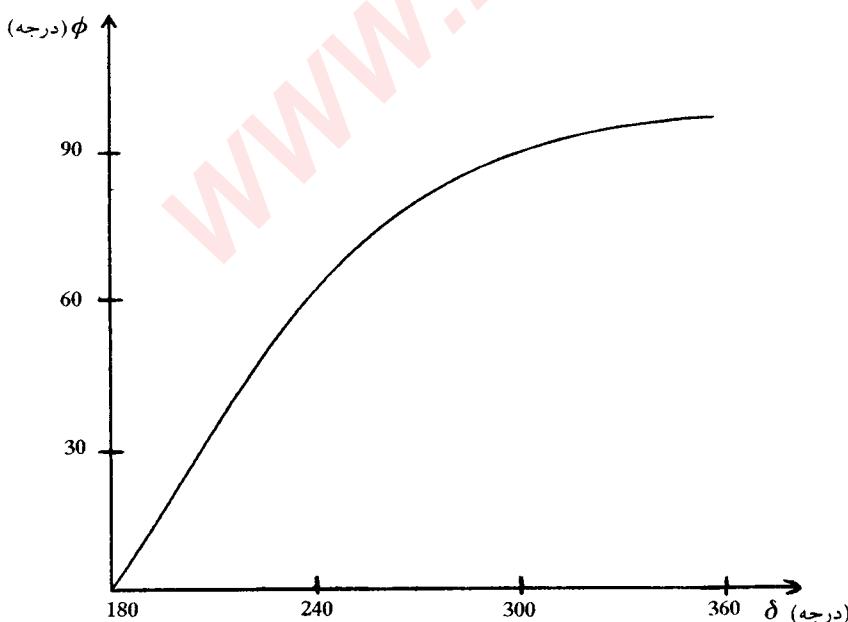

شکل ۴-۳ زاویه امپدانس ϕ بر حسب زاویه δ

مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابر است با:

$$V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} \int_0^{\pi+\theta} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi} [1 - \cos(\pi + \theta)] \quad (24-3)$$


مقدار متوسط جریان یکسو شده از رابطه زیر بدست می آید،

$$I_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi+\theta} i_L d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi R} [1 - \cos(\pi + \theta)] \quad (25-3)$$

با فرض اینکه مقدار متوسط ولتاژ دو سراند و کتانس صفر است، نتیجه فرق را می توان از رابطه $V_{dc} = RI_{dc}$ نیز بدست آورد. در شکل ۳-۳ ب که در آن ولتاژها بر روی یک محور رسم شده اند، ولتاژ دوسر مقاومت (Ri_L) متناسب با جریان بار است و تفاضل آن با ولتاژ تعزیز برابر ولتاژ دو سراند و کتانس خواهد بود که بصورت ناحیه هاشور زده شده در شکل مشخص شده است. ناحیه هاشور زده شده مثبت و منفی برابر است زیرا همانطوریکه گفتیم مقدار متوسط آن صفر می باشد. از این اطلاعات می توان در بدست آوردن شکل موج جریان بار کمک گرفت. در نقطه ای که شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت ولتاژ تعزیز را تلاقی می کند، ولتاژ دوسر سراند و کتانس صفر است و بنابراین $\frac{di}{dt} = 0$ است یعنی منحنی جریان مقدار ماکریم خود را دارد مطابق این روش می توان شکل موجها را بدست آورد. این شکل موجها مجدداً در شکل ۳-۵ نشان داده شده اند.

همانطوریکه در شکل ۳-۳ ملاحظه می شود در مدار یکسوکننده با بار RL ، جریان منفصل و دارای ریپل زیادی است. اگرچنانچه مقدار θ در معادلات (۲۴-۳) و (۲۵-۳) برابر صفر باشد مقدار متوسط ولتاژ و جریان افزایش می یابد زیرا در واقع قسمت منفی موج ولتاژ دو سر بار حذف می گردد. افزودن دیود هرزگرد D_2 مطابق شکل ۳-۳ الف از ظاهر شدن ولتاژ منفی در دوسر بار ممانعت می نماید، در نتیجه در خلال نیم سیکل منفی که دیود D_1 قطع می شود دیود D_2 مسیر دیگری را برای عبور جریان فراهم می کند و جریان بار می تواند پیوسته گردد. یعنی تا لحظه $\omega t = \pi$ جریان بار، جریانی است که از دیود D_1 می گذرد و از این لحظه به بعد جریان از دیود D_1 به دیود D_2 منتقل می شود و جریان بار جریان عبوری از D_2 می باشد (شکل ۳-۳ پ). مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} \quad (26-3)$$

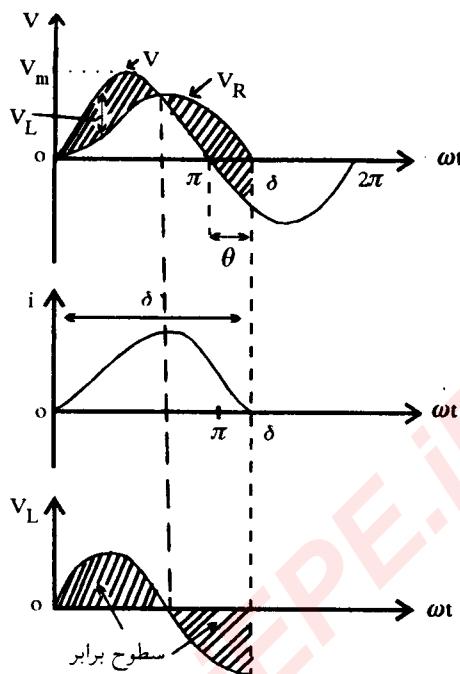

شکل ۵-۳ شکل موج جریان و ولتاژ در بار اندوکتیو

مقدار V_{rms} ولتاژ بار برابر است با
(۲۷-۳)

ضریب ریپل برابر است با

$$RF = \sqrt{\left(\frac{V_{rms}}{V_{dc}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - 1} = 1/211$$

پس از گذشت چندین سیکل جریان مطابق شکل ۵-۳ به شرایط ماندگار خود می‌رسد.
جریان بار به شرح زیر محاسبه می‌شود. در فاصله $\pi \leq \omega t \leq 2\pi$ جریان بار برابر جریان منبع است
و مقدار آن از حل معادله (۲۱-۳) با شرط اولیه $i_L = I_{2\pi}$ و $\omega t = 0$ بدست می‌آید، یعنی

$$i_L = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \phi) + A e^{-\omega t / \tan \phi}$$

$$I_{2\pi} = -\frac{V_m}{Z} \sin \phi + A \rightarrow A = I_{2\pi} + \frac{V_m}{Z} \sin \phi$$

با قرار دادن مقدار A در معادله فوق داریم:

$$i_L = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \phi) + (I_{\gamma\pi} + \frac{V_m}{Z} \sin\phi) e^{-\omega t / \tan\phi} \quad (28-3)$$

$0 \leq \omega t \leq \pi$

در فاصله $\omega t \leq \pi$ جریان بار برابر جریان دیود هرزگرد است که مقدار آن از حل معادله (۲۱-۳) به ازاء ورودی صفر و شرط اولیه $\omega t = \pi$ و $i_L = I_{\gamma\pi}$ بدست می‌آید یعنی

$$i_L = A e^{-\omega t / \tan\phi}$$

$$I_{\gamma\pi} = A e^{-\pi / \tan\phi} \rightarrow A = I_{\gamma\pi} e^{\pi / \tan\phi}$$

با قرار دادن مقدار A در معادله فوق داریم

$$i_L = I_{\gamma\pi} e^{-(\omega t - \pi) / \tan\phi} \quad (29-3)$$

به کمک روابط بالا مقادیر ثابت $I_{\gamma\pi}$ و $I_{\gamma\pi}$ که شرایط مرزی جریان هستند بدست می‌آیند. طبق معادله (۲۹-۳) مقدار جریان در $\omega t = 2\pi$ برابر $I_{\gamma\pi}$ است بنابراین

$$I_{\gamma\pi} = I_{\gamma\pi} e^{-(\gamma\pi - \pi) / \tan\phi} = I_{\gamma\pi} e^{-\pi / \tan\phi}$$

ویا

$$I_{\gamma\pi} = I_{\gamma\pi} e^{\pi / \tan\phi} \quad (30-3 \text{ الف})$$

طبق معادله (۲۸-۳) مقدار جریان در $\omega t = \pi$ برابر $I_{\gamma\pi}$ است بنابراین

$$I_{\gamma\pi} = \frac{V_m}{Z} \sin\phi + (I_{\gamma\pi} + \frac{V_m}{Z} \sin\phi) e^{-\pi / \tan\phi}$$

$$I_{\gamma\pi} e^{\pi / \tan\phi} = \frac{V_m}{Z} \sin\phi + I_{\gamma\pi} e^{-\pi / \tan\phi} + \frac{V_m}{Z} \sin\phi e^{-\pi / \tan\phi}$$

ویا


$$I_{\gamma\pi} = \frac{V_m}{Z} \sin\phi \frac{1 + e^{-\pi / \tan\phi}}{e^{\pi / \tan\phi} - e^{-\pi / \tan\phi}} \quad (30-3 \text{ ب})$$

$$Z = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} \quad \text{و} \quad \tan\phi = \frac{L\omega}{R} \quad \text{که در آن}$$




همانطوری که در شکل ۳-۶ ملاحظه می‌شود گرچه جریان بار پیوسته است لیکن جریان تغذیه منفصل و محتوى هارمونیک زیادی است.

مثال ۲-۳

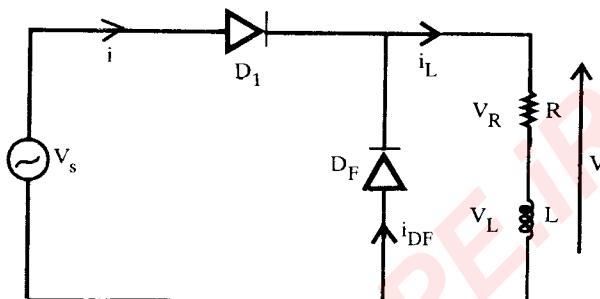در مدار شکل ۳-۶ ولتاژ تغذیه $V = 10\Omega \cdot 240\sqrt{2} \sin(2\pi 50t)$ و $R = 50\text{mH}$ است مطلوبست محاسبه:



(الف) دیاگرام مداری

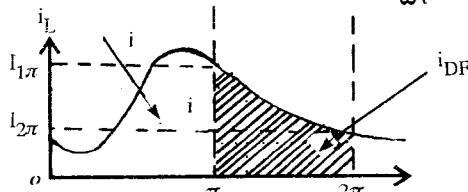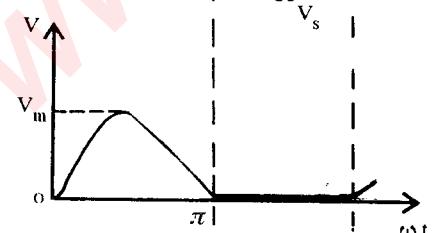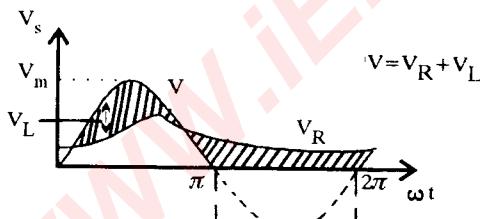

(ب) شکل موج ها

شکل ۳-۶ یکسوکننده نیم موج

الف) مقدار متوسط جریان بار I_{dc}
ب) جریانهای مرزی I_1 و I_2

حل - الف) با توجه به معادله (۲۶-۳)، مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{dc} = \frac{V_m}{\pi}$$

در نتیجه مقدار متوسط جریان خروجی برابر است با

$$I_{dc} = \frac{V_m}{\pi R} = \frac{240\sqrt{2}}{\pi \times 10} = 10/\sqrt{2} A$$

ب) امپدانس بار برابر است با

$$Z = \sqrt{(R^2 + L^2\omega^2)} = 18/\sqrt{2} \Omega \text{ و } \tan\phi = L\omega/R = 1/57$$

با توجه به معادلات (۳۰-۳) مقادیر جریانهای مرزی بدست می‌آید و برابر است با

$$I_{1\pi} = 25/\sqrt{2} A \quad \text{و} \quad I_{2\pi} = 3/\sqrt{2} A$$


۴-۵-۳ یکسو کننده دو فاز نیم موج^۱ (یکطرفه)

مدار یکسو کننده دو فاز نیم موج با ترانسفورماتور دارای انشعاب میانی در شکل ۷-۳ الف نشان داده شده است. هر نیمه ترانسفورماتور همراه با دیود مربوطه بصورت یک یکسو کننده نیم موج عمل می‌کند. خروجی یکسو کننده تمام موج در شکل ۷-۳ ب نشان داده شده است. از آنجایی که از ترانسفورماتور مولفه ψ_c عبور نمی‌کند، بنابراین مسأله اشباع هسته ترانسفورماتور وجود ندارد. مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابر است با



$$V_{dc} = \frac{2}{T} \int_0^T V_m \sin \omega t dt = \frac{2V_m}{\pi} = 0.6366 V_m \quad (31-3)$$

اگر بار یکسو کننده مقاومت اهمی خالص باشد، پارامترهای مربوطه را حساب می‌کنیم یعنی
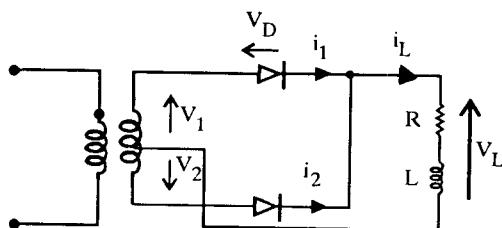
$$V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.6366 V_m$$



(الف) دیاگرام مداری

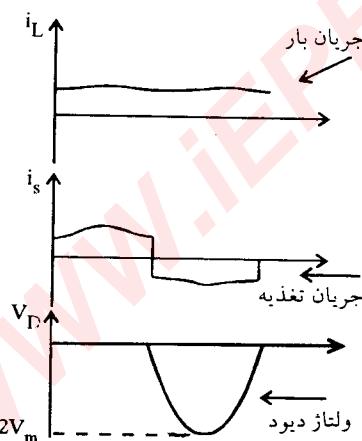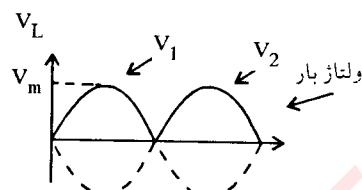

(ب) شکل موج ها

شکل ۳-۷ یکسوکننده دو فاز نیم موج

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{\pi / 6366 V_m}{R} \quad (32-3)$$

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T (V_m \sin \omega t)^2 dt \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \pi / \sqrt{6366} V_m \quad (33-3)$$

$$I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{\circ/V \cdot V_m}{R}$$

$$P_{dc} = (\circ/6366 V_m)^2 / R \quad \text{و} \quad P_{ac} = (\circ/V \cdot V_m)^2 / R$$

$$\eta = (\circ/6366 V_m)^2 / (\circ/V \cdot V_m)^2 = \% 81$$

$$FF = \circ/V \cdot V_m / \circ/6366 V_m = 1/11$$

$$RF = \sqrt{1/11^2 - 1} = \% 48/2$$

$$V_s = V_m / \sqrt{2} = \circ/V \cdot V_m$$

$I_s = \circ/5 V_m / R$ مقدار موثر جریان در هر قسمت از سیم پیچ ثانویه


$$TUF = \frac{\circ/6366}{\circ/V_m / \sqrt{2} \times \circ/5} = \% 57/32$$
 $PIV = \circ/V_m$

اگر مقادیر فوق را با آنچه که در مدار یکسوکننده نیم موج بدست آمد، مقایسه نمائیم ملاحظه می شود که در مدار تمام موج بهبود قابل ملاحظه ای حاصل شده است.

۳-۵-۳ پل تکفاز^(دوطرفه)

در یکسوکننده دوفاز نیم موج می توان بجای استفاده از ترانسفورماتور با انشعاب میانی، از چهار دیود مطابق شکل ۳-۸-الف، استفاده نمود. این مدار که به یکسوکننده پل معروف است، خروجی تمام موج را فراهم می کند و در مقایسه با مدار دو فاز نیم موج قبل، هر دیود ولتاژ معکوس کمتری را تحمل می کند (V_m). شکل موج جریان و ولتاژ در شکل ۳-۸ ب نشان داده شده است. برای ترسیم شکل موجهای توان مشابه حالت قبل یک نقطه میانی خنثای N را در نظر گرفت و شکل موج ولتاژ هر طرف بار را نسبت به نقطه N بدست آورد و از تفاضل آنها V_L را


بدست آورد یا با در نظر گرفتن قسمت مثبت و منفی v_x و v_y آنرا بدست آورد. خروجی دارای مشخصه دو پالسی است. وقتی بار شدیداً "اندوکتیو باشد (که معمولاً همین طور است)، جریان بار تقریباً ثابت و همان طوری که در شکل ملاحظه می‌شود جریان تغذیه موج مربعی خواهد بود. مقدار متوسط جریان هر دیود برابر نصف جریان متوسط بار است یعنی بود. مقدار موثر جریان دیود که مقدار نامی دیود را مشخص می‌کند برابر است با $I_D = I_{dc}/2$ و مقدار موثر جریان دیود که مقدار نامی دیود را مشخص می‌کند برابر است با $I_{rms} = I_{dc}/\sqrt{2}$ که در آن $n=2$ معرف تعداد پالس است.

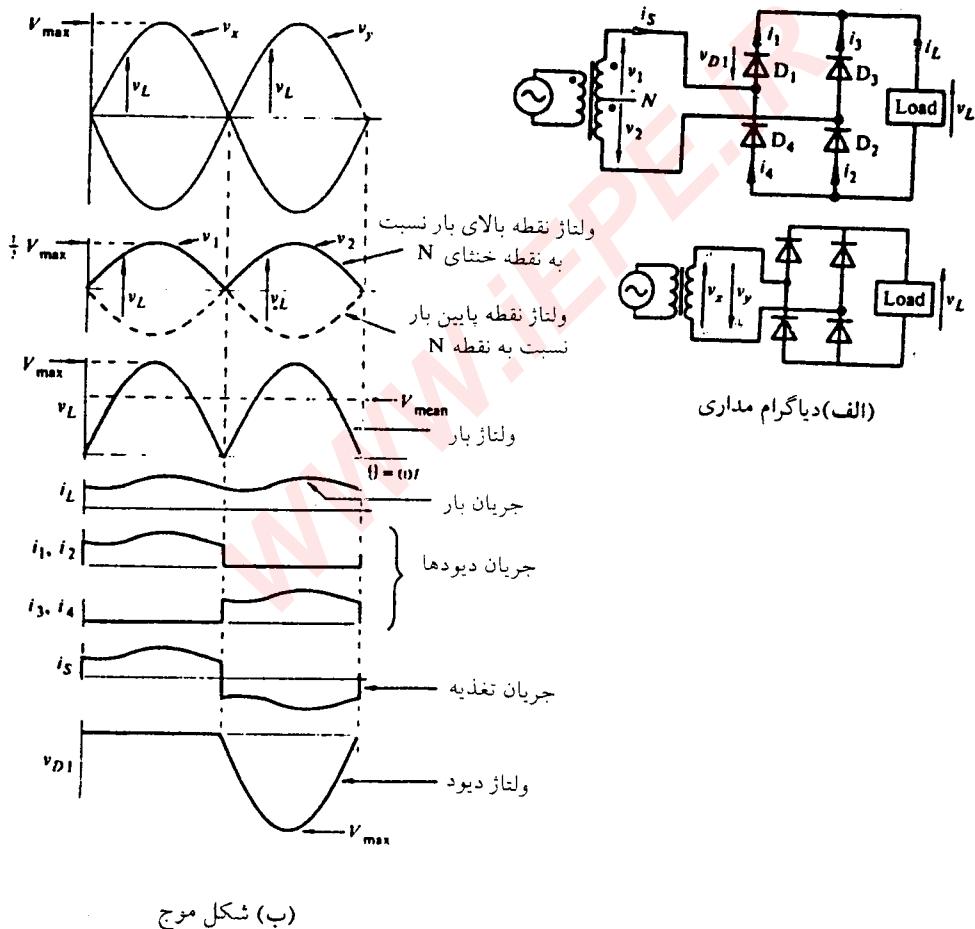


شکل ۸-۳ یکسوکننده پل تمام موج

۴-۵-۳ یکسوکننده سه فاز نیم موج^۱ (یکطرفه)

یکسوکننده سه فاز نیم موج، عنصر اصلی اکثر مدارهای یکسوکننده چند فاز را تشکیل می‌دهد. مدار این یکسوکننده در شکل ۹-۳ الف نشان داده شده است، هر فاز تغذیه از طریق یک دیود به بار متصل شده است و مشابه کلیه اتصالات نیم موج، جریان بار به نفطه خنثای تغذیه گردد. عملکرد مدار به این صورت است که در هر لحظه مفروض فقط یک دیود هدایت می‌کند و آن دیوودی است که به فازی که دارای بیشترین مقدار ولتاژ لحظه‌ای است، متصل شده باشد. این عملکرد منتج به شکل موج ولتاژ بار v_L مطابق شکل ۹-۳ ب می‌گردد، که در حقیقت همان قسمت قله‌ی ولتاژ فازهای متواالی است. مادامیکه v_1 مثبت‌ترین فاز است، دیود D_1

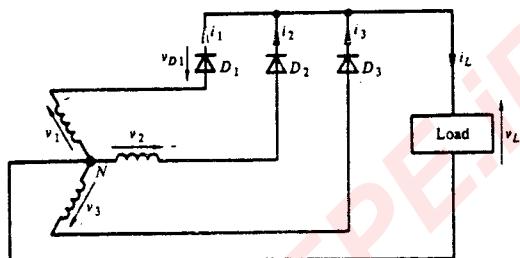

(الف) دیاگرام مداری

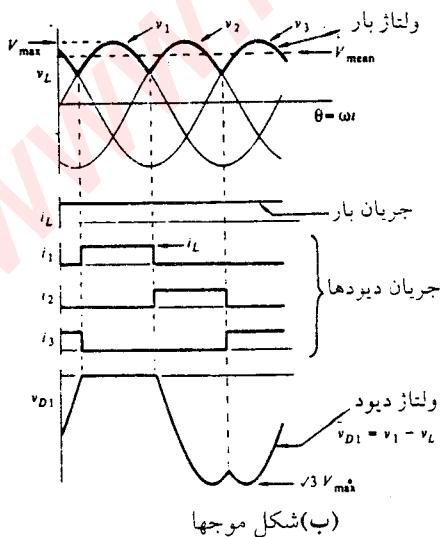

شکل ۹-۳ یکسوکننده سه فاز نیم موج

هدايت می‌کند و جريان پالسى مستطيل شكل ايجاد می‌کند. وقتی v_2 مثبت تراز v_1 می‌شود جريان بار از ديد D_1 به ديد D_2 منتقل می‌شود. لحظه انتقال جريان یا کموتاسيون را می‌توان از روی شكل موج ولتاژ ديد v_D مشاهده کرد، وقتی که مقدار لحظه‌ای v_1 از v_2 کمتر می‌شود ولتاژ v_D منفی شده و ديد D_1 خاموش می‌شود.

برای سیستم q فاز، مقدار متوسط ولتاژ خروجی توسط رابطه زیر بدست می‌آید:

$$v_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{q}}^{\frac{\pi}{q}} V_m \sin \omega t d(\omega t) = V_m \frac{q}{\pi} \sin \frac{\pi}{q} \quad (33-3)$$

که در آن $\frac{2\pi}{q}$ زاویه هدايت ديد است که در مورد سیستم سه فاز $\frac{2\pi}{3}$ خواهد شد و مقدار متوسط خروجی برابر است با

$$V_{dc} = \frac{3V_m}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3} V_m}{2\pi} \quad (34-3)$$

همانطوریکه ملاحظه می‌شود ولتاژ خروجی بین ماکریم و نصف آن تغییر می‌کند و سه بار در سیکل تکرار می‌شود، بنابراین دارای مشخصه سه پالسى است و در مقایسه با مدارهای قبلی دارای ریپل کمتری است و طبق معادله (۳۰-۳) دارای مقدار متوسط ولتاژ متوسط است از این رو برای قدرتهای بالاتر (بیش از 15 kW) از یکسو-کننده‌های سه فاز و یا چند فاز استفاده می‌شود.

بافرض اینکه جريان بار ثابت است (I_1) در فاصله زمانی یک سیکل، جريانهای ديد یک سوم آنرا تشکیل می‌دهند. بنابراین مقدار متوسط جريان هر ديد برابر است با

$$I_D = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} I_L d\theta = \frac{I_L}{3} \quad \text{و یا} \quad (35-3)$$

برای تعیین مقدار نامی ديد از مقدار rms جريان ديد استفاده می‌شود که برابر است با

$$I_D = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} I_L^2 d\theta \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \quad \text{و یا} \quad (35-3)$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_L}{\sqrt{n}} = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \text{ مولٹر} \quad (36-3)$$

که در آن $n=3$ تعداد پالس است.

همچنین می‌توان بطور ساده از جذر میانگین مجموع مجذورات جریان در سه فاصله مساوی، مقدار مولٹر جریان را بدست آورد. یعنی


$$I_{\text{rms}} = \left(\frac{I_L^2 + 0^2 + 0^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

با توجه به شکل موج ولتاژ دیود ملاحظه می‌شود که پیک ولتاژ معکوس دیود برابر $\sqrt{3}V_m$ است که عبارت از ماکریم ولتاژ بین دو فاز است. در اینجا باید خاطر نشان کرد که ترانسفورماتور با اتصال مثلث - ستاره یا ستاره - ساده، اتصال مناسبی نمی‌باشد زیرا در این صورت جریان در هر فاز فقط، در یک جهت عبور می‌کند.


این مسأله ممکن است منجر به مغناطیس شدن تاله هسته ترانسفورماتور گردد و در نتیجه جریان مغناطیس کننده و تلفات آهنی افزایش یابد. برای اجتناب از وقوع آن می‌توان از ترانسفورماتور با سیم پیچی اتصال ستاره بهم پیوسته موسوم به اتصال زیگزاگ استفاده کرد. در این صورت جریان عبوری از هر فاز متناوب خواهد بود بنابراین از ایجاد هرگونه مولفه Σ در نیروی محرکه مغناطیسی هسته جلوگیری می‌شود. اتصال زیگزاگ و شکل موج جریان در شکل ۳-۵ نشان داده شده است. در شکل با حروف مشخص شده است که کدام دو سیم پیچ ثانویه با یکی از سیم پیچهای اولیه کوپلاز دارد. با افزایش تعداد فازها، بهره‌برداری از سیم پیچی‌ها در هر سیکل کاهش می‌یابد، مثلاً از مقدار π در مدار تکفاز به مقدار $\frac{2\pi}{3}$ در مدار سه فاز کاهش می‌یابد.

۳-۵-۵ یکسوکننده شش فاز نیم موج^۲ (یکطرفه)


با استفاده از یک ترانسفورماتور تغذیه ستاره ساده شکل ۱۱-۳، می‌توان یک منبع تغذیه شش فاز را ایجاد کرد و از آن در یکسو کننده شش فاز نیم موج شکل ۱۲-۳ مورد بهره‌برداری قرارداد. ولتاژهای خروجی ترانسفورماتور با یکدیگر 60° اختلاف فاز دارند. نحوه اتصال مشابه مدار سه فاز نیم موج است و فقط تعداد فاز افزایش یافته است. ولتاژ خروجی دارای مشخصه شش پالسی است ($q=6$)، ریپل آن نسبت به سه فاز نیم موج کمتر و با فرکانس

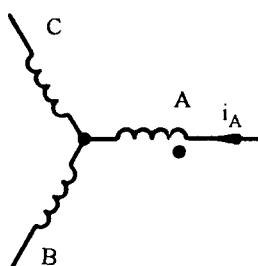

اولیه

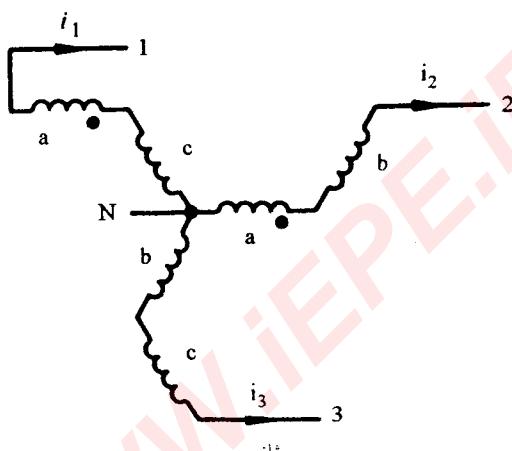

ثانویه

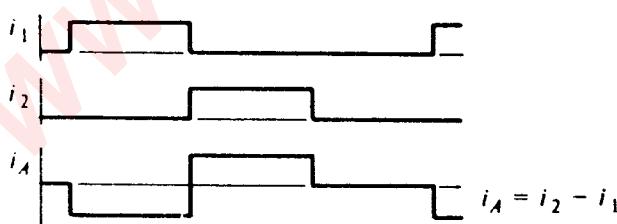


سیم پیچهای ثانویه a با سیم پیچ اولیه A کوپلаз دارد.

شکل ۱۰-۳ اتصال زیگزاگ ترانسفورماتور و شکل موج جریان

شش برابر فرکانس تغذیه است. معادلات بخش قبل با جایگذاری $\omega = 0$ برای یکسوکننده شش فاز نیم موج قابل قبول خواهد بود. مقدار متوسط ولتاژ بار برابر است با

$$V_{dc} = \frac{3V_m}{\pi} \quad (3V-3)$$

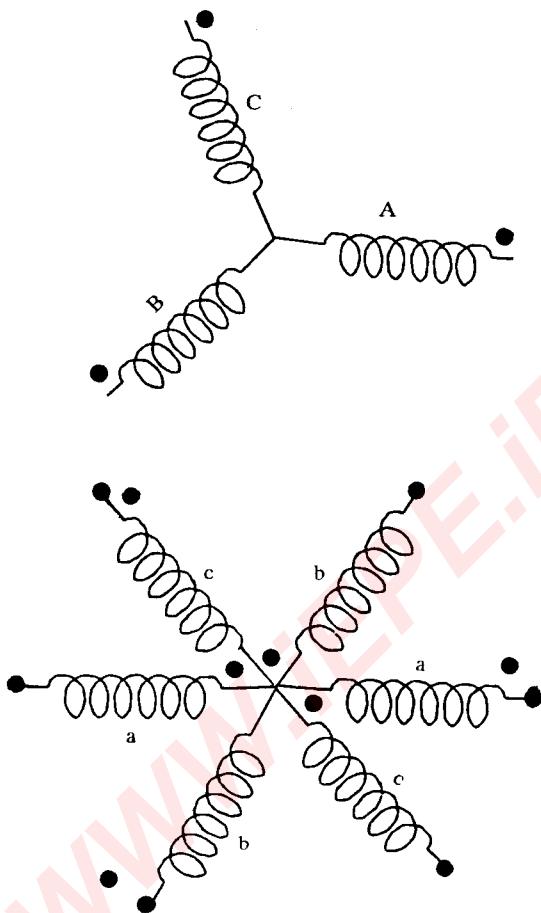


شکل ۱۱-۳ ترانسفورماتور با خروجی شش فاز

البته کاربرد دیود راین مدار بازده خوبی ندارد زیرا فقط در یک سیکل $\left(\frac{\pi}{3}\right)$ هدایت می‌کند و برای یک جریان بار مستقیم I_L ، مقدار موثر جریان دیود برابر است با

$$I_D = \frac{I_L}{\sqrt{6}} \text{ موثر} \quad (38-3)$$

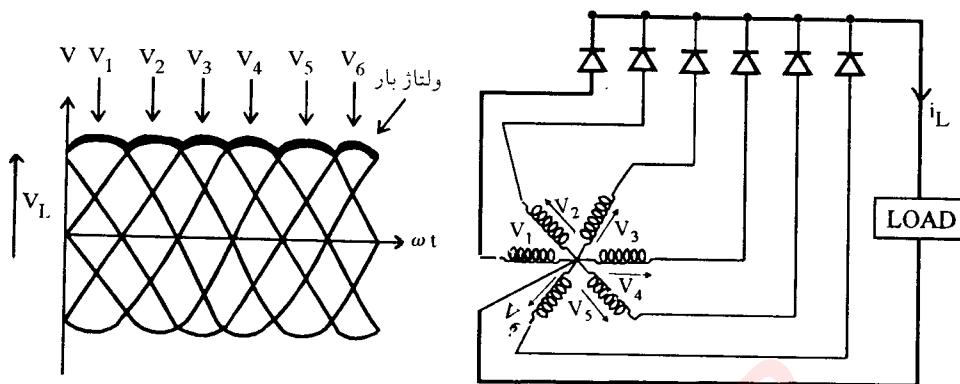
در عمل از اتصال ستاره ساده شکل ۱۲-۳ استفاده نمی‌شود، زیرا از هر بازوی سیم پیچی اولیه در یک سوم سیکل جریان عبور می‌کند و در نتیجه مولفه هارمونیک سوم بزرگی در جریان اولیه ایجاد می‌گردد. مقدار جریان مولفه هارمونیک سوم در شکل ۱۱-۳ برابر $\frac{I_L}{3\sqrt{3}}$ است. برای



(ب) شکل موج

(الف) دیاگرام مداری

شکل ۱۲-۳ مدار شش فاز نیم موج ساده

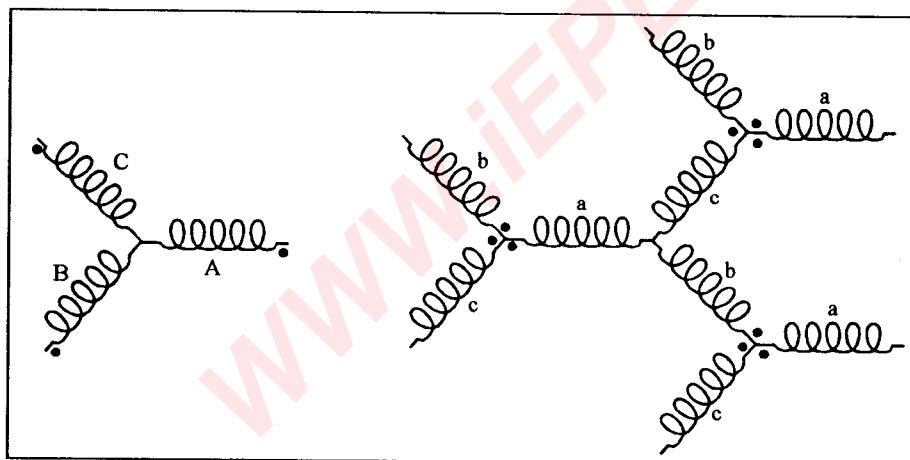

شکل ۱۳-۳ ترانسفورماتور با اتصال ستاره - چنگالی

حذف مولفه هارمونیک سوم می‌توان از اتصال ستاره - چنگالی^۱ نشان داده شده در شکل ۱۳-۳ استفاده کرد. در این مدار جریان در هر فاز سیم پیچی اولیه در $\frac{2}{3}$ سیکل عبور می‌کند و مولفه هارمونیک سوم به صفر تنزل می‌باشد.


ترانسفورماتوری با چنین سیم پیچ غیرمعمول، خیلی گران است و معمولاً^۱ بجای آن از اتصال ستاره دوبل^۱، که در شکل ۱۴-۳ نشان داده شده است استفاده می‌گردد. اولیه ترانسفورماتور بصورت مثلث است، در ثانویه ترانسفورماتور روی هر بازو دو سیم پیچ وجود دارد. یک سر سیم پیچهای ثانویه بهم متصل می‌شوند و نقطه خشی را ایجاد می‌کنند و به این ترتیب ولتاژهای 7_1 و 7_4 ، 7_2 و 7_5 ، 7_3 و 7_6 ، نسبت به هم 180° اختلاف فاز دارند. بنابراین اتصال ستاره دوبل اساساً شامل دو مدار سه فاز نیم موج است که بطور موازی کار می‌کنند تا خروجی شش-پالسی را فراهم نمایند. همان‌طوری که گفته شد دو گروه ستاره با یکدیگر 180° اختلاف فاز دارند و اگر چنانچه دو نقطه ستاره به یکدیگر اتصال کوتاه شوند یک مدار شش فاز ساده خواهیم داشت که شرح آن گذشت. در این حالت ولتاژ خروجی از پشت سرهم قرار گرفتن قله‌های موج ولتاژ، یعنی تکه‌هایی از ولتاژهای سینوسی 7_1 ، 7_4 ، 7_3 ، 7_2 ، 7_5 ، 7_6 ، که نسبت به هم 60° اختلاف فاز دارند، بدست می‌آید و در هر لحظه فقط دیودی هدایت می‌کند که ولتاژ متصل به آن بیشترین مقدار لحظه‌ای را دارا باشد. مدت زمان هدایت هر دیود $= \frac{\pi}{3}$ است و همان‌طوری که گفته شد در این حالت از دیودها بهره‌برداری خوبی به عمل نمی‌آید. البته چون موج خروجی شش‌پالسی است، هارمونیک‌های آن کوچک خواهند بود.

اگر چنانچه دو مدار سه فاز نیم موج بتوانند بصورت موازی کارکنند در مدار شش فازه حاصل، عیب فوق مرتفع شده و زاویه هدایت به $= 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ افزایش می‌یابد یعنی اینکه هر گروه بطور مستقل عمل کرده و هر دیود برای مدت زمان یک سوم سیکل هدایت می‌کند و در هر لحظه یک دیود از هر گروه هدایت نموده و نصف جریان بار را انتقال می‌دهد. چون مقدار لحظه‌ای ولتاژهای خروجی تولید شده توسط دو گروه یکسان نیستند، اتصال موازی آنها بطور مستقیم امکان‌پذیر نیست. بنابراین جهت عملکرد موازی آنها دو نقطه ستاره از طریق یک ترانسفورماتور یا راکتور بین دو فاز^۲ (که همچنین بوبین جذب کننده^۳ نامیده می‌شود) بهم متصل می‌گردد. بوبین جذب کننده نقش تقسیم کننده القایی ولتاژ را دارد و اختلاف ولتاژ لحظه‌ای خروجی دو گروه را جذب می‌نماید و امکان می‌دهد که هر دو گروه ستاره همزمان هدایت نمایند. ولتاژ در نقطه وسط این بوبین برابر نصف مجموع ولتاژهای خروجی است، بنابراین همان‌طوری که در شکل ملاحظه می‌شود ولتاژ بار در وسط دو گروه پالس قرار می‌گیرد. ولتاژ بار دارای مشخصه شش - پالسی است و حداقل مقدار لحظه‌ای آن $V_{max} \sqrt{\frac{3}{2}}$ است که در


1- Double-star connection

2- Interphase reactor or transformer

3- Absorption inductor

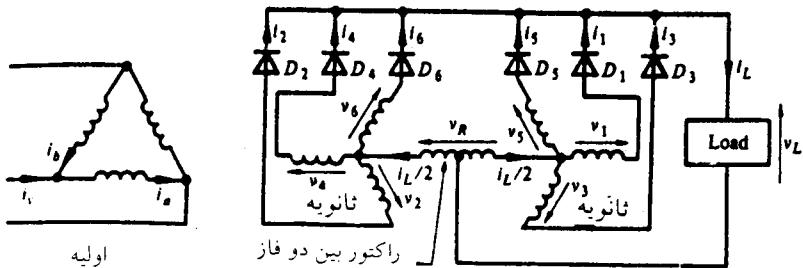

(الف) دیاگرام مداری

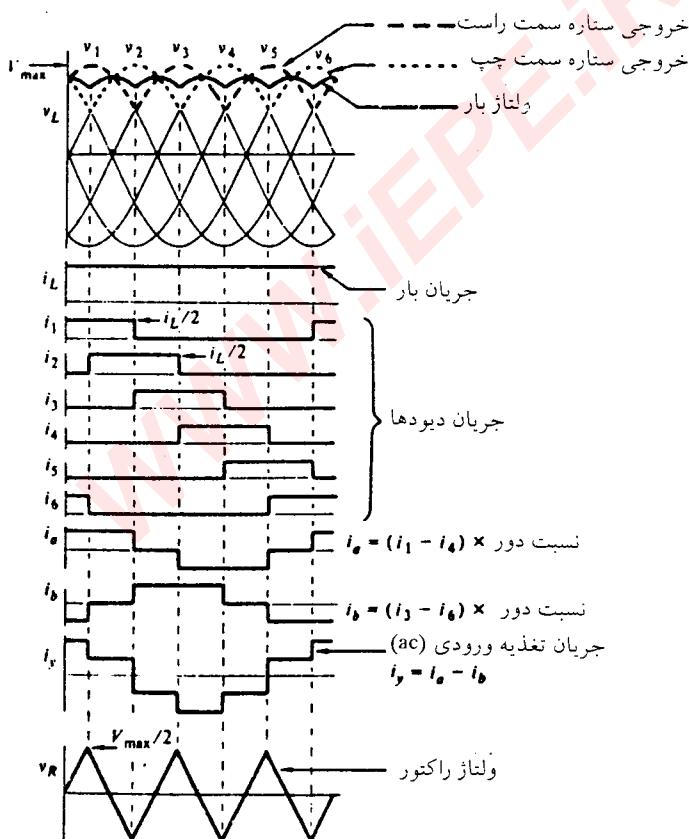

(ب) شکل موجها

شکل ۱۴-۳ یکسوکننده نیم موج شش فاز با ستاره دوبل


محل تقاطع ولتاژهای فاز قرار دارد. این مقدار از حد اکثر مقدار در اتصال ستاره سه فاز (V_{\max}) کمتر است.

مقدار متوسط ولتاژ بار را می‌توان با محاسبه مقدار متوسط هر گروه سه پالسی و یا مستقیماً از روی شکل موج واقعی شش پالسی بدست آورد که برابر است با

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_m \quad (39-3)$$

شکل موج‌های جریان شکل ۱۴-۳ ب نشان می‌دهند که در ترانسفورماتور با اولیه مثلث، یک شکل موج جریان پلهای از منبع تغذیه سه فاز کشیده می‌شود. در این نوع اتصال در مقایسه با اتصال شش پالسی ساده، مدت زمان هدایت دیود و شکل موج ورودی هر دو بهتر شده است.

شکل موج ولتاژ دوسربوین جذب که در شکل ۱۴-۳ ب نشان داده شده است از اختلاف بین دو گروه ستاره بدست می‌آید که تقریباً مثلثی شکل است و ماقزیم آن برابر نصف ماقزیم ولتاژ فاز و فرکانس آن سه برابر فرکانس تغذیه است. ولتاژ دو سر بوبین جذب منجر به عبور جریان مغناطیسی کننده بین نقاط ستاره دو گروه می‌گردد. مقدار جریان مغناطیسی کننده به شار مغناطیسی آن بستگی دارد که خود تابع ولتاژ دو سر آن است. بنابراین یک عدم تعادل کوچکی بین جریانهای دو نیمه راکتور بین دوفاز بوجود می‌آید که در شکل ۱۵-۳ جریان

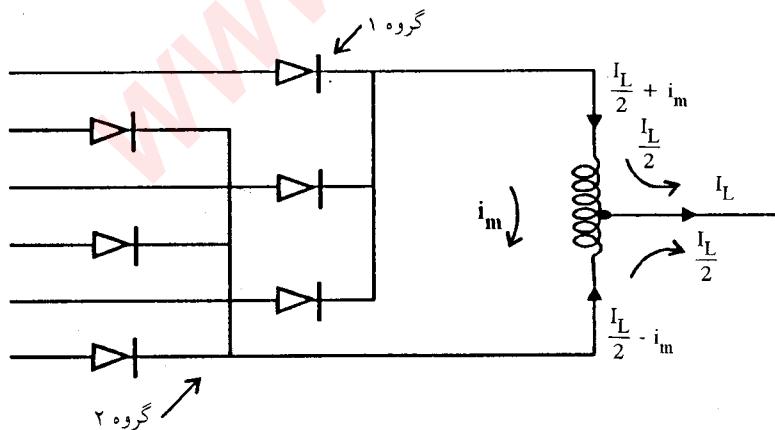


شکل ۱۵-۳ جریان مغناطیسی کننده در راکتور بین دوفاز

مغناطیسی کننده برگشتی از دیودهای هدایت کننده هر گروه (که در یکی از آنها بصورت جریان معکوس است) می‌گذرد. بنابراین مسیر این جریان بایستی از طریق دیودها باشد و این در

صورتی امکان‌پذیر است که جریان بار برقرار باشد. جریان مغناطیس کننده که از جهت معکوس دیودها عبور می‌کند جریان مستقیم دیود را قادر کاهش می‌دهد. مقدار جریان بار باید از جریان مغناطیس کننده بیشتر باشد. اگر چنانچه جریان بار از مقدار بحرانی (I_{cr}) کمتر گردد جریان مغناطیس کننده برای ایجاد ولتاژ دوسر بوبین کافی نبوده و بوبین نمی‌تواند به عنوان تقسیم کننده ولتاژ عمل نماید و مجموعه بصورت اتصال ستاره شش فاز ساده کار خواهد کرد.

اگر چنانچه بار قطع گردد جریان مغناطیس کننده عبور نمی‌کند و ولتاژی در دو سر بوبین بوجود نمی‌آید و در نتیجه نقطه‌های ستاره از نظر الکتریکی مشترک گردیده و مدار مشابه مدار نیم موج شش فاز ساده رفتار می‌کند. بنابراین برای اینکه عملکرد مدار در بارهای مختلف تضمین گردد، لازم است یک بار دائمی کوچک به دو سر یکسوکننده متصل گردد تا جریانی بیشتر از جریان مغناطیس کننده از آن بگذرد.

نمونه‌ای از ترانسفورماتور بین دو فاز (راکتور) در شکل ۱۶-۳ نشان داده شده است که هسته آن شامل دو بازو است و روی هر بازو دو سیم پیچ با پیوستگی (کوپلاز) زیاد قرار دارد. پیوستگی زیاد سیم پیچ‌ها، مشابه ترانسفورماتور، تعادل آر.^{m.m.f} را تضمین نموده و باعث می‌شود که جریان بار بطور مساوی بین سیم‌پیچها تقسیم گردد. جریان مغناطیس کننده که از یک نقطه ستاره به نقطه ستاره دیگر جاری می‌شود در تمام سیم‌پیچ‌ها در یک جهت عمل می‌کند تا شار لازم را ایجاد نماید. مشابه ترانسفورماتور معمولی، جریان مغناطیس کننده منجر به عدم تعادل کمی بین جریان کل در دو سیم‌پیچ واقع بر روی یک بازو می‌گردد.

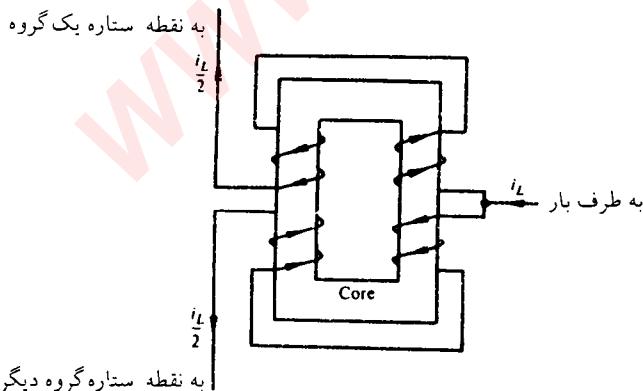


شکل ۱۶-۳ ساختمان ترانسفورماتور (راکتور) بین دو فاز

هر دیسود به ماگزینیم ولتاژ معکوس 27_m نیاز دارد، زیرا بایستی هنگامیکه ترانسفورماتور بین دو فاز قادر به تحريك شدن نیست و مدار بصورت اتصال نیم موج شش فاز ساده رفتار می‌کند، این ولتاژ معکوس را تحمل نماید.


۳-۵-۶ یکسوکننده پل سه فاز (دو طرفه)

شکل ۱۷-۲ اتصال پل سه فاز تمام موج (دو طرفه) را نشان می‌دهد که در آن دو مدار یکسوکننده سه فاز نیم موج به هم متصل شده‌اند طوری که یکی در نیم سیکل‌های مثبت و دیگری در نیم سیکل‌های منفی تغذیه عمل می‌کند. باز از طریق اتصال نیم موج سه فاز تغذیه می‌شود و جریان برگشتی از طریق اتصال نیم موج دیگری به تغذیه برمی‌گردد و نیازی به سیم ختی نمی‌باشد. این مدار به پل سه فاز شش پالسی معروف است که معمولاً "مطابق شکل ۱۸-۳ الف نشان داده می‌شود.

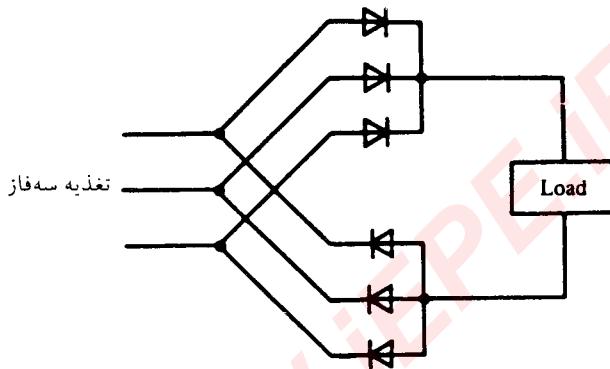


شکل ۱۷-۳ مدار سه فاز تمام موج

برای بدست آوردن شکل موج ولتاژ بار در اتصال ۱۸-۳ الف، می‌توان به دو طریق زیر عمل کرد: روش اول اینکه، می‌توان ولتاژ بار را مجموع دو ولتاژ نیم موجی در نظر گرفت که در طرف مثبت و منفی بار نسبت به نقطه خنتای تغذیه ظاهر می‌شوند. همانطوریکه شکل ۱۸-۳ ب نشان می‌دهند، شکل موج ولتاژ بار حاصل دارای مشخصه شش-پالسی بوده و ماکزیمم مقدار لحظه‌ای آن برابر ماکزیمم ولتاژ خط خواهد بود. روش دیگر این است که در نظر گرفته شود که دو دیودی که هدایت می‌کنند آنها بی‌هستند که به دو خطی متصل شده‌اند که در آن لحظه ولتاژ آنها در بالاترین مقدار است. این بدين معنی است که هنگامی که v_a مثبت‌ترین فاز است دیود D_1 هدایت می‌کند و در خلال این پریود هدایت، ابتدا v_b منفی‌ترین فاز بوده و دیود D_2 هدایت می‌کند تا وقتی که v_c منفی‌ترین فاز می‌گردد و جریان دیود D_2 به دیود D_1 منتقل می‌شود. ولتاژ بار در خلال یک سیکل، به نوبت شش موج ولتاژ سینوسی را تعقیب می‌نماید اینها عبارتند از: $v_a - v_b$, $v_a - v_c$, $v_b - v_a$, $v_b - v_c$, $v_c - v_a$, $v_c - v_b$

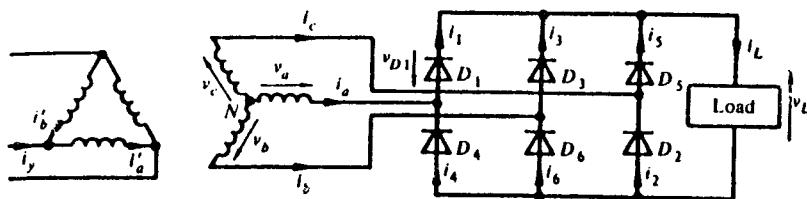

(الف) دیاگرام مداری

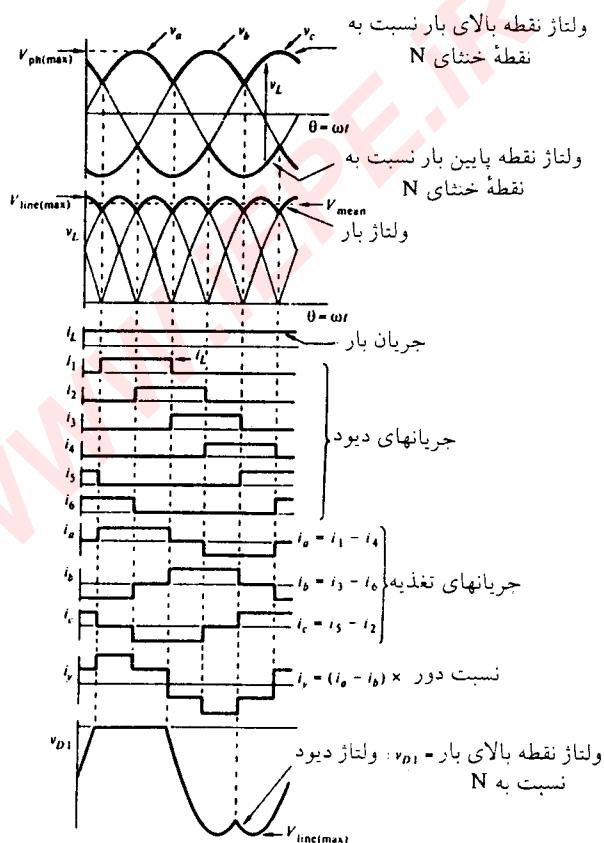

(ب) شکل موجها

شکل ۱۸-۳ مدار پل سه فاز

که همگی دارای مقدار ماکزیمم برابر با ماکزیمم ولتاژ خط (یعنی $\frac{3}{\sqrt{3}}$ برابر ولتاژ فاز) هستند. گرچه در شکل ۱۸-۳ منع تغذیه بصورت اتصال ستاره است، می‌توان بخوبی از اتصال مثلث نیز استفاده کرد.

مقدار متوسط ولتاژ بار را می‌توان از مجموع دو شکل موج سه پالسی با استفاده از معادله (۳۴-۳) بدست آورد.


$$V_{dc} = 2 \times \frac{\sqrt[3]{3}}{2\pi} V_m = \frac{\sqrt[3]{3}}{\pi} V_m \quad (40-3)$$

همچنین می‌توان مقدار متوسط ولتاژ را مستقیماً از روی ولتاژ بار شش پالسی بدست آورد.
- البته در تمامی موارد بایستی افت ولت دیود هدایت کننده از آن کسر شود. در اینجا چون دو دیود بطور سری با بار قرار دارند به اندازه دو برابر افت ولت دیود از مقدار فوق کسر می‌شود. شکل موج‌های جریان نشان می‌دهند که هر دیود به مدت یک سوم سیکل جریان بار را هدایت می‌کند و مرتبه کموتاسیون مشخص کننده تعداد دیود موجود در مدار است. شکل موج ولتاژ دیود V_D را می‌توان از تفاوت بین ولتاژ فازهای V_1 و V_2 نطقه بالای بار نسبت به نقطه خنثای منبع تغذیه (N)، بدست آورد. ماکزیمم ولتاژ معکوسی که در دو سر دیود ظاهر می‌شود برابر مقدار ماکزیمم ولتاژ خط است. همان طوری که شکل ۱۸-۳ ب نشان می‌دهد جریان تغذیه متقارن است و به شکل شبیه مربع^۱ است. البته در این حالت شکل موج جریان در مقایسه با اتصال پل تکفاز، به شکل سینوسی نزدیکتر است.


۷-۵-۳ مدارهای دوازده پالسی

در شکل ۱۹-۳ شکل موج ولتاژ دوازده پالسی نشان داده شده است و واضح است که این شکل موج به ولتاژ مستقیم (DC) نزدیک‌تر است. شکل موج نشان داده شده، نمونه شکل موج جریانی است که از منبع تغذیه سه فازهای AC کشیده می‌شود که در مقایسه با مدارهای با پالس کمتر، به شکل موج سینوسی نزدیک‌تر است.

سه نوع اتصال دوازده پالسی که عمومیت دارند، در شکل ۲۰-۳ نشان داده شده است. اتصال نیم موج شکل ۲۰-۳ الف، تعمیم مدار ستاره دوبل است که قبل^a تشریح شد. در این مدارها گروه ستاره جایجا شده‌اند تا دوازده فاز با اختلاف زاویه 30° را تولید نمایند و از طریق ترانسفورماتورهای بین دو فاز (راکتورها) به بار متصل گردیده‌اند. چهار دیود بطور همزمان هدایت می‌کنند و فقط به اندازه افت - ولت یک دیود از مقدار متوسط ولتاژ بار کاسته می‌شود.

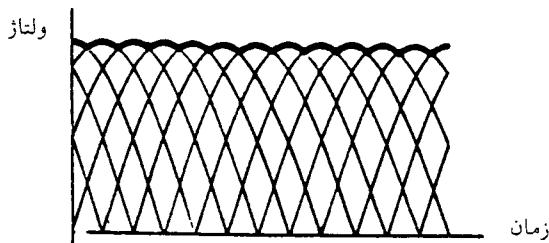

(الف) شکل موج ولتاژ خروجی

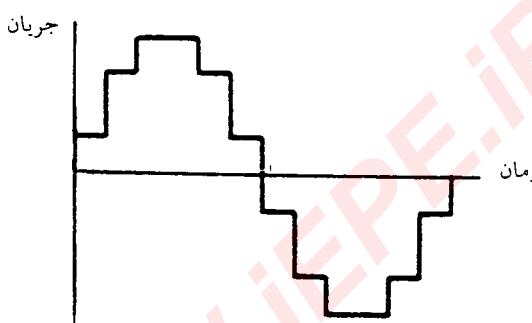


(ب) شکل موج جریان ورودی

شکل ۱۹-۳ شکل موج ولتاژ خروجی و جریان ورودی در مدار دوازده پالسی


اتصال تمام موج که از دوپل سه فاز تشکیل شده است در شکل ۲۰-۳ ب و پ نشان داده شده است. تغذیه از ترانسفورماتوری که دارای دو ثانویه یکی با اتصال ستاره و دیگری با اتصال مثلث است، صورت می‌گیرد. در این روش ولتاژهای سه فازی که دوپل را تغذیه می‌نمایند به اندازه زاویه فاز 30° جابجا شده‌اند، بنابراین دو خروجی شش - پالسی بطور متقاضن جابجا شده و خروجی دوازده پالسی را ایجاد می‌نمایند.

اتصال سری شکل ۲۰-۳ ب برای بارهایی که به ولتاژ بالا نیاز دارند مناسب است، زیرا خروجی دو پل با هم جمع می‌شوند اما مقادیر نامی دیود به هر پل وابسته است. همچنین در اتصال سری، برای مقاصد زمین کردن، نقطه میانی قابل دسترسی است. ممکن است مطابق شکل ۲۰-۳ پ، دو پل بطور موازی بهم متصل گرددند.

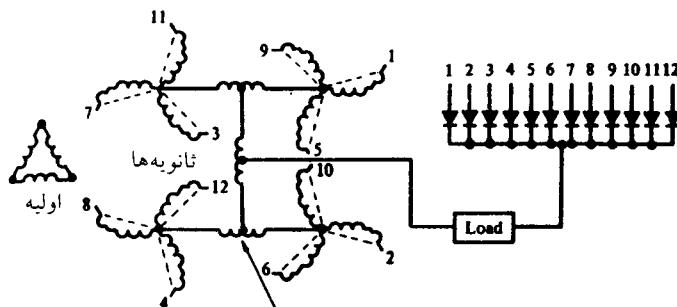
مدارهای با تعداد پالس بیشتر را می‌توان به همین روش با استفاده از مدارسه فازاصلی بدست آورد.



(الف)

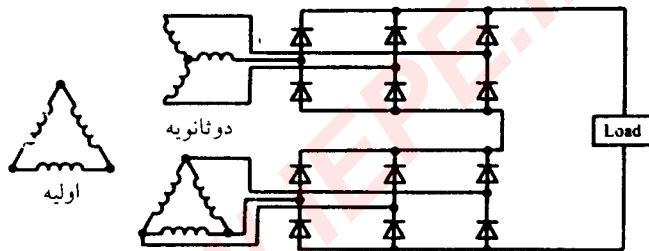

(ب)

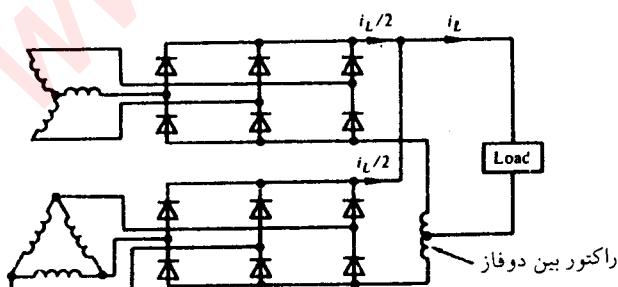

(ب)

شکل ۲۰-۳ چند نمونه از اتصالات دوازده پالسی

۳-۶ یکسوکننده‌های قابل کنترل

همانطوریکه در بخش قبل ملاحظه کردیم یکسوکننده‌های غیرقابل کنترل (دیودی) ولتاژ خروجی ثابتی را تولید می‌نمایند. برای اینکه بتوان خروجی قابل کنترلی را بدست آورد، بجای دیود از تریستور استفاده می‌شود که در آن ولتاژ خروجی با تغییر زاویه آتش تریستور کنترل می‌شود و به این ترتیب یکسوکننده‌های قابل کنترل که بخشی از مبدل‌های AC به DC می‌باشند، بدست می‌آیند. این نوع مبدل‌ها بطور وسیع در کاربردهای صنعتی، بخصوص در محركهای سرعت متغیر^۱ مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانطوریکه گفته شد این نوع مبدل‌ها بر حسب نوع تغذیه به مبدل‌های تکفاز و سه فاز تقسیم می‌شوندو هر نوع ممکن است بصورت نیمه کنترل شده و یا تمام کنترل شده باشد. در این بخش انواع این مبدلها و طرز کار آنها تشریح می‌گردد.

۳-۶-۱ یکسوکننده قابل کنترل تکفاز نیم موج

مدار تکفاز نیم موج را می‌توان با استفاده از یک تریستور (بجای دیود) مطابق شکل ۲۱-۳ الف کنترل کرد. با تشریح طرز کار این مدار می‌توان به اصول کار مبدل قابل کنترل پی‌برد. در این مدار مشابه مدار کنترل نشده، بار می‌تواند اهمی و یا اندوکتیو باشد. تریستور وقتی شروع به هدایت می‌نمایدکه ولتاژ دو سرش V_1 مثبت است و پالس آتش θ_1 را دریافت می‌نماید. بتایران وقتی تریستور در بایاس (گرایش) مستقیم قرار دارد و در $= V_2$ پالس آتش به گیت آن اعمال می‌گردد، تریستور شروع به هدایت می‌کند و ولتاژ ورودی در دوسر بار ظاهر می‌شود. شکل‌های ۳-۲۱ ب و پ نشان می‌دهند که هدایت تریستور به اندازه α نسبت به وضعیتی که دیود بطور طبیعی هدایت می‌کرد، به تأخیر افتاده است. به این زاویه، زاویه تأخیر آتش^۲ گفته می‌شود. در این حالت زاویه α نسبت به نقطه صفر ولتاژ تغذیه سنجیده می‌شود. این شکل موج‌ها با توجه به وجود دیود کموتاسیون بدست آمده‌اند که در آنها دیود کموتاسیون از منفی شدن ولتاژ بار (بیش از مقدار افت ولت دیود) ممانعت می‌کند. در خلال پریود هدایت تریستور، شکل موج جریان از معادله $(21-3)$ بدست می‌اید که قبلاً به تفصیل بیان شد و وقتی ولتاژ معکوس می‌شود V_1 تقریباً صفر است و جریان بار بطور نمایی کاهش می‌یابد. اگر چنانچه جریان از مقدار جریان نگهدارنده دیود کمتر شود، جریان بار ناپیوسته می‌شود همانطوریکه در شکل ۲۱-۳ پ نشان داده شده است. اگر جریان بار نمایی نزولی تا روشن شدن تریستور در سیکل بعدی، ادامه یابد جریان بار پیوسته می‌گردد چنین شرایطی در شکل ۲۱-۳ ب نشان داده شده است.

اگر مقدار پیک ولتاژ ورودی m_7 باشد، مقدار متوسط ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید،

(۴۱-۳)

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{2\pi} \left[-\cos \omega t \right]_{-\alpha}^{\pi} = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$




با تغییر دادن زاویه α از 0 تا π می‌توان ولتاژ V_{dc} را از $\frac{V_m}{\pi}$ تا 0 کنترل کرد. چون ولتاژ خروجی فقط دارای پلاریته مثبت است یعنی یک مبدل یک رباعی^۱ است، مبدل یک طرفه یا نیمه‌مبدل^۲ نامیده می‌شود. بررسی شکل موجها نیز بوضوح نشان می‌دهد که هر چه زاویه تأخیر آتش بزرگتر باشد مقدار متوسط ولتاژ خروجی کمتر است. مقدار rms ولتاژ خروجی بوسیله رابطه زیر بدست می‌آید،

$$\begin{aligned} V_{rms} &= \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{V_m^2}{4\pi} \int_{-\alpha}^{\pi} (1 - \cos 2\omega t) d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{V_m}{2} \left[\frac{1}{\pi} (\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}) \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (42-3)$$

شکل موج ولتاژ دو سر تریستور^۳ نشان می‌دهد که در خلال پریود تأخیر ولتاژ مثبت است و همچنین ماکریزم ولتاژ مستقیم و معکوس آن برابر V_m منبع تغذیه است. بررسی شکل موجهای شکل ۲۱-۳ بوضوح دو نقش دیود کموتاسیون را نشان می‌دهند، یکی اینکه از منفی شدن ولتاژ بار جلوگیری می‌کند و دیگر اینکه با انتقال جریان بار از تریستور به دیود، اجازه می‌دهد که تریستور در ولتاژ صفر به حالت مسدود (قطع) بازگردد.

مثال ۳-۳

اگر در مدار شکل ۲۱-۳ بار فقط شامل مقاومت اهمی R و زاویه تأخیر آتش $\alpha = \pi/2$ باشد، معین کنید (الف) بازده یکسوکنندگی (ب) ضریب شکل FF (پ) ضریب ریپل RF (ت) ضریب بهره‌برداری ترانسفورماتور TUF و (ث) پیک ولتاژ معکوس PIV تریستور.

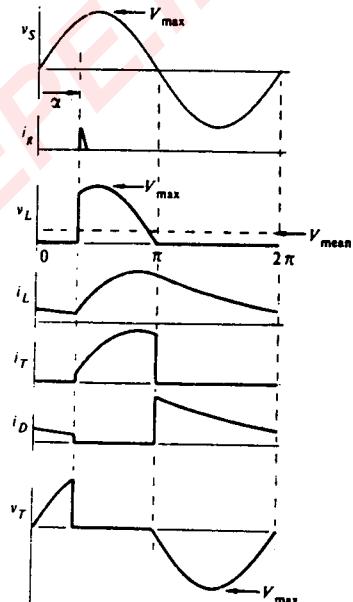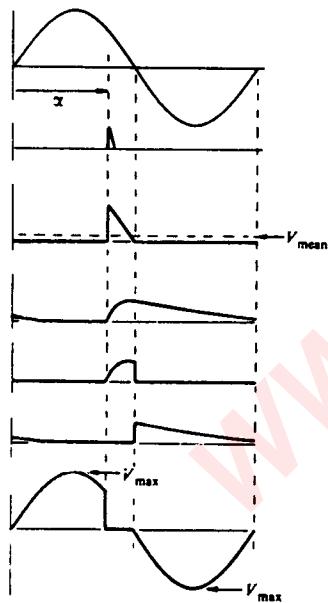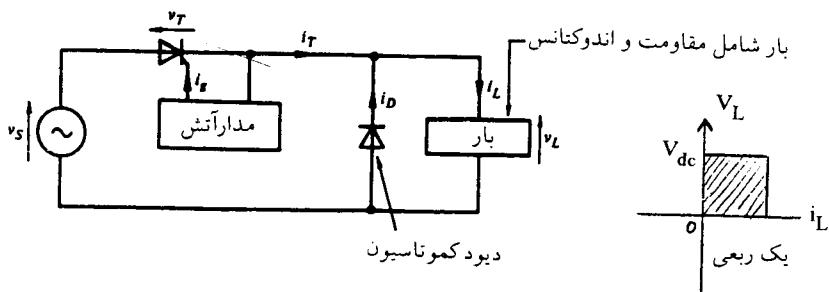

شکل ۲۱-۳ مدار کنترل شده نیم موج تکناز همراه با دیود کمتواسیون

حل - با توجه به زاویه آتش α از معادله (۴۱-۳)، $V_{dc} = ۰/۱۵۹۲ V_m$ و در نتیجه $I_{rms} = ۰/۱۵۹۲ V_m/R$ از معادله (۴۲-۳) $V_{rms} = ۰/۳۵۳۶ V_m$ ، $I_{rms} = ۰/۳۵۳۶ V_m/R$ همچنین $P_{ac} = V_{rms} I_{rms} = (۰/۳۵۳۶ V_m)^2/R$ و $P_{dc} = V_{dc} I_{dc} = (۰/۱۵۹۲ V_m)^2/R$ بنابراین

(الف) بازده یکسوکنندگی برابر است با

$$\eta = \frac{(۰/۱۵۹۲ V_m)^2}{(۰/۳۵۳۶ V_m)^2} = ٪.۲۰/۲۵$$

(ب) ضریب شکل برابر است با

$$FF = \frac{۰/۳۵۳۶ V_m}{۰/۱۵۹۲ V_m} = ۲/۲۲۱ \text{ یا } ٪.۲۲/۲۱$$

(پ) ضریب ریپل برابر است با

$$RF = (۲/۲۲۱^2 - ۱)^{\frac{1}{2}} = ۱/۹۸۳ \text{ یا } ٪.۱۹۸/۳$$

(ت) مقدار V_s rms ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور برابر است با $V_s = ۰/V_0 \sqrt{2} V_m$

مقدار I_s rms جریان ثانویه ترانسفورماتور برابر جریان بار است یعنی، $I_s = ۰/۳۵۳۶ V_m / R$

مقدار ولت آمپر (VA) نامی آن برابر است با $VA = V_s I_s = ۰/V_0 \sqrt{2} V_m \times ۰/۳۵۳۶ V_m / R$ بنابراین

$$TUF = \frac{(۰/۱۵۹۲)^2}{۰/V_0 \sqrt{2} \times ۰/۳۵۳۶} = \frac{۱}{۰/۱۰۱۴} = ۹/۸۶$$

(ث) پیک ولتاژ معکوس برابر است با


$$PIV = V_m$$

۲-۶-۳ یکسوکننده قابل کنترل تکفاز تمام موج

مدار یکسوکننده قابل کنترل تکفاز تمام موج در شکل ۲۲-۳ نشان داده شده است که در حقیقت همان مدار شکل ۷-۳ است که در آن دیودها با تریستورها جایگزین شده‌اند.

در هر مدار ساده نیم موج، در هر زمان مفروض فقط یک تریستور هدایت می‌کند. همان طوری که قبله "ملاحظه کردیم در حالت دیودی، عنصر هدایت کننده دیودی است که در آن لحظه

به فازی که دارای ولتاژ بالاتری است، متصل شده است. حال آنکه در این مدار تریستور مورد نظر می‌تواند در هر لحظه‌ای که ولتاژ آند آن نسبت به کاتد مثبت است، روشن شود. یعنی اینکه مثلاً در شکل ۲۲-۳، می‌توان تریستور T_1 را پس از مشبیت شدن ولتاژ v_1 در هر لحظه‌ای از زمان آتش کرد. پالسهای اعمال شده به تریستورها هر یک به اندازه α نسبت به حالت دیودی تأخیر دارند.

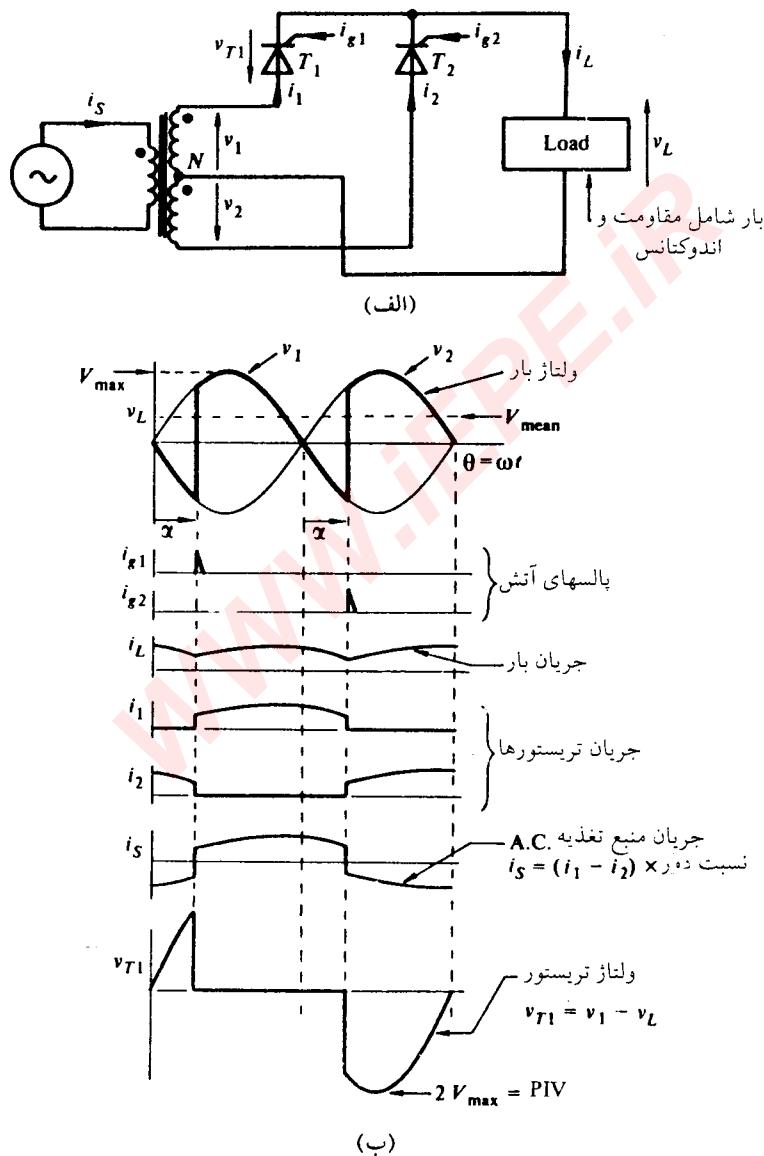

شکل ۲۲-۳ مدار یکسوکننده قابل کنترل تمام موج


یعنی اگر تریستورها با دیودها جایگزین می‌شدند این زاویه برابر صفر می‌شد.

وقتی تریستور T_1 روشن می‌شود جریان در بار اندوکتیو برقرار می‌شود و تا منفی شده α در حالت روشن باقی می‌ماند. هنگامی که α منفی می‌شود، T_2 مثبت شده و با آتش کردن تریستور T_2 ، بلا فاصله این تریستور روشن شده و جریان بار را به عهده می‌گیرد و لتاژ معکوس را بر تریستور T_1 اعمال می‌کند و بدین وسیله جریان T_1 به T_2 انتقال می‌یابد. شکل αT موج ولتاژ دو سر تریستور T_1 در شکل ۲۲-۳ ب نشان می‌دهد که می‌توان در فاصله‌ای که αT مثبت است در هر لحظه تریستور را با اعمال پالس آتش، به حالت روشن درآورد. پیک ولتاژ معکوس دو سر آن برابر $2V_m$ است یعنی مانگزیم ولتاژ کامل ثانویه ترانسفورماتور در دو سر تریستور ظاهر می‌شود. با مراجعه به شکل ۲۳-۳ به وضوح مشاهده می‌شود که وقتی تریستور T_2 در حالت روشن قرار دارد و تقریباً اتصال کوتاه است تمامی ولتاژ ترانسفورماتور در دوسر تریستور خاموش (قطع) T_1 ظاهر می‌شود.

باتوجه به شکل موج ولتاژ بار در شکل ۲۲-۳ ب، مقدار متوسط ولتاژ رابطه زیربدهست می‌آید،

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha \quad (23-3)$$

البته باستی در تمامی مدارهای یکسو کننده توجه داشت که مقدار ولتاژ dc بدهست آمده بدون درنظر گرفتن افت ولت وسیله هدایت کننده است. در اینجا در عمل به اندازه افت ولت دو سر تریستور در حال هدایت از مقدار فوق کسر می‌شود زیرا همواره یکی از تریستورها بطور سری، با منبع تغذیه قرار می‌گیرد. همچین در این حالت فرض شده است اندوکتانس باریه اندازه‌ای است که جریان بار پیوسته را فراهم می‌کند. وقتی «برابر صفر باشد مقدار ولتاژ متوسط حداقل راست یعنی مشابه حالت دیودی است. وقتی زاویه «برابر 90° درجه است، ولتاژ متوسط

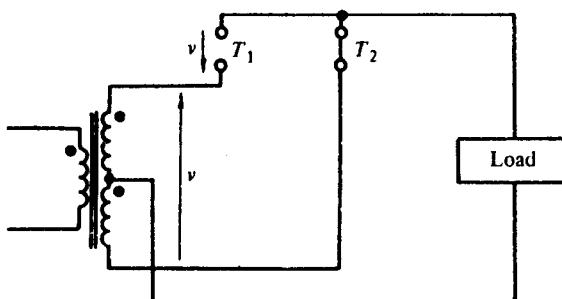

شکل ۲۳-۳ نمایش لحظه‌ای مدار فوق

صفراست یعنی سطوح زیر منحنی مثبت و منحنی موج ولتاژ باهم برابر می‌گردند. این موضوع همان روی معادله فوق که تغییرات آن کسینوسی است و هم از روی شکل مواجهه وضوح ملاحظه می‌گردد. همان‌طوری که از روی شکل موج ولتاژ بار مشاهده می‌گردد خروجی دارای مشخصه دوپالسی است، زیرا شکل موج ولتاژ بار، در فاصله زمانی یک سیکل منبع دوبار تکرار می‌شود.

وقتی بار دارای اندوکتانس کمی است، جریان بار ناپیوسته می‌شود و در این صورت ولتاژ بار دارای پریودهای صفر می‌گردد. جریان تریستورها دارای پریود نیم‌سیکل بوده و در جریان بار پیوسته به شکل موج مرتعی متمایل می‌شوند. همان‌طوری که در شکل ملاحظه می‌شود جریان منبع تغذیه غیرسینوسی بوده و نسبت به ولتاژ تأخیر دارد.

۳-۶-۳ یکسوکننده قابل کنترل پل تکفار


مدار پل تکفار می‌تواند بصورت آرایش‌های نیمه کنترل شده یا تمام کنترل شده مورد استفاده قرار گیرد. اگر دیووهای موجود در مدار شکل ۸-۳ با تریستور جایگزین گردد، مدار پل تکفار تمام کنترل شده شکل ۲۴-۳ بدست می‌آید. مادامی که تریستورها آتش نشده‌اند هدایت صورت نمی‌گیرد و برای اینکه جریان برقرار شود بایستی تریستورهای T_1 و T_2 بطور همزمان در نیم سیکل اول و تریستورهای T_3 و T_4 بطور همزمان در نیم سیکل بعدی روش شوند. جهت اطمینان یافتن از اینکه تریستورها بطور همزمان آتش می‌شوند هر دو تریستور T_1 و T_2 مطابق شکل ۲۵-۳ از یک مدار آتش مشترک، آتش می‌گردد سیگنالهای آتش از طریق ترانسفورماتور ضربه (پالس) به گیت‌ها اعمال می‌شوند.

ولتاژ بار این مدار مشابه مدار قبلی است و مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می‌آید،


$$V_{dc} = \frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi+\alpha} = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha$$

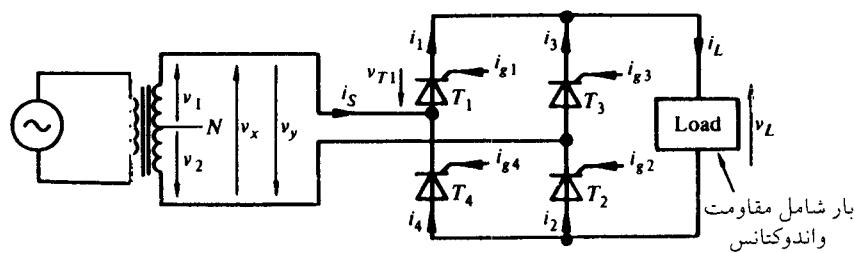(۴۴-۳)


در این حالت به اندازه افت ولت دو تریستور از مقدار فوق کسر می‌شود. معادله فوق با این فرض که جریان بار پیوسته می‌باشد بدست آمده است. با تغییر «از ۰ تا π » مقدار V_{dc} از $\pi/2V_m$ تا $2V_m/\pi$ - تغییر می‌کند. بنابراین ولتاژ خروجی مبدل می‌تواند پلاریته مثبت یا منفی داشته باشد، البته جریان خروجی فقط یک پلاریته دارد (یعنی در یک جهت جاری می‌شود). چنین مبدلی که در حقیقت یک مبدل دو ربعی^۱ است، تمام مبدل تکفار^۲ یا مبدل



(الف)

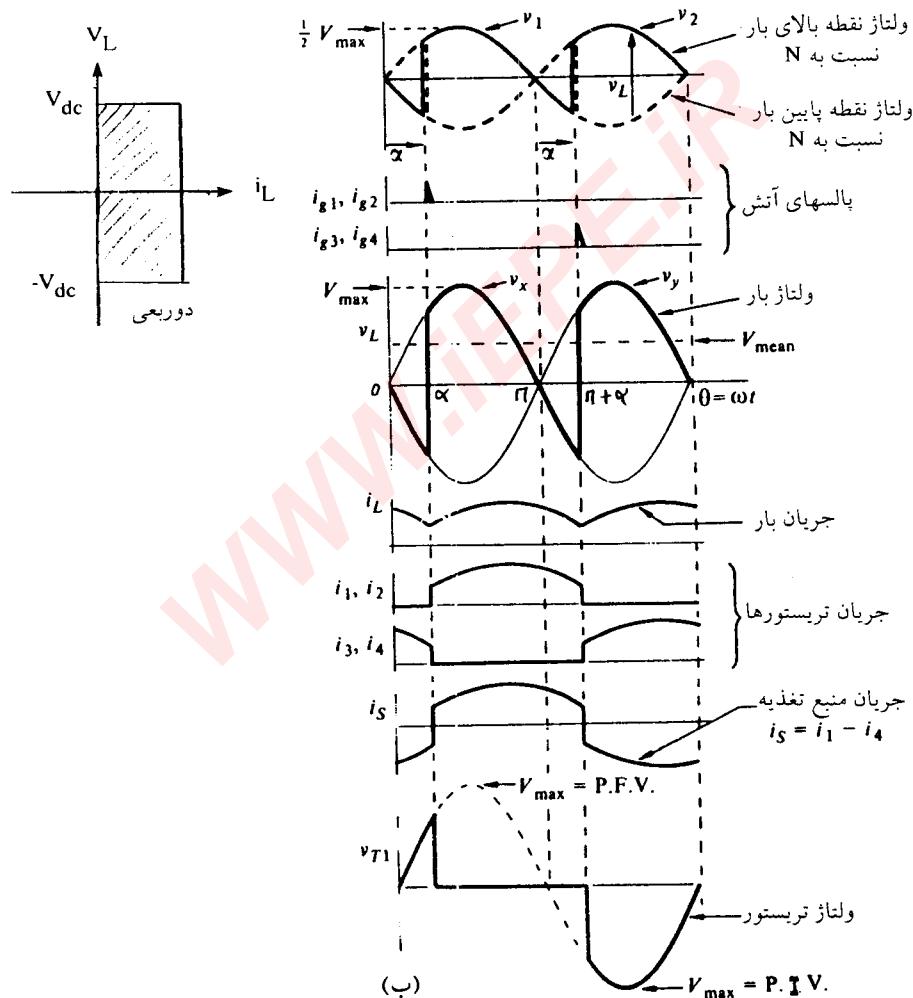

شکل ۲۴-۳ مدار پال تکفاز تمام کنترل شده

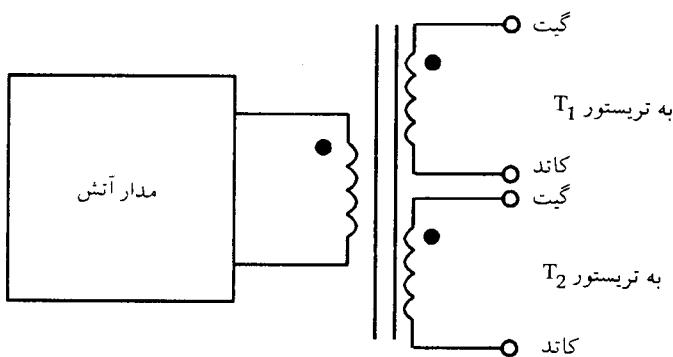


شکل ۲۵-۲ مدار آتش با اتصالات خروجی

دو طرفه نامیده می‌شود. مقدار V_{rms} ولتاژ خروجی از رابطه ذیر بدست می‌آید.


$$V_{rms} = \left[\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{V_m}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} (1 - \cos 2\omega t) d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$
(۴۵-۳)

در این نوع مبدل مطابق شکل در فاصله π تا $\pi + \alpha$ ولتاژ و جریان ورودی مثبت بوده و در نتیجه توان از منبع به سمت بار عبور می‌کند. بنابراین مبدل در این حالت در مُد یکسوکنندگی کار می‌کند. در فاصله $\pi + \alpha$ تا $\pi + 2\alpha$ ولتاژ ورودی منفی و جریان مثبت است و در نتیجه توان معکوس بوده و از بار به سمت منبع عبور می‌کند. در این حالت مبدل در مُد معکوس-کنندگی کار می‌کند. همان طوری که گفته شد بسته به مقدار α مقدار متوسط خروجی مثبت یا منفی خواهد بود. اگر چنانچه در مدار شکل ۲۴-۳ تریستورهای T_2 و T_4 با دیودهای D_4 و D_2 جایگزین گردند، مدار نیمه کنترل شده شکل ۲۶-۳ بدست می‌آید. فرض می‌شود که جریان بار پیوسته باشد. شکل موج ولتاژ بار شکل ۲۶-۳ ب مطابق آنچه که قبلاً ارائه شد رسم شده است. نحوه عملکرد مدار به این صورت است که در خلال نیم‌سیکل مثبت، تریستور T_1 در بایاس (گرایش) مستقیم قرار دارد و وقتی تریستور در زاویه α آتش می‌شود در فاصله $\pi \leq \omega t \leq \alpha$ بار از طریق T_1 به منبع تغذیه ورودی متصل می‌گردد و جریان بار برقرار می‌گردد که این جریان در شکل بصورت α و آشناز داده شده است. در فاصله $\pi \leq \omega t \leq \pi + \alpha$ ولتاژ ورودی منفی می‌شود لیکن به واسطه اندوکتیو بودن بار، جریان بار ادامه دارد و چون دیود کموتاسیون در

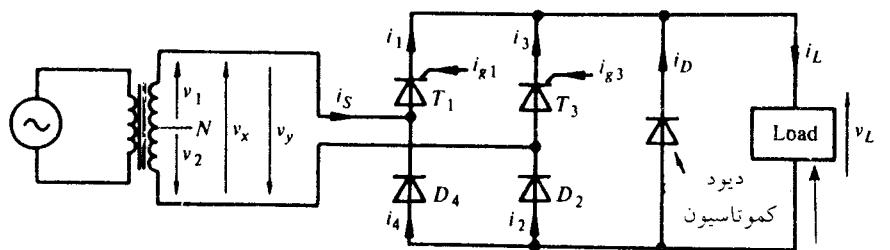

(الف)

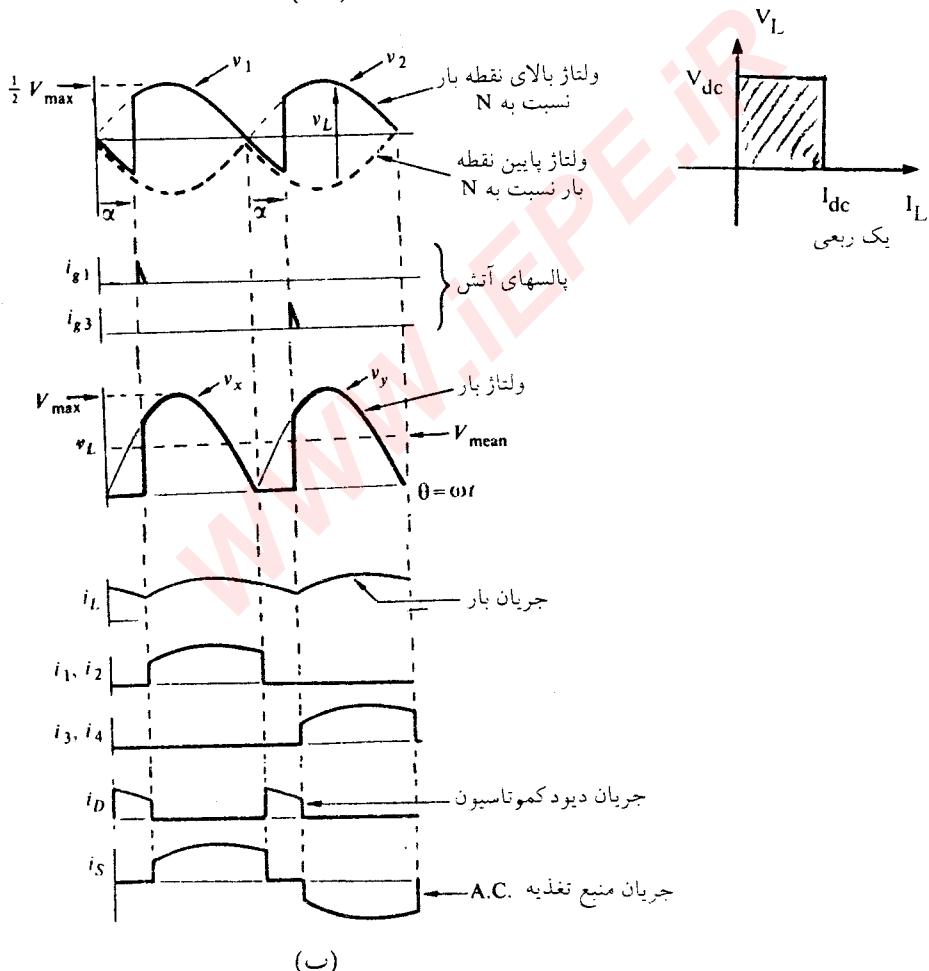

(ب)

شکل ۲۶-۳ مدار پل تکفاز نیمه کنترل شده

بایاس (گرایش) مستقیم قرار می‌گیرد هدایت کرده جریان بار از T_1 و D_2 به دیود کموتاپیون منتقال می‌یابد که در شکل بصورت D_1 نشان داده شده است و در نتیجه T_1 و D_2 خاموش می‌شوند. در نیم سیکل منفی تریستور T_2 در بایاس مستقیم قرار می‌گیرد و وقتی در لحظه $\pi + \alpha$ آتش می‌شود، دیود کموتاپیون در بایاس معکوس قرار گرفته، قطع می‌شود و در نتیجه بار از طریق T_2 و D_4 به منبع تغذیه متصل می‌گردد. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود دیود کموتاپیون از منفی شدن ولتاژ بار ممانعت می‌کند، اما در این مدار، بدون حضور دیود کموتاپیون نیز این عمل انجام می‌شود. به این صورت که بعد از نقطه صفر ولتاژ تغذیه و قبل از آنکه مثلاً تریستور T_2 روشن شود، تریستور T_1 به هدایت خود ادامه می‌دهد اما مسیر برگشت جریان بار از دیود D_2 به دیود D_4 منتقل می‌شود (زیرا در این فاصله با منفی شدن ولتاژ تغذیه دیود D_2 بایاس معکوس و D_4 بایاس مستقیم می‌شود). بنابراین جریان بار از طریق T_1 و D_4 یک مسیر آزاد (هرزگرد) را طی می‌کند و جریان منبع تغذیه برابر صفر می‌شود. البته دیود کموتاپیون در مقایسه با ترکیب تریستور، دیود، مسیر موازی بهتری را برای جریان آزاد (هرزگرد) بار فراهم می‌کند و موجب می‌شود که تریستور قطع شده و وضعیت مسدود خود را بازیابد.

مقدار متوسط ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{dc} = \frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2V_m}{\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi} = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha) \quad (46-3)$$

با تغییر α از 0 تا π مقدار V_{dc} از $2V_m/\pi$ تا 0 تغییر می‌کند، یعنی مبدل یک رباعی یا نیم مبدل است.

مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با

$$V_{rms} = \left[\frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{V_m^2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (1 - \cos 2\omega t) d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} \\ = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (47-3)$$

همان‌طوری که در شکل موج جریان تغذیه ملاحظه می‌شود، در بعضی فواصل زمانی مقدارش صفر است و در فواصلی که ولتاژ بار صفر است دیود کموتاپیون جریان نزولی بار را از خود عبور می‌دهد.

مدار نیمه کنترل شده در مقایسه با مدار تمام کنترل شده ارزانتر است اما به واسطه این که جریان تغذیه دارای پریودهای صفر است، این جریان دارای اعوجاج بیشتری است. همان‌طوری که ملاحظه کردیم مدار نیمه کنترل شده یک مبدل یک ربعی یا نیمه مبدل است یعنی در آن امکان معکوس شدن ولتاژ متوسط (نیل) خروجی وجود ندارد و نمی‌توان بصورت معکوس کننده (اینورتر) که بعداً توضیح داده خواهد شد، بکاربرد در مدار تمام کنترل شده امکان معکوس شدن ولتاژ متوسط خروجی وجود دارد.

۴-۶-۳ یکسوکننده قابل کنترل سه فاز نیم موج


اگر دیودهای شکل ۹-۳ با تریستور جایگزین شوند مدار قابل کنترل شکل ۲۷-۳ بدست می‌آید مقدار متوسط ولتاژ خروجی با کنترل زاویه آتش «قابل تنظیم خواهد بود. زاویه تأخیر آتش نسبت به نقطه‌ای که ولتاژهای فاز منبع تغذیه کننده بود یکدیگر را تلاقی کرده‌اند، تعريف می‌شود. بنابراین وقتی زاویه تأخیر آتش صفر است، مدار مشابه حالت دیودی است و مقدار متوسط ولتاژ خروجی ماکزیمم است و دیودها در نقاط تلاقی ولتاژهای فاز بطور طبیعی عمل کموتاسیون را انجام می‌دهند. همان‌طوری که شکل ۲۷-۳ ب نشان می‌دهد تا زمانیکه پالس آتش به گیت تریستور اعمال نشده است، تریستور هدایت نمی‌کند، در نتیجه تا فرارسیدن آن لحظه، ولتاژ قبلی بر روی بار قرار می‌گیرد و بنابراین مقدار متوسط ولتاژ بار کاهش می‌یابد. مقدار ریپل افزایش می‌یابد ولی هنوز دارای مشخصه سه پالسی است. شکل موج‌های ولتاژ بار در شکل‌های ۲۷-۳ ب و پ اثر زاویه تأخیر آتش بزرگتر را نشان می‌دهند. به ازاء زاویه تأخیر آتش بزرگتر از 30° ولتاژ دارای پریودهای منفی خواهد شد.

مقدار متوسط ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{5\pi}{6} + \alpha} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} V_m \cos \alpha \quad (48-3)$$

بنابراین مقدار متوسط ولتاژ خروجی با کسینوس زاویه آتش «» متناسب است که در زاویه تأخیر $\alpha = 0^\circ$ حداقل و در زاویه تأخیر آتش $\alpha = 90^\circ$ صفر است.

مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با

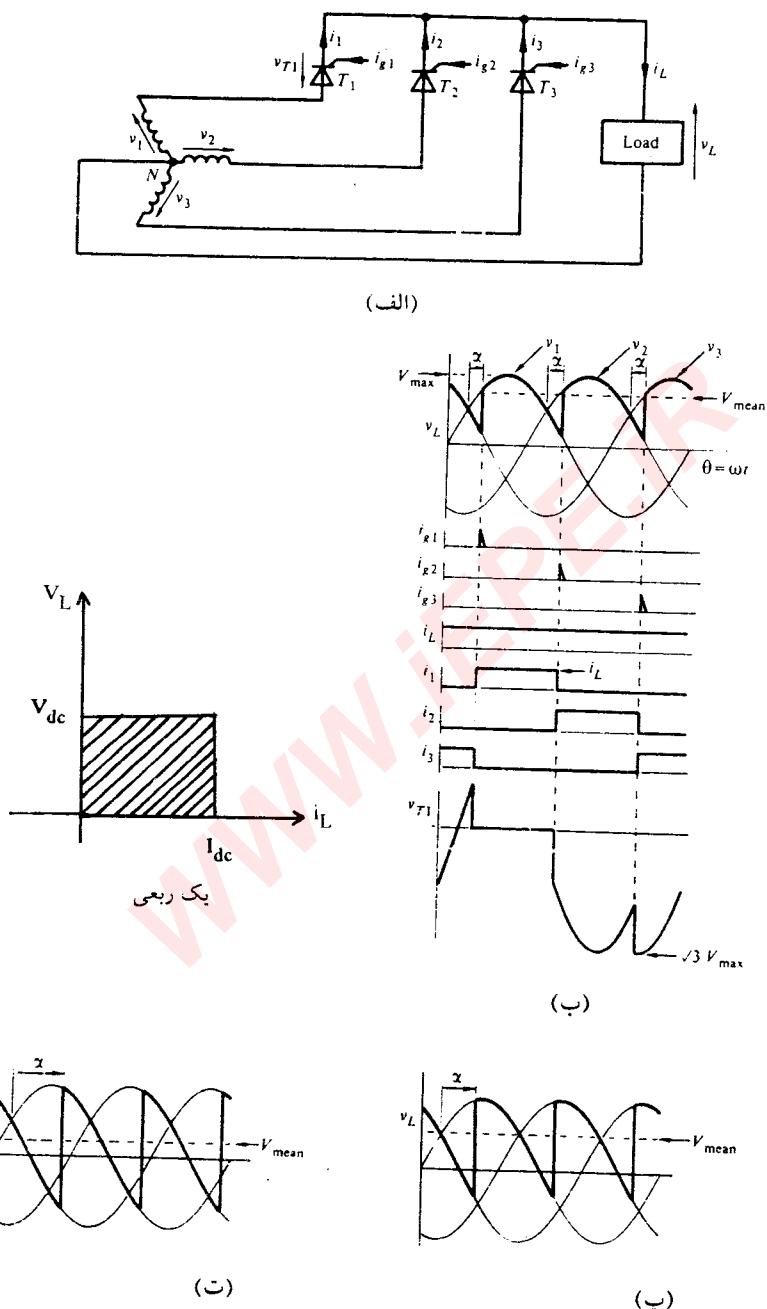

شکل ۳-۲۷ مدار کنترل شده سه فاز نیمه موج

$$V_{rms} = \left[\frac{1}{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\frac{5\pi}{6} + \alpha} V_m \sin \omega t d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} V_m \left(\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{3}}{8\pi} \cos 2\alpha \right)^{\frac{1}{2}}$$
(۴۹-۳)

مثال ۴-۳

یک یکسوکننده کنترل شده سه فاز نیم موج به منبع تغذیه ۳۸۰V (ولتاژ خط)، متصل شده است. جریان بار ثابت و مقدار آن ۳۲A می‌باشد. با فرض اینکه تریستورها دارای افت ولت ۱/۲V باشند، مقدار متوسط ولتاژ بار را در زاویه آتش 0° و 45° بدست آورید. مقدار نامی جریان و پیک ولتاژ معکوس تریستور چقدر خواهد بود و همچنین متوسط توان تلف شده در هر تریستور چقدر است؟

حل - همانطوریکه قبل "گفته شد، افت ولت تریستور سبب می‌شود مقدار متوسط ولتاژ خروجی کاهش یابد بنابراین،

$$V_m = \frac{380\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 310/\sqrt{3} V$$

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_m \cos \alpha - V_t$$

که در آن V افت ولت مستقیم تریستور است.
در $\alpha = 0^\circ$ داریم

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3} \times 380 \times \sqrt{2}}{2 \times \pi \times \sqrt{3}} \cos 0^\circ - 1/2 = 255/4 V$$

در $\alpha = 45^\circ$ داریم

$$V_{dc} = \frac{3 \times \sqrt{3} \times 380 \times \sqrt{2}}{2 \times \pi \times \sqrt{3}} \cos 45^\circ - 1/2 = 180/2 V$$

برای یک جریان ثابت، جریان rms در هر تریستور بوسیله انتگرال‌گیری در خلال یک سیکل

تغذیه بدست می‌آید، یعنی

$$I_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha + \frac{\pi}{3}} I_1 i_1 d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{I_1}{\sqrt{3}}$$

بنابراین براساس این فرمول مقدار نامی جریان برابر است با

$$I_{rms} = 32/\sqrt{3} = 18/47 \text{ A}$$

با مراجعه به شکل ۲۷-۳ ملاحظه می‌شود که پیک ولتاژ معکوس تریستور برابر است با


$$PRV = \sqrt{3} V_{max} = \sqrt{3} \times 380 = 537/4 \text{ V}$$

مقدار متوسط توان تلف شده در تریستور به وسیله میانگین‌گیری از توان لحظه‌ای تلف شده در تریستور در خلال یک سیکل بدست می‌آید، یعنی


$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{\alpha + \frac{\pi}{3}} v_1 i_1 d(\omega t) = \frac{V_1 I_1}{3} = \frac{1/2 \times 32}{3} = 12/8 \text{ W}$$

۵-۶-۳ یکسوکننده قابل کنترل شش فاز نیم موج

مدار کنترل شده شش فاز نیم موج که در آن از یک ترانسفورماتور تغذیه ستاره ساده استفاده شده است، در شکل ۲۸-۳ نشان داده شده است. نحوه اتصال مشابه مدار سه فاز نیم موج است و فقط تعداد فاز افزایش یافته است و هر تریستور در فاصله یک ششم سیکل هدایت می‌کند. همانطوریکه قبله در شکل ۲۷-۳ ملاحظه کردیم شکل موج ولتاژ بار در حالت دیویدی همان قسمت قله ولتاژهای شش فاز خواهد بود و عمل کموتاسیون در نقطه تلاقی ولتاژها رخ می‌دهد. لیکن برای حالت تریستوری همانطوریکه شکل ۲۸-۳ ب نشان می‌دهد، به اندازه زاویه تأخیر آتش «» در موج ولتاژ خروجی تأخیر ایجاد می‌شود. شکل موج دارای مشخصه شش پالسی است و مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می‌آید:

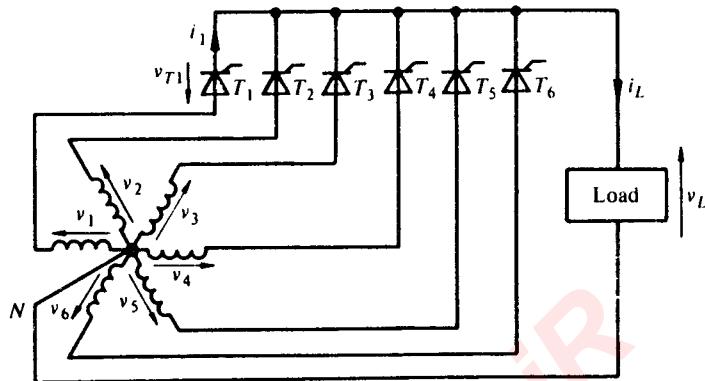

(الف)

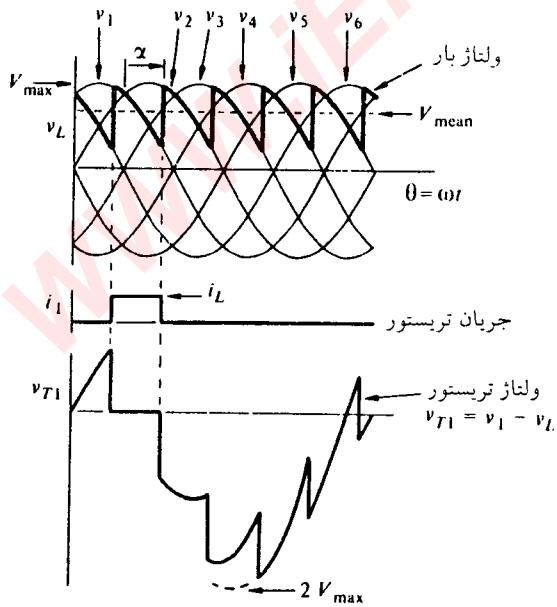

(ب)

شكل ٣-٢٨ مدار کنترل شده شش فاز نیم موج


$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2} + \alpha} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3}{\pi} V_m \cos \alpha$$

(۵۰-۳)


اگر در شکل ۱۴-۳ الف، دیودها با تریستور جایگزین شوند، مدار تمام کنترل شده با اتصال ستاره دوبل حاصل می‌شود. شکل موج ولتاژ بار در یک زاویه تأخیر آتش «» در شکل ۲۹-۳ الف نشان داده شده است و مشابه حالت دیودی شکل موج دارای مشخصه شش پالسی است و در وسط شکل موج دو گروه سه پالسی قرار می‌گیرد. مقدار متوسط ولتاژ خروجی با کسینوس زاویه «» متناسب است. در زاویه آتش 90° ، مقدار متوسط صفر است و شکل موج ولتاژ در شکل ۲۹-۳ ب نشان داده شده است. در این شرایط ولتاژ ترانسفورماتور(راکتور) بین دو فاز، مطابق شکل ۲۹-۳ پ، تقریباً چهارگوشی است و چون تغییر فلوی (شار) مغناطیسی در راکتور با سطح زیر منحنی ولتاژ - زمان متناسب است، در مقایسه با شکل موج مثلثی حالت دیودی، سطح زیر منحنی سه برابر افزایش یافته است و در نتیجه بواسطه همین افزایش سه برابر تغییرات فلوی مغناطیسی، ترانسفورماتور بین دو فاز در مدار کنترل شده از نظر فیزیکی سه برابر بزرگتر از حالت دیودی خواهد بود.

۳-۶-۶ یکسوکننده قابل کنترل پل سه فاز

مبدل‌های پل سه فاز در کابردهای صنعتی تا قدرت حدود $120kW$ بطور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر چنانچه دیودهای شکل ۱۸-۳ با تریستور جایگزین شوند، پل سه فاز تمام کنترل شده شکل ۳۰-۳ بدست می‌آید. مشابه مدارهای قابل کنترل قبل، مقدار متوسط ولتاژ خروجی به کمک تغییر زاویه آتش «» قابل کنترل خواهد بود. وقتی زاویه تأخیر آتش کوچک است همان‌طوری که در شکل ۳۰-۳ ب ملاحظه می‌شود، شکل موج ولتاژ خروجی(بار) را می‌توان با جمع کردن شکل موجهای دو گروه سه پالسی بدست آورد (به شکل ۱۸-۳ مراجعه شود). این شکل موج شش پالسی است و تفاوت آن با شکل موج حالت دیودی این است که به اندازه زاویه «» تأخیر پیدا کرده است. همانطوریکه در شکل ملاحظه می‌شود تریستورها در فاصله 60° آتش می‌شوند، اما نکته‌ای که در این مدار باید مورد توجه قرار داد مسئله شروع

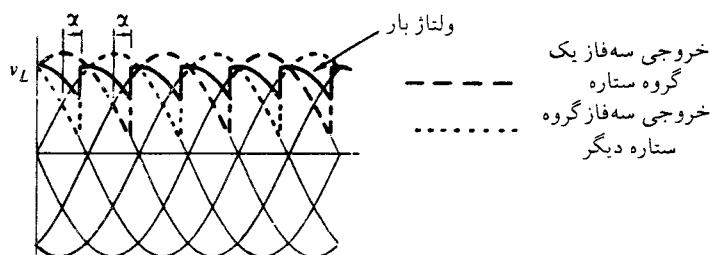


(الف)

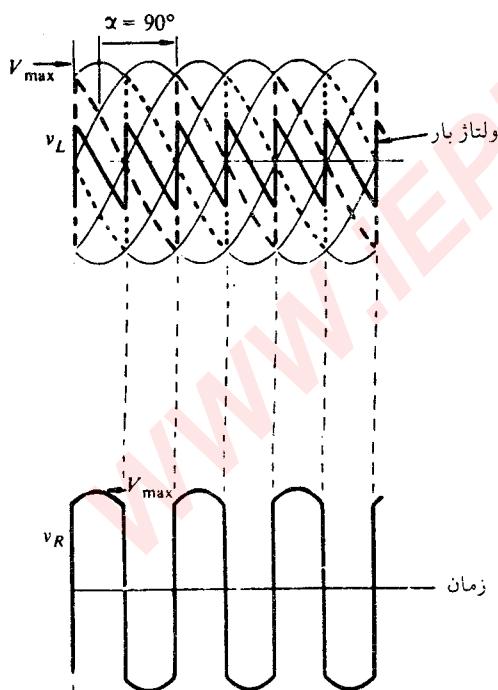


(ب)

(ب)

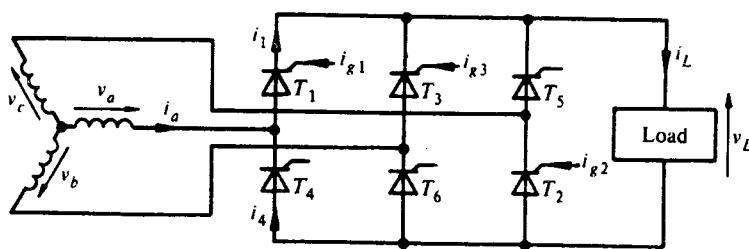شکل ۲۹-۳ شکل موجها در مدار کنترل شده با اتصال ستاره دوبل



(الف)

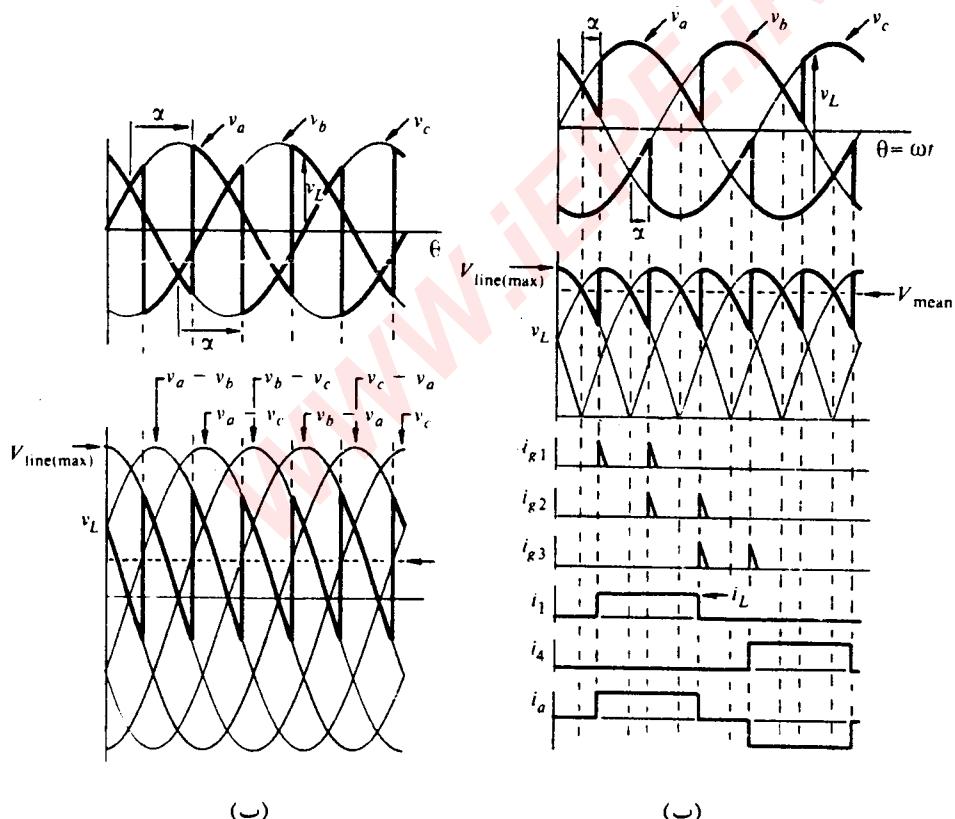

شكل ٣٠-٣ مدار پل سه فاز تمام کنترل شده

بکار مدار است. از آن جایی که در شرایط کار عادی دو تریستور با هم در حال هدایت می‌باشد بنابراین بایستی یک زوج تریستور مناسب آتش شوند تا مدار شروع بکار نماید. بنابراین با مراجعه به شکل ۳۰-۳، مثلاً اگر وقتی که منبع تغذیه به مدار متصل می‌گردد v_7 در مقدار پیک خود باشد، پالس آتش بعدی به تریستور T_2 اعمال می‌شود در اینصورت جریان در مدار برقرار نمی‌شود مگر اینکه همزمان T_1 نیز آتش شود. بنابراین وقتی که به گیت یک تریستور پالسی اعمال می‌شود، بایستی به تریستور دیگری که در مسیر جریان آن قرار دارد همزمان پالسی اعمال نشود. نتیجه کلی اینکه بایستی همواره به گیت هر تریستور دو پالس آتش به فاصله 60° اعمال شود تا مدار راماندازی گردد. اگر چنانچه فقط به یک پالس اکتفا شود مدار شروع بکار نمی‌کند. البته وقتی مدار راماندازی شد پالس دوم اثری نخواهد داشت (در صورت پیوسته بودن جریان بار) زیرا تریستور قبله در وضعیت روشن (وصل) قرار گرفته است. بنابراین در عمل مدارهای آتش تریستورها به اینصورت عمل می‌نمایند که هر مدار آتش تریستور وقتی پالس آتش به تریستور خودش صادر می‌کند پالسی را به تریستور قبلی اعمال می‌کند. با توجه به شماره گذاری تریستورها توالی آتش کردن بصورت $12, 23, 34, 45, 56, 61$ می‌باشد.

شکل ۳۰-۳ ب، شکل موجها را برای حالتی که زاویه آتش بزرگ است، نشان می‌دهد. در

این حالت ولتاژ بار دارای پریودهای منفی است و در نتیجه تشخیص شکل موج ولتاژ بار از روی شکل موج‌های دو گروه سه پالسی مشکل است. برای اینکه بتوان تصویر بهتری از آن داشت، می‌توان به اینصورت عمل کرد. مطابق شکل ۳۰-۳ ب در $\alpha + \pi/6 < v_7 < \pi/2$ تریستور T_1 قبله در حال هدایت بوده است، تریستور T_2 روشن می‌شود. بنابراین در فاصله $\pi/2 + \alpha \leq v_1 < \pi/6 + \alpha$ در v_7 هدایت می‌کنند و ولتاژ v_{11} که برابر $v_7 - v_{11}$ است، در دوسر بار ظاهر می‌شود در $\alpha + \pi/2 < v_7 < \pi$ تریستور T_2 آتش می‌شود و تریستور T_1 بلا فاصله در بایاس معکوس قرار می‌گیرد و قطع می‌گردد. بنابراین در فاصله $\alpha + \pi/2 \leq v_1 \leq 5\pi/6$ در تریستورهای T_1 و T_2 هدایت می‌کنند و ولتاژ v_{11} که برابر $v_7 - v_{11}$ است، در دوسر بار ظاهر می‌شود. اگر توالی آتش کردن را در نظر بگیریم (که قبله) با شماره گذاری تریستورها بیان کردیم در فواصلی که زوج تریستورها هدایت می‌کنند ولتاژهای خط، $v_{11} - v_a, v_{11} - v_b, v_{11} - v_c$ در دوسر بار ظاهر می‌گردند و با استفاده از این ولتاژها و با توجه به لحظات آتش کردن تریستورها می‌توان به سهولت شکل موج ولتاژ بار را بدست آورد و تصور

بهتری از آن داشت. این شکل موج نشان می‌دهد که مقدار متوسط ولتاژ خروجی در زاویه آتش $\alpha = 90^\circ$ برابر صفر است. مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\frac{\pi}{3} + \alpha} v_{ab} d(\omega t) \quad (51-3)$$

ولتاژ v_{ab} را می‌توان به صورت زیر محاسبه کرد. اگر ولتاژهای خط - نول به قرار زیر

باشند:

$$v_a = V_m \sin \omega t$$

$$v_b = V_m \sin (\omega t - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_c = V_m \sin (\omega t + \frac{2\pi}{3})$$

آنگاه مقدار v_{ab} برابر $v_a - v_b = \sqrt{3} V_m \sin(\omega t + \pi/6)$ خواهد بود.

با قرار دادن مقدار v_{ab} در معادله (۵۱-۳) خواهیم داشت.

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\frac{\pi}{3} + \alpha} \sqrt{3} V_m \sin (\omega t + \frac{\pi}{6}) d(\omega t) = \frac{\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos \alpha \quad (52-3)$$

مقدار rms ولتاژ خروجی برابر است با


$$V_{rms} = \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\frac{\pi}{3} + \alpha} 3V_m^2 \sin^2 (\omega t + \frac{\pi}{6}) d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6} V_m \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{8\pi} \cos 2\alpha \right) \quad (53-3)$$

اگر چنانچه تریستورهای T_2 و T_4 در مدار شکل ۳۰-۳ با دیود D_2 و D_4 جایگزین گردند مدار شکل ۳۱-۳ حاصل می‌شود. یک دیود کموتاسیون نیز به مدار اضافه شده است و نقش آن مشابه نقشی است که در مدار پل نیمه کترول شده تکفار به عهده دارد. در این مدار نیز با تغییر زاویه آتش «کترول ولتاژ بار امکان پذیر است. شکل موج ولتاژ بار برای زاویه α کوچک در شکل ۳۱-۳ ب و برای زاویه α بزرگ در شکل ۳۱-۳ پ نشان داده شده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود شکل موج ولتاژ بار از جمع دو شکل موج فوقانی و تحتانی بدست می‌آید. شکل موج فوقانی مربوط به عملکرد تریستورها در زاویه آتش « و شکل موج تحتانی مربوط به دیودهای است. شکل موج ولتاژ بار حاصل در مقایسه با حالت تمام کترول شده که شش برش^۱ داشت، دارای سه برش است. چون شکل موج سه پالسی است در مقایسه با اتصال تمام کترول شده، دارای ریپل بیشتری است. وقتی که زاویه آتش افزایش می‌یابد، می‌توان تصور کرد که در شکل موج ولتاژ خروجی خط عمودی واقع در محل آتش شدن تریستور به سمت راست حرکت می‌کند.


جهت محاسبه مقدار متوسط ولتاژ بار، شکل موج ولتاژ خروجی برای زاویه آتش کوچکتر و بزرگتر از 60° مجدداً در شکل ۳۲-۳ رسم شده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود برای زاویه آتش $60^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ دیود کموتاسیون نقشی ندارد (زیرا ولتاژ منفی در دوسر بار ظاهر نمی‌شود) و هر زوج تریستور و دیود برای 120° هدایت می‌کنند. در این شرایط مقدار متوسط ولتاژ بار از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\pi}{\tau}} \left[\int_{\alpha + \frac{\pi}{\tau}}^{\frac{\pi}{\tau}} V_{m(\text{line})} \sin \omega t d(\omega t) + \int_{\frac{\pi}{\tau}}^{\frac{\pi}{\tau} + \alpha} V_{m(\text{line})} \sin \omega t d(\omega t) \right]$$

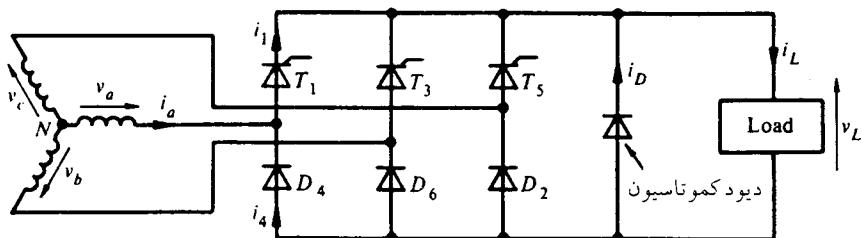
$$= \frac{3}{\pi} V_{m(\text{line})} (1 + \cos \alpha) = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_m (1 + \cos \alpha) \quad (54-3)$$



(الف)

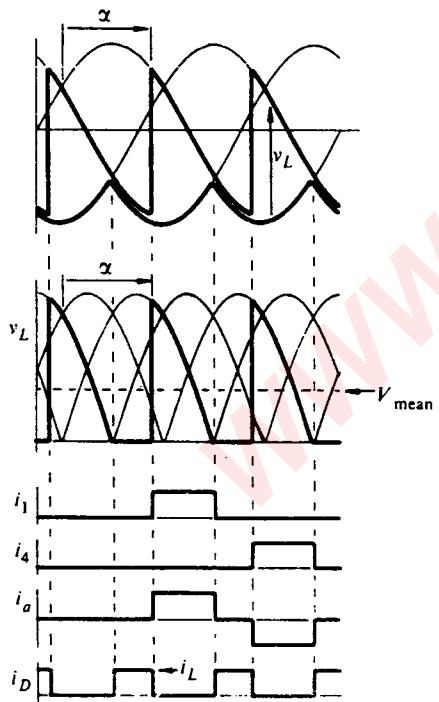

(ب)

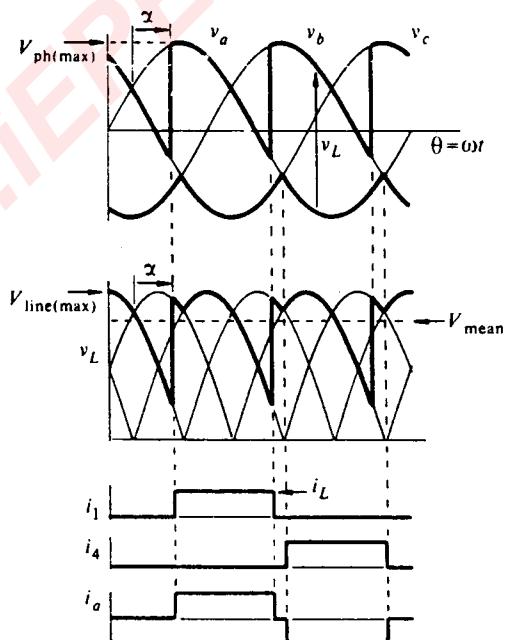

(ب)

شکل ۳۱-۳ مدار پل سه فاز نیمه کنترل شده



برای زاویه آتش بزرگتر از 60° ، همانطوریکه در شکل ملاحظه می‌شود دیود کموتاسیون از معکوس شدن ولتاژ بار ممانعت می‌نماید و در این شرایط مقدار ولتاژ بار برابر است با:

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi} V_{m(\text{line})} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_m (1 + \cos \alpha) \quad (55-3)$$

مدارهای نیمه کنترل شده در مقایسه با مدارهای تمام کنترل شده ارزانتر بوده و مسئله راه اندازی ندارند، لیکن در شکل موجهای ولتاژ بار و جریان تغذیه مولفه هارمونیک بیشتری وجود دارد.

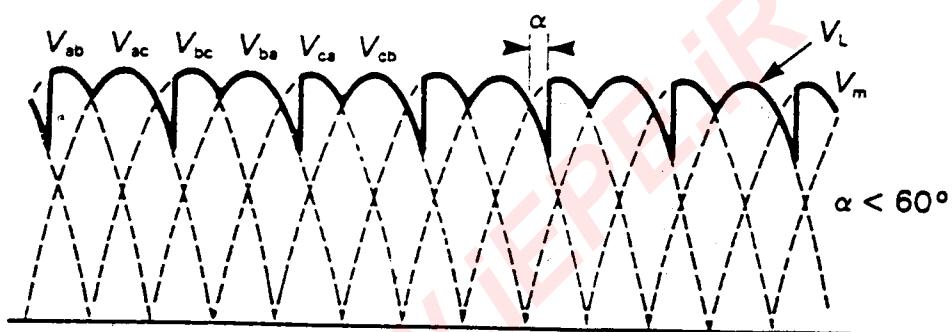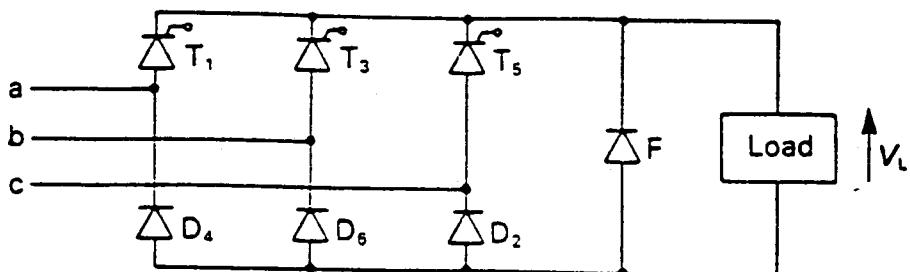
۷-۳ تداخل (همپوشانی)^۱

در بخش‌های قبل رفتار یکسوكنتندها با فرض صرفنظر کردن از امپدانس منبع تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. واز این جهت کموتاسیون یا انتقال جریان از یک دیود یا تریستور به دیود یا تریستور دیگر بطور آنی انجام شد. اما در عمل بواسطه وجود اندوکتانس در مدار، جریان دیود نمی‌تواند بطور آنی تغییر نماید و زمانی لازم است تا این انتقال جریان صورت گیرد. نتیجه کلی اینکه کموتاسیون جریان با تأخیر انجام می‌گیرد، طوریکه زمان معینی طول می‌کشد تا جریان در دیودی یا تریستوری که از مدار خارج می‌شود به صفر کاهش یابد و در دیودی که وارد مدار می‌شود با همان سرعت افزایش یابد. راکتانس منبع تغذیه معمولاً "از مقاومت بزرگتر است و از آن جایی که اندوکتانس موجب تأخیر در جریان می‌گردد، می‌توان از مقاومت منبع تغذیه صرفنظر کرد. منبع تغذیه AC را می‌توان با استفاده از مدار معادل تونن بصورت یک منبع ولتاژ و اندوکتانس سری با آن نمایش داد. جهت توضیح این پدیده مدار یکسوكنتنده سه فاز نیم موج شکل ۳۳-۳ الف را در نظر می‌گیریم. وقتی مفهوم تداخل در این مدار مشخص شود به مدارهای دیگر نیز قابل تعمیم است. در شکل ۳۳-۳ الف، منبع تغذیه شامل سه منبع ولتاژ است که هر



1	3	5	1	3	5	1
6	2	4	6	2	4	6


تولی
آتش کردن

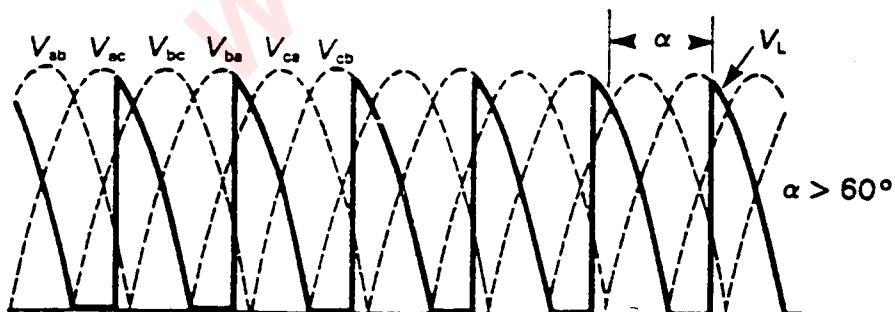


5	F	1	F	3	F	5	F	1	F	3	F	5	F
6		2		4		6		2		4		6	

تولی
آتش کردن

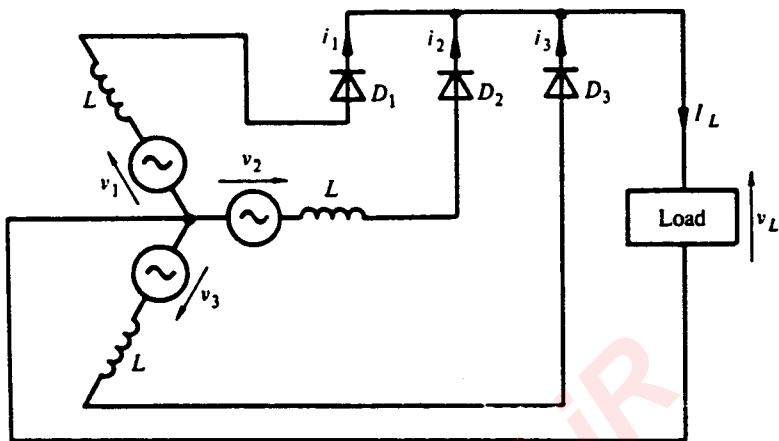شکل ۳۲-۳ شکل موج ولتاژ بار در مدار پل سه فاز نیمه کنترل شده




(الف) مدار

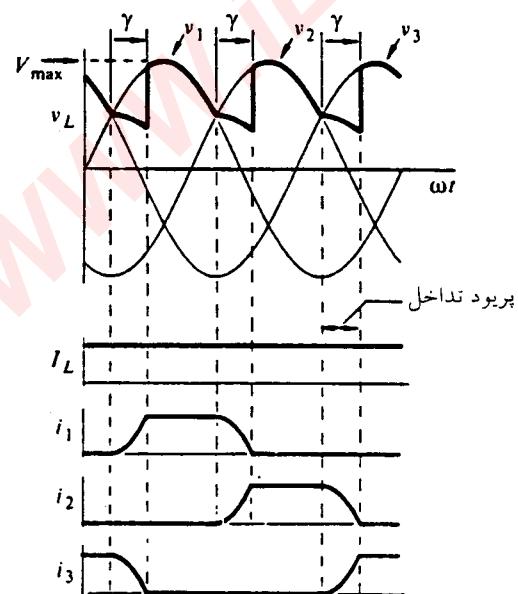

(ب) شکل موجها

شکل ۳۳-۳ پدیده تداخل در یکسو-کننده سه فاز نیم موج

کدام با اندوکتانس L سری شده است. همانطوریکه در شکل ۳۴-۳ ب ملاحظه می‌شود کمتواسیون (یا انتقال جریان از یک دیود به دیود دیگر) آنی نیست بلکه در فاصله α این انتقال انجام می‌گیرد یعنی مدت زمانی طول می‌کشد که (مثالاً) جریان دیود D_1 از جریان بار به صفر تنزل یابد و جریان دیود D_2 به مقدار جریان بار افزایش یابد. بنابراین در خلال این پریود زاویه‌ای که به پریود تداخل (همپوشانی)^۱ موسوم است هم دیودی که وارد مدار می‌شود و هم دیودی که از مدار خارج می‌شود هر دو هدایت می‌کنند. زاویه α به عنوان زاویه کمتواسیون^۲ یا زاویه تداخل تعریف می‌شود. به منظور محاسبه زاویه تداخل، جریان دیود یا تریستور در پریود تداخل و شکل موج ولتاژ بار در خلال این پریود و بطور کلی عوامل موثر در این پدیده، مدار شکل ۳۴-۳ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حقیقت می‌خواهیم در این مدار مسئله انتقال جریان یا کمتواسیون بین دیود D_1 و دیود D_2 را با در نظر گرفتن اندوکتانس منبع تغذیه مورد بررسی قرار دهیم. اگر جریان بار I_L باشد و دیود D_1 در حال هدایت باشد دیود D_2 این جریان بار را فراهم می‌کند و دیود D_2 قطع است. با فارسیدن لحظه کمتواسیون، بایستی D_1 قطع گردد یعنی جریان I_L بلا فاصله به صفر تنزل یابد و D_2 وصل گردد یعنی جریان I_L بلا فاصله به مقدار

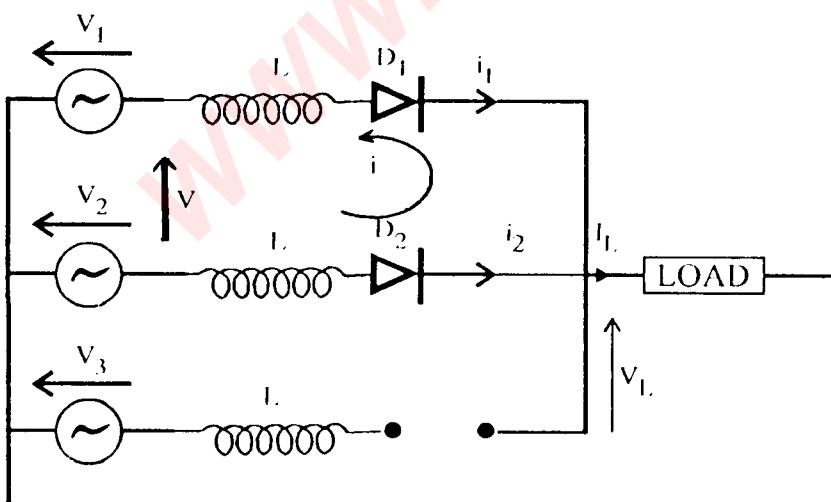

شکل ۳۴-۳ وضعیت مدار یکسوکننده سه فاز نیم موج در شرایط تداخل

I_L افزایش یابد و در نتیجه دیود D_2 جریان بار را تأمین نماید. این حالت وقتی رخ می‌دهد که بتوان از اندوکتانس مدار صرفنظر کرد. با وجود اندوکتانس در مدار، جریان i_1 و i_2 در خلال کموتاپیون مطابق شکل ۳-۳۳ ب تغییر می‌یابند. یعنی مدت زمانی طول می‌کشد تا جریان i_1 از مقدار جریان بار به صفر تنزل یابد و در همان فاصله زمانی جریان i_2 با آهنگ یکسان تا مقدار جریان بارافزایش می‌یابد. بنابراین وضعیت مدار قبل در شرایط تداخل مطابق شکل ۳-۳۴ بود.

برای محاسبه زاویه تداخل می‌توان اینطور عمل کرد. با فرض ثابت بودن جریان بار (که بافرض بی‌نهایت بودن اندوکتانس بار حاصل می‌شود) در پریود کموتاپیون $i_1 + i_2 = I_L$ می‌باشد. در لحظه شروع کموتاپیون $i_1 = 0$ و $i_2 = I_L$ می‌باشد در این لحظه D_2 شروع به هدایت می‌کند و جریان i_2 با آهنگ معین افزایش می‌یابد و چون مجموع جریانهای i_1 و i_2 ثابت است از جریان i_1 به همان مقدار کاسته می‌شود، یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که این جریان در خلاف جهت i_1 از مدار D_1 می‌گذرد. بنابراین اگر مقدار این جریان i_1 باشد جریان عبوری از مدار D_1 برابر $i_1 = I_L$ و در مدار D_2 برابر $i_2 = I_L - i_1$ است یعنی اینکه در پریود کموتاپیون یک جریان گردشی i_1 در مسیر بسته شامل دیودهای D_1 و D_2 برقرار می‌شود که این جریان از لحظه شروع کموتاپیون صفر و در پایان کموتاپیون برابر i_1 است و از این مطلب می‌توان در محاسبه زاویه تداخل استفاده کرد.
با صرفنظر کردن از افت ولت دیودها داریم،

$$v_2 - v_1 = v = \frac{d}{dt} \int i dt \quad (56-3)$$

ولتاژ v اختلاف ولتاژ دو فاز است که برابر ولتاژ خط خواهد بود که مقدار آن در شکل ۳-۳۵ الف بصورت ناحیه هاشور زده نشان داده شده است و به ولتاژ کموتاپیون معروف است. بنابراین ولتاژ v همان ولتاژ خط است موجی است سینوسی مقدارش در لحظه شروع کموتاپیون صفر و حداقل مقدار آن $V_m \sqrt{3}$ است که در آن $V_m \sqrt{3}$ حداقل مقدار ولتاژ فاز است. بنابراین از لحظه شروع کموتاپیون $v = V_m \sin \omega t$ می‌توان نوشت:

$$v = V_m \sin \omega t \quad (57-3)$$

از ترکیب معادلات (۵۶-۳) و (۵۷-۳) داریم

$$\sqrt{3} V_m \sin \omega t = \frac{d}{dt} \int i dt$$

$$di = \frac{\sqrt{3} V_m}{2L} \sin \omega t \, dt$$

با انتگرال‌گیری از دو طرف معادله از فاصله ۰ تا ۱ خواهیم داشت،

$$i = \frac{\sqrt{3} V_m}{2L} \left(-\frac{\cos \omega t}{\omega} \right) + K$$

با توجه به اینکه در $t=0$ می‌باشد مقدار ثابت انتگرال‌گیری K برابر $\frac{\sqrt{3} V_m}{2\omega L}$ است و در نتیجه

$$i = \frac{\sqrt{3} V_m}{2\omega L} (1 - \cos \omega t) \quad (58-3)$$

این شکل موج کسینوسی در شکل ۳۳-۳ ب و همچنین در شکل ۳۵-۳ ب نشان داده شده است. پریود تداخل از لحظه $t=0$ که در آن $i=0$ است شروع و هنگامیکه $i=I_L$ (که در آن لحظه $\omega t=\pi$ است) تداخل کامل می‌گردد بنابراین،

$$I_L = \frac{\sqrt{3} V_m}{2L\omega} (1 - \cos \pi) \quad (59-3)$$

و یا

$$\cos \pi = 1 - \frac{2L\omega I_L}{\sqrt{3} V_m} \quad (60-3)$$

شکل موج ولتاژ بار در خلال پریود تداخل در شکل ۳۳-۳ ب و ۳۵-۳ ب نشان داده شده است. این که چرا در فاصله کمتواسیون شکل موج ولتاژ خروجی به اینصورت است با توضیحی که هم اکنون داده می‌شود، روش خواهد شد. اگر فرض کنیم جریان I_1 ثابت است (یا حداقل فرض شود که در خلال کمتواسیون ثابت است) می‌توان نتیجه گرفت که آهنگ کاهش جریان I_1 با افزایش جریان I_2 برابر است یعنی $di_1/dt = -di_2/dt$ و بنابراین ولتاژ ظاهر شده در وسر اندوکتانس I_1/I_2 و I_2/I_1 با یکدیگر مساوی و در جهت مخالف هم می‌باشند. بنابراین ولتاژ لحظه‌ای خروجی در خلال پریود کمتواسیون میانگین ولتاژ‌های دوفاز یعنی برابر

$\frac{v_1 + v_2}{2}$ است. جهت پی بردن به اینکه ولتاژ خروجی میانگین ولتاژ دو فاز است می توان در شکل ۳۴-۳ برای دو مدار شامل منبع ولتاژ v_1 و v_2 و بار قانون KVL را نوشت به اینصورت:

$$-v_1 + L \frac{di_1}{dt} + v_L = 0$$

$$-v_2 - L \frac{di_2}{dt} + v_L = 0$$


همانطوریکه گفته شد چون جریان i_1 اکاهش می یابد و i_2 با همان آهنگ افزایش می یابد ولتاژ دوسر اندوکتانس‌ها مساوی و مختلف العلامه هستند. اگر دو رابطه فوق با هم جمع شوند ولتاژ خروجی در حین کمتواسیون بدست می آید یعنی $v_L = \frac{v_1 + v_2}{2}$ بنابراین ولتاژ بار در خلال تداخل، میانگین دو موج سینوسی است که دارای شکل سینوسی خواهد بود.

برای تعیین مقدار متوسط ولتاژ خروجی در این شرایط، می توان سطح بین دو منحنی که یکی مربوط به ولتاژ سینوسی پس از کامل شدن تداخل و دیگری مربوط به پریود تداخل است، را بدست آورد. همانطوریکه قبل "گفته شد ولتاژ بار در فاصله $\pi/6$ که از میانگین دو موج سینوسی بدست می آید و دارای شکل موج سینوسی است، اگر بصورت کسینوسی در نظر گرفته شود فاصله انتگرال‌گیری از 0 تا $\pi/6$ بروی موج کسینوسی با مقدار پیک $V_m \sin \pi/6$ خواهد بود. بنابراین مقدار متوسط ولتاژ بار از رابطه زیر بدست می آید،

$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\pi}{6}} \left[\int_0^{\gamma} V_m \sin \frac{\pi}{6} \cos \theta d\theta + \int_{\gamma + \frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} V_m \sin \omega t d(\omega t) \right]$$

$$= \frac{3\sqrt{3} V_m}{4\pi} (1 + \cos \gamma) \quad (6-3)$$

اگر از تداخل صرفنظر شود یعنی $\gamma = 0$ باشد، معادله (۶-۳) به معادله (۳۴-۳) تبدیل می شود. اگر چنانچه مدار سه فاز نیم موج کنترل نشده شکل ۳۴-۳ به مدار کنترل شده تبدیل شود، پدیده تداخل منجر به شکل موج شکل ۳۵-۳ می گردد. وضعیت ولتاژ و جریان در خلال تداخل همچنین در شکل ۳۵-۳ نشان داده شده است که در آن همانطوریکه مشاهده می شود در

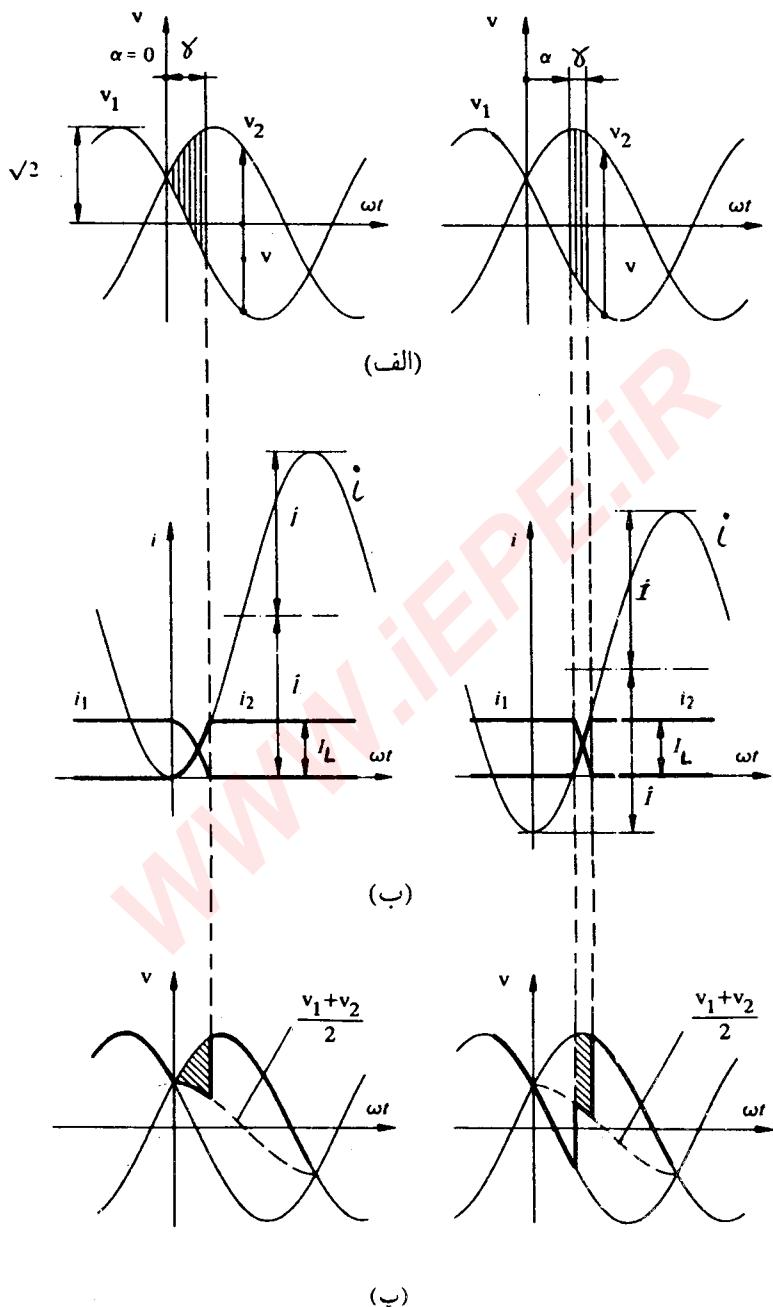

شکل ۳-۳۵ وضعیت ولتاژ و جریان در خلال پدیده تداخل برای زاویه آتش صفر و α

لحظه کمتواسیون، ولتاژ معینی وجود دارد. با استفاده از معادله (۵۶-۳) و $v_2 - v_1 = \sqrt{3} V_m \sin(\omega t + \alpha)$ که در آن فاصله زمانی از لحظه شروع کمتواسیون تا صفر شدن جریان آاست، داریم

$$\sqrt{3} V_m \sin(\omega t + \alpha) = 2L \frac{di}{dt}$$

و در نتیجه

$$i = \frac{\sqrt{3} V_m}{2L\omega} [\cos\alpha - \cos(\omega t + \alpha)] \quad (62-3)$$

وقتی که $i = 0$ باشد یعنی $\omega t + \alpha = \pi$ باشد تداخل کاملاً می‌گردد، بنابراین

$$I_L = \frac{\sqrt{3} V_m}{2L\omega} [\cos\alpha - \cos(\gamma + \alpha)] \quad (63-3)$$

در مقایسه با حالت قبل ($\gamma = \alpha$)، در اینجا زاویه تداخل γ کوچکتر است و تغییر جریان و ولتاژ در این فاصله کوتاه از شکل منحنی به خط نزدیک می‌شود. مقدار متوسط ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید


$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} \left[\int_{\alpha}^{\alpha+\gamma} V_m \sin \frac{\pi}{\xi} \cos \theta d\theta + \int_{\alpha+\gamma+\frac{\pi}{\xi}}^{\alpha+\frac{5\pi}{6}} V_m \sin \omega t d(\omega t) \right]$$

$$= \frac{3\sqrt{3} V_m}{4\pi} [\cos\alpha + \cos(\alpha + \gamma)] \quad (64-3)$$


پدیده تداخل در تمامی مدارهای یکسوکننده وجود دارد، که یک نمونه از آن در اینجا مورد بحث قرار گرفت. در مورد شکل موج دو پالسی، یعنی در یکسوکننده تکفاز تمام موج، ولتاژ خروجی در طول پریود تداخل، همانطوریکه در شکل ۳۷-۳ نشان داده شده است، برابر صفر است. زیرا همانطوریکه قبل "گفته شد ولتاژ خروجی در این پریود برابر میانگین ولتاژ دو فاز است و ولتاژ دو فاز یعنی v_1 و v_2 در این حالت مساوی و مختلف العلامه هستند بنابراین میانگین آن صفر است.

مثال ۵-۳

یک یکسوکننده تکفاز تمام موج که دارای دیود کمتواسیون در دوسر بار خروجی خود

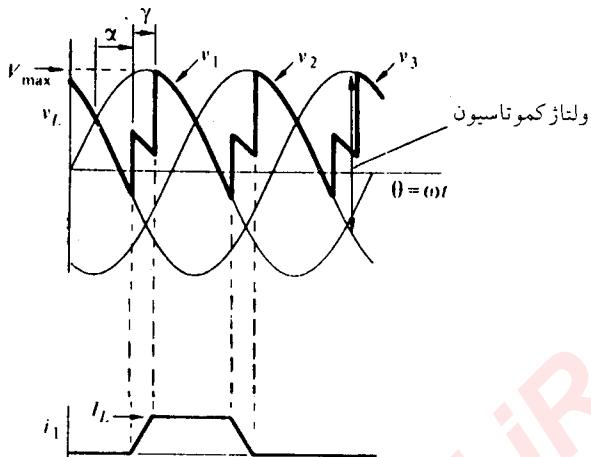

شکل ۳۶-۳ پدیده تداخل در مدار سه فاز نیم موج کنترل شده

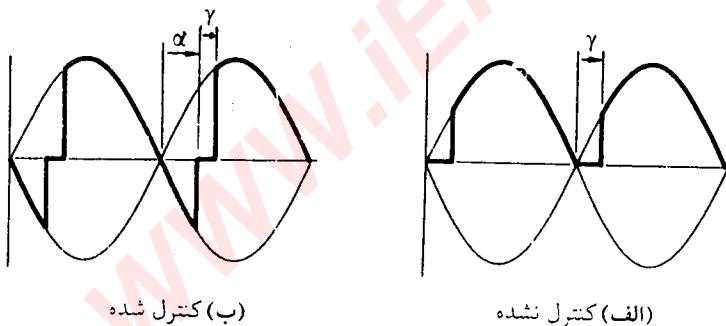

شکل ۳۷-۳ شکل موج ولتاژ خروجی دو پالسی با در نظر گرفتن تداخل

می باشد، از یک منبع تغذیه 50Hz و 120V که دارای اندوکتانس $H/333\text{mH}$ است تغذیه می شود. با فرض پیوسته بودن جریان در مقدار ثابت 4A ، زاویه تداخل را در دو حالت زیر حساب کنید.


(الف) انتقال جریان از یک تریستور هدایت کننده به دیود کموتاپیون

(ب) انتقال جریان از دیود کموتاپیون به یک تریستور و قتنی که زاویه آتش 15° است.

حل - قبل از حل این مثال خاطرنشان می شود، در مدارهایی که در آنها دیود کموتاپیون بکار رفته است، در یک فاصله زمانی دیود کموتاپیون جریان بار را به عهده دارد. یعنی اینکه در

شروع این فاصله زمانی جریان بار از تریستور به دیود کموتاسیون انتقال می‌باید، و در پایان این فاصله زمانی جریان بار از دیود کموتاسیون به تریستور دیگر انتقال می‌باید. با مراجعه به شکل ۳۸-۳ می‌توان به این موضوع پی‌برد. ازان آن جایی که در این شکل از اندوکتانس منبع تغذیه صرفنظر شده است، این انتقال جریان همان طوری که ملاحظه می‌شود بطور لحظه‌ای انجام گرفته است. همچنین ملاحظه می‌شود که انتقال جریان از تریستور هدایت کننده به دیود کموتاسیون در لحظه‌ای که ولتاژ تغذیه معکوس می‌شود صورت می‌گیرد و انتقال جریان از دیود کموتاسیون به تریستور دیگر در زاویه آتش «صورت می‌گیرد. البته در اینجا از افت ولت و سایل یکسوکننده صرفنظر شده است. در صورتی که برای منبع تغذیه اندوکتانس قابل باشیم، که در این مثال مورد نظر است، این انتقالات جریان بطور آنی صورت نمی‌گیرند، بلکه در خلال پریودی که به پریود تداخل موسوم است، صورت می‌گیرد.

(الف) در انتقال جریان از تریستور هدایت کننده به دیود کموتاسیون وضعیت به این صورت است که تریستور هدایت کننده جریان بار را تأمین می‌کند و دیود کموتاسیون در گرایش معکوس قرار دارد. در لحظه معکوس شدن ولتاژ تغذیه، جریان تریستور پس از طی زمانی (پریود تداخل) از جریان بار به صفر تنزل می‌یابد و جریان دیود کموتاسیون در خلال این پریود از صفر به مقدار جریان بار افزایش می‌یابد و در پایان این پریود انتقال جریان کامل می‌شود و در نتیجه دیود کموتاسیون جریان بار را به عهده می‌گیرد. براساس آنچه که قبلًا در رابطه با تداخل بیان شد، این شرایط را می‌توان به کمک مدار شکل ۳۸-۳ با جریان گردشی آشناز داد. در شروع کموتاسیون این جریان صفر است و پس از کامل شدن فرایند تداخل مقدار آن به جریان بار I_L می‌رسد.

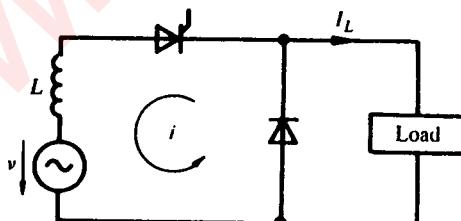

شکل ۳۸-۳ شرایط مدار در طول تداخل، وقتی که جریان بار از تریستور به دیود کموتاسیون انتقال می‌باید.

با توجه به آنچه که قبلًا گفته شد می‌توان زاویه تداخل را به کمک این مدار به شرح زیر بدست آورد.

$$v = L \frac{di}{dt}$$

$$V_m \sin \omega t = L \frac{di}{dt}$$

$$di = \frac{V_m}{L} \sin \omega t dt$$

و یا

با انتگرال‌گیری از رابطه فوق در فاصله ۰ تا ۱ خواهیم داشت:

$$i = \frac{V_m}{L\omega} (1 - \cos \omega t) \quad (65-3)$$

کمتواسیون در $I_L = 1$ است، کامل می‌شود. بنابراین

$$I_L = \frac{V_m}{L\omega} (1 - \cos \gamma_1) \quad (66-3)$$

با توجه به مقادیر داده شده در مثال و جایگزینی آن در معادله (۶۶-۳) زاویه تداخل γ_1 بدست می‌آید.

$$\gamma_1 = 40^\circ$$

(ب) در انتقال جریان از دیود کمتواسیون به تریستور دیگر، وضعیت به این صورت است که پس از پایان پریود هدایت دیود کمتواسیون، تریستور بعدی آتش می‌شود و جریان بار را تأمین می‌نماید. بنابراین در انتقال جریان از دیود کمتواسیون به تریستور بعدی که در زاویه «صورت می‌گیرد در طی یک پریود تداخل صورت می‌گیرد. این شرایط را می‌توان به کمک مدار شکل ۳۹-۳ نشان داد. در این حالت چون کمتواسیون در زاویه آتش «شروع می‌شود مقدار ولتاژ در لحظه شروع $= ۱$ صفر نبوده و دارای مقدار بیشتر از صفر می‌باشد و بنابراین منجر به زاویه تداخل کوچکتری می‌شود. با توجه به شکل ۳۹-۳ زاویه تداخل در این حالت به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

$$v = V_m \sin(\omega t + \alpha) = L \frac{di}{dt}$$

با انتگرال‌گیری مشابه حالت قبل خواهیم داشت.


$$i = \frac{V_m}{L\omega} [\cos \alpha - \cos(\omega t + \alpha)] \quad (67-3)$$

کمتواسیون در $I_L = \alpha$ است، کامل می‌شود. بنابراین

$$I_L = \frac{V_m}{L\omega} |\cos\alpha - \cos(\gamma_1 + \alpha)| \quad (68-3)$$

با جایگزین کردن مقادیر داده شده در مثال در معادله (۶۸-۳) زاویه تداخل γ_2 بدست می‌آید،

$$\gamma_2 = 0/536^\circ$$

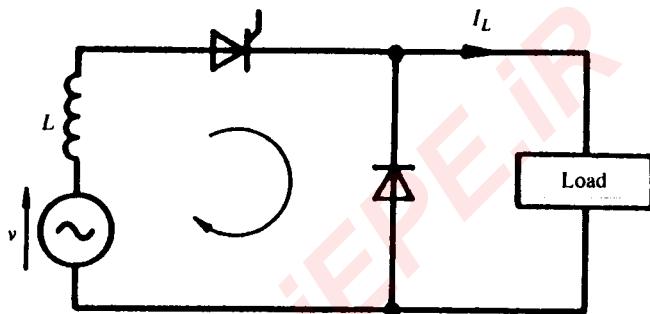

شکل ۲۹-۳ شرایط مدار در خلال تداخل. وقتی که جریان بار از دیود کمتواسیون به تریستور دیگر انتقال می‌یابد.

مثال ۶-۳

مدار پل تکفاز نیمه کنترل شده شکل ۲۶-۳ که شامل دیود کمتواسیون می‌باشد، بواسیله منبع 7V و 50Hz تغذیه می‌شود. اگر بار کاملاً اندوکتیو و جریان بار 10A باشد، شکل موج ولتاژ بار و جریان را در زاویه آتش 90° بدست آورید. فرض کنید منبع دارای اندوکتانس 3mH باشد و افت ولت و سایل صرفنظر شود.

حل - با مراجعه به شکل ۲۶-۳ و با فرض اینکه جریان ثابت و برابر 10A باشد مسئله را حل می‌کنیم. مطابق آنچه در مسئله قبل گفته شد و با توجه به معادلات (۶۵-۳) و (۶۶-۳) در شرایط انتقال جریان از تریستور به دیود کمتواسیون داریم،

$$i = \frac{120\sqrt{2}}{3 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50} (1 - \cos\omega t) = 180(1 - \cos\omega t)$$


$$10 = 180(1 - \cos\gamma_1) \rightarrow \gamma_1 = 19/2^\circ$$

بنابراین زاویه تداخل در کموتاسیون تریستور به دیود کموتاسیون برابر $19.2^\circ = 19.2_1$ است.
هنگامیکه تریستور در زاویه $90^\circ = 90_2$ آتش می شود، در انتقال جریان از دیود به تریستور
آتش شونده، زاویه تداخل از معادلات (۳-۶۷) و (۳-۶۸) بدست می آیند، بنابراین

$$i = \frac{120\sqrt{2}}{3 \times 10^{-3} \times 2\pi 50} [\cos 90 - \cos(\omega t + 90)] = 180 \sin \omega t$$

$$10 = 180 \sin \gamma_2 \rightarrow \gamma_2 = 3.2^\circ$$

بنابراین زاویه تداخل در کموتاسیون دیود کموتاسیون به تریستور بعدی برابر $3.2^\circ = 3.2_2$ است.
شکل موجها در شکل ۴۰-۳ نشان داده شده است. باید توجه داشت که در اینجا فرض
کردۀ ایم که بار کاملاً اندوکتیو بوده و در نتیجه توانسته ایم جریان بار را مقدار ثابت فرض نمائیم.
البته در عمل گرچه ممکن است جریان بار پیوسته باشد لیکن در یک یکسوکننده دو پالسی که
بارهای با قدرت پائین را تغذیه می نماید، نمی تواند مقدار ثابت داشته باشد. با وجود این
می توان مقدار آن را حداقل در پریود تداخل ثابت فرض نمود و در نتیجه شکل موجهای بدست
آمده صحیح می باشند.

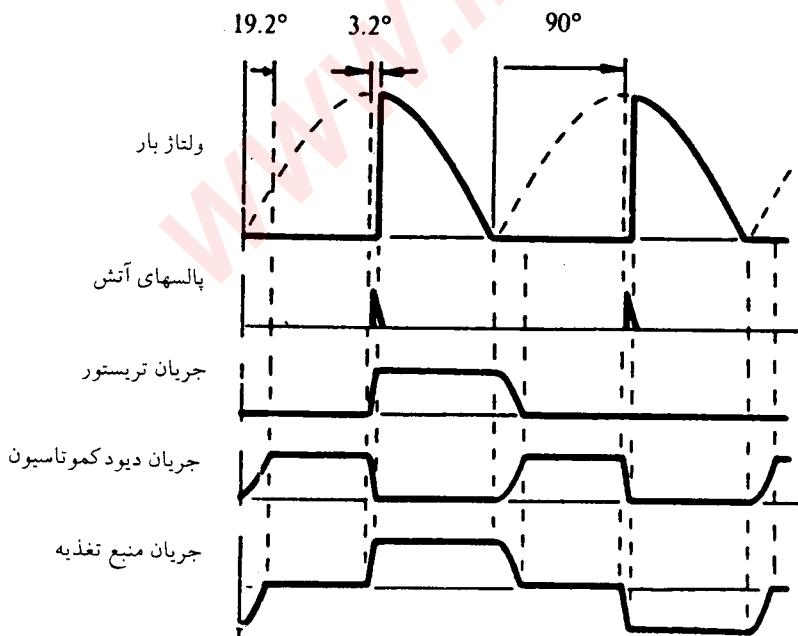

شکل ۴۰-۳ شکل موج ولتاژ و جریان در پریود تداخل

در ادامه محاسبه ولتاژ خروجی در یک یکسوند سه فاز نیم موج که منجر به معادله (۶۴-۳) گردید، ذکر این نکته ضروری است که پدیده تداخل منجر به تغییر مقدار متوسط ولتاژ خروجی به میزان ΔV گردیده است،

$$V_{dc} = V_o - \Delta V_d \quad \text{يعنى}$$

که در آن V_o مقدار متوسط ولتاژ خروجی بدون در نظر گرفتن تداخل است که از معادله (۴۸-۳) بدست می‌آید و عبارتست از

$$V_o = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} V_m \cos\alpha$$

بنابراین با استفاده از معادله (۶۴-۳)

$$\Delta V_d = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} V_m [\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)] \quad (69-3)$$

با ترکیب معادله (۶۹-۳) و معادله (۶۳-۳) خواهیم داشت

$$\Delta V_d = \frac{\sqrt{3}\omega}{2\pi} I_L \quad (70-3)$$


از معادلات (۴۸-۳) و (۷۰-۳) داریم

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} V_m \cos\alpha - \frac{\sqrt{3}\omega}{2\pi} I_L = V_o - R_L I_L \quad (71-3)$$

بنابراین عبارت ΔV را می‌توان بر حسب مقاومت موثر R_{eq} با مقدار I_L و جریان بار I_L در نظر گرفت. در نتیجه می‌توان یکسوند را با مدار معادل نشان داده شده در شکل ۴۱-۳ نمایش داد. باید توجه داشت که در این مدار معادل جمله R_L فقط معرف افت ولتاژ ناشی از تداخل است و مفهوم تلفات توان را در برندارد.


۸-۳ معکوس سازی

به منظور تشریح پدیده معکوس سازی^۱ مبدل کنترل شده سه فاز نیم موج شکل ۴۲-۳ الف را در نظر می‌گیریم. با صرفنظر کردن از اثر تداخل، شکل موج ولتاژ خروجی برای






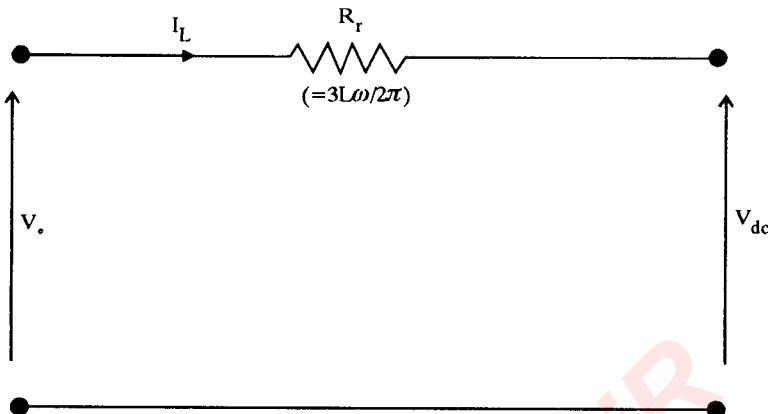


شکل ۴۱-۳ مدار معادل مبدل سه فاز نیم موج در مُد یکسوکنندگی

زوایای آتش مختلف در شکل ۴۲-۳ ب الی ج رسم شده است. همان طوری که ملاحظه می شود برای زاویه های آتش $90^\circ < \alpha$ ، مبدل نقش یکسوکنندگی دارد. در زاویه آتش $\alpha = 90^\circ$ ، ولتاژ خروجی به یک میزان مثبت و منفی می شود و درنتیجه مقدار متوسط ولتاژ خروجی صفر است. برای زاویه های آتش $90^\circ > \alpha$ همان طوری که در شکل ملاحظه می شود مقدار متوسط ولتاژ خروجی منفی می گردد. شکل موج در حالت $\alpha = 180^\circ$ مشابه $\alpha = 0^\circ$ است با این تفاوت که جهت آن معکوس شده است. نمودار تغییر مقدار متوسط ولتاژ خروجی نسبت به تغییر زاویه آتش برای این مبدل در شکل ۴۲-۳ ترسیم شده است. همان طوری که ملاحظه می شود وقتی زاویه آتش از 0° تا 180° تغییر می کند میانگین ولتاژ خروجی از حد اکثر مقدار مثبت تا حد اکثر مقدار منفی تغییر می نماید. در زاویه های آتش بزرگتر از 90° ولتاژ خروجی معکوس (منفی) می شود لیکن چون جهت جریان در تریستورها توسط جهت تریستورها مشخص می شود و بنابراین نمی تواند معکوس گردد، در نتیجه جهت عبور توان از طرف V_{dc} مبدل به سمت منبع تغذیه V_{dc} خواهد بود. بعنه اینکه اگر در این حالت یک منبع V_{dc} با علامت منفی به ترمینالهای خروجی متصل شود می تواند از طریق مدار کنترل به سیستم V_{dc} توان تزریق نماید. در این حالت گفته می شود که مبدل در مُد یکسوکنندگی^۱ (اینورتری) کار می کند. شکل ۴۲-۳ الف اتصال این مبدل به یک ماشین V_{dc} را نشان می دهد. وقتی زاویه آتش کوچکتر از 90° است و مبدل در مُد یکسوکنندگی کار می کند ماشین V_{dc} معرف بار یکسوکنده است و

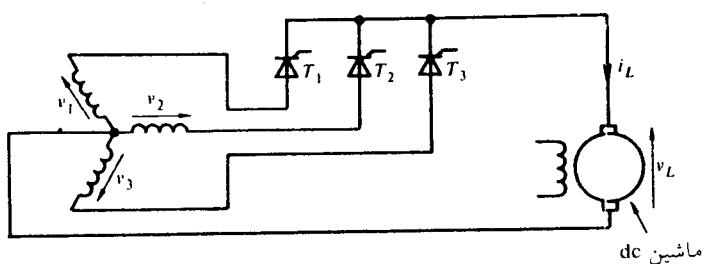


(الف)

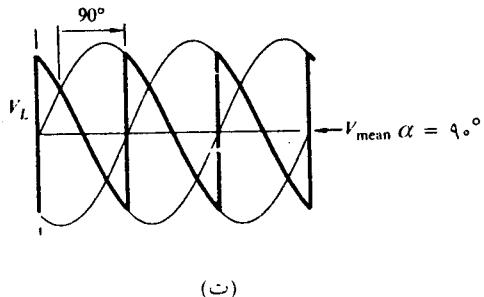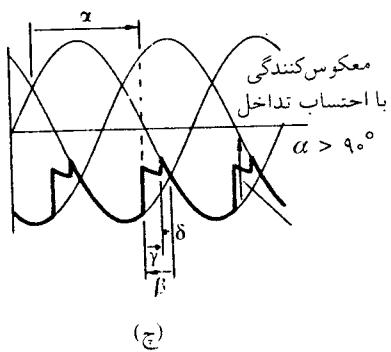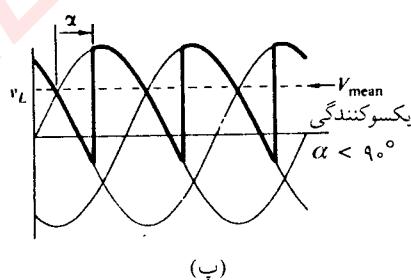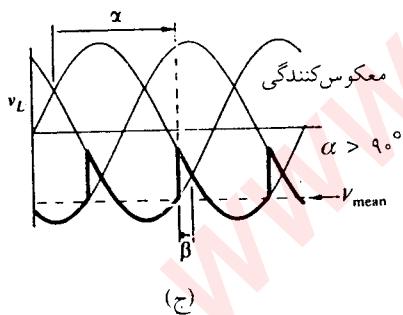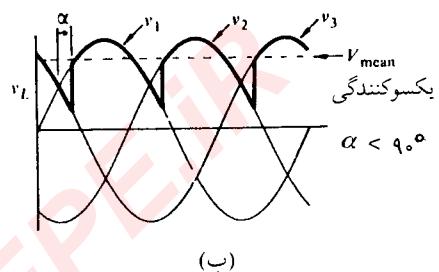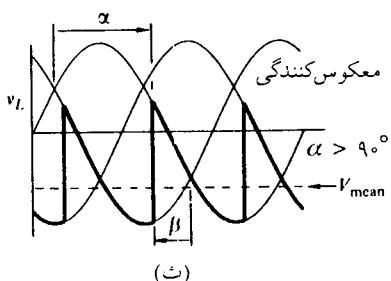

شکل ۴۲-۳ شکل موج ولتاژ خروجی در مبدل سه فاز نیم موج در زوایای آتش مختلف

بصورت موتور عمل می‌کند. هنگامیکه ولتاژ بار V_1 معکوس می‌شود و مبدل در مُد معکوس کنندگی قرار می‌گیرد، ماشین ac بصورت ژنراتور عمل می‌کند و توان را به سیستم تغذیه برگشت می‌دهد. البته چون جهت جریان تغییر نمی‌کند، در نتیجه اگر ماشین در همان جهت موتوری می‌چرخد، برای اینکه بصورت مولد عمل کند بایستی اتصالات میدان تحریک یا آرمیچر معکوس گردد. برای آنکه مبدل قادر باشد در مُد معکوس کنندگی کار کند و تریستورها عمل کموتاسیون را انجام دهد بایستی سیستم ac متصال به آن در حالیکه توان برگشتی را جذب می‌نماید، بتواند ولتاژهای با شکل موج پایدار را فراهم نماید. چنین سیستم ac می‌تواند یک سیستم سنکرون ac بزرگ نظیر شبکه تغذیه عمومی باشد. انرژی برگشت داده شده به سیستم ac توسط بارهای متعدد موجود در سیستم جذب می‌گردد.

عمل کموتاسیون (یا انتقال جریان) بین هر زوج تریستور در صورتی انجام می‌گیرد که ولتاژ لحظه‌ای آند تریستوری که می‌خواهد روشن گردد از ولتاژ لحظه‌ای آند تریستور روشن، بزرگتر باشد (و یا کمتر منفی باشد). البته این شرط بایستی در طول پریود تداخل برقرار باشد. بنابراین کموتاسیون بین T_1 و T_2 در صورتی امکان‌پذیر است که ولتاژ لحظه‌ای V_2 بیشتر از V_1 ولتاژ بار

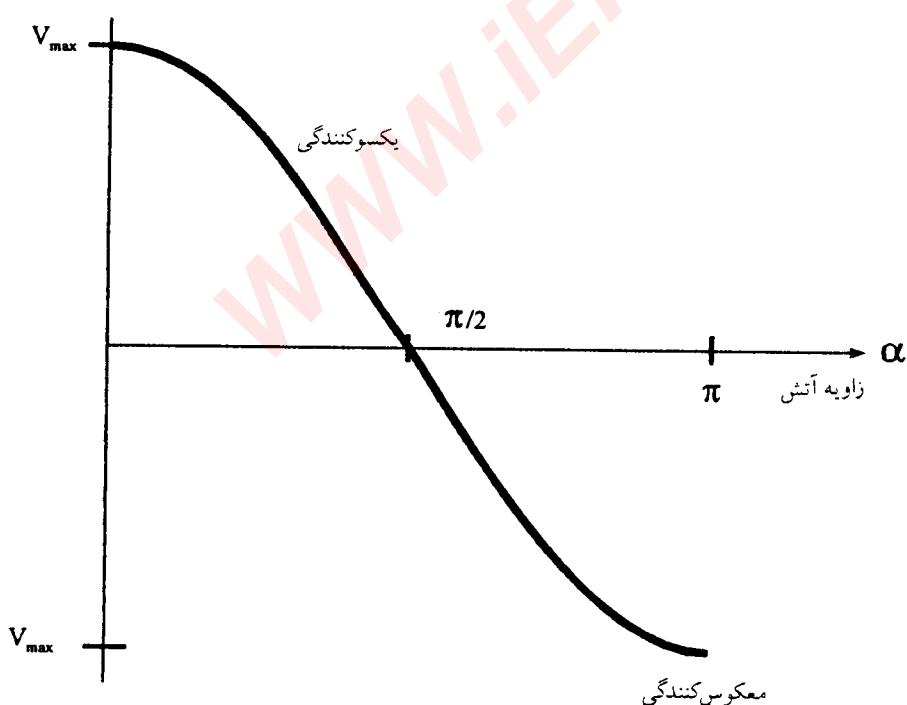

شکل ۳-۴۲ تغییر مقدار متوسط ولتاژ بار نسبت به تغییر زاویه آتش

باشد و یا γ_2 نسبت به γ_1 کمتر منفی باشد. وقتی زاویه آتش به مقدار $\alpha = 180^\circ$ می‌رسد (به شکل ۴۲-۳ ج مراجعه شود) ولتاژ‌های γ_1 و γ_2 ابتدا با هم برابر شده و سپس معکوس می‌گردند یعنی ولتاژ لحظه‌ای γ_2 از γ_1 کمتر می‌شود (یا γ_2 نسبت به γ_1 بیشتر منفی می‌شود)، در نتیجه عمل کموتاسیون تحقق نمی‌یابد. بنابراین در تغییر زاویه α ، به مقدار نهایی $\alpha = 180^\circ$ که در حقیقت زاویه حد عملکرد مبدل است، نایل می‌آییم. وقتی مبدل در مُد معکوس‌کنندگی کار می‌کند برای مشخص کردن محلی از شکل موج که در آن محل تریستور آتش می‌شود معمولاً "بهای استفاده از زاویه تأخیر آتش"، از زاویه تقدم یا پیشرو آتش^(۱) β استفاده می‌شود، همانطوریکه در شکل ۴۲-۳ ث و ج نشان داده شده است. بین α و β رابطه زیر برقرار است.

$$\beta = 180^\circ - \alpha \quad (42-3)$$

واین رابطه برای تمام مبدلها با هر تعداد پالس بکار برد می‌شود.


همان طوری که گفته شد برای سهولت، شکل موج‌های شکل ۴۲-۳ ب الى ج با صرفظر کردن از پدیده تداخل ترسیم گردیده است. لیکن در شکل ۴۲-۳ ج تداخل (همپوشانی) منظور شده است. همان طوری که ملاحظه می‌شود تداخل موجب به تأخیر افتادن کموتاسیون گردیده است. شکل موج ولتاژ در خلال پریود تداخل دارای مقدار میانگین ولتاژ بین دو فاز (یا ولتاژ کموتاسیون) است. از این شکل برمی‌آید که قبل از فرارسیدن نقطه‌ای که در آن ولتاژ دوفاز برابر است (یا ولتاژ کموتاسیون صفراست)، عمل کموتاسیون (یا انتقال جریان بین دو تریستور) انجام گرفته است. اگر این حالت پیش نیاید، یعنی قبل از آنکه عمل کموتاسیون کامل گردد به نقطه مساوی بودن ولتاژ‌ها برسیم، چون از آن پس ولتاژهای معکوس می‌گردد (همانطوریکه در بالا گفته شد) کموتاسیون انجام نمی‌گیرد (کموتاسیون ناموفق) و جریان بار (یعنی ژنراتور) به تریستور در حال قطع شدن (تریستور خارج شونده)^(۲) برگشت داده می‌شود. چنین شرایطی برای مبدلی که در مُد معکوس‌کنندگی کار می‌کند، در شکل ۴۲-۳ نشان داده شده است. بنابراین برای اینکه عمل کموتاسیون با موفقیت انجام گیرد بایستی زاویه تداخل β کمتر از زاویه پیشرو آتش β باشد. در غیراینصورت هنوز پریود تداخل به پایان نرسیده است که نقطه مساوی بودن ولتاژ دو فاز فرامی‌رسد و در نتیجه کموتاسیون تحقق نمی‌یابد. در عمل، زاویه β هرگز نمی‌تواند به مقدار صفر تنزل یابد. در شکل ۴۲-۳ ج زاویه δ بوسیله رابطه زیر تعریف شده است و معرف زمانی است که تریستور خارج شونده از مدار (تریستور در حال قطع شدن) فرست دارد تا پس از کامل

شدن فرایند کموتاسیون و قبل از معکوس شدن ولتاژ، حالت مسدود خود را بازیابد.

$$\delta = \beta - \alpha$$

(۷۳-۳)

زاویه δ به زاویه خاموشی^۱ یا زاویه بازیافت^۲ معروف است. بواسطه اثر تداخل و ضرورت داشتن ولتاژ لحظه‌ای زیادتر بر روی تریستور وارد شونده به مدار (تریستور در حال وصل شدن)^۳، لازم است در شرایطی که به حد $180^\circ = \alpha$ نزدیک می‌شویم، δ از 55° کمتر نشود تا عمل کموتاسیون بطور موققیت آمیز انجام شود. بنابراین زاویه آتش بایستی در محدوده بین 0° و زاویه نزدیک به 180° قرار داشته باشد و پالس‌های آتش در نقاطی واقع در این محدوده مجاز اعمال شوند. در عمل ممکن است تحت شرایطی، زاویه آتش از این محدوده مجاز فراتر رود و منجر به مختل شدن کموتاسیون گردد. بنابراین لازم است که در عمل مطمئن گردیم که زاویه آتش از مرزهای محدوده مجاز فراتر نمی‌رود. برای انجام این منظور، مدارهای آتش تریستورها طوری طراحی می‌شوند که قطع نظر از کنترل‌های مختلف موجود در آنها، شامل کنترل End-stop باشند. عملکرد این مدار کنترل به اینصورت است که هرگاه مدار کنترل آتش

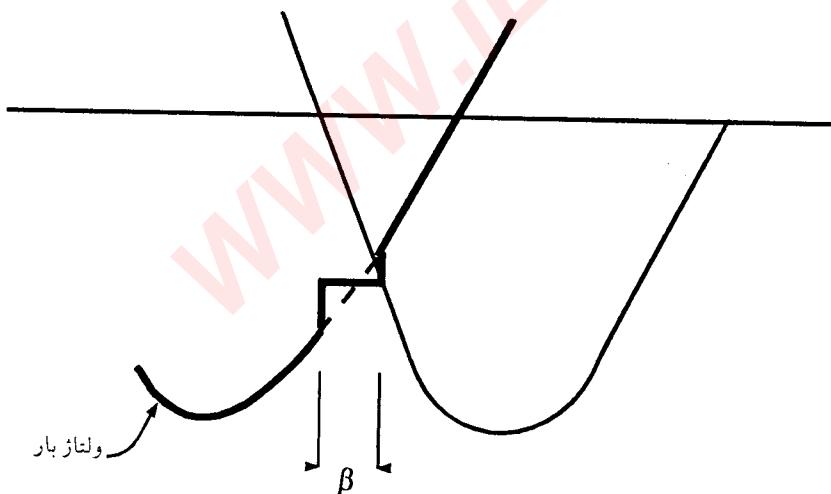

شکل ۴۴-۳ کموتاسیون ناموفق در مدلی که در مد معکوس کنندگی کار می‌کند بواسطه معکوس شدن ولتاژ قبل از کامل شدن کموتاسیون

عادی بخواهد پالسی فراتر از محدوده مجاز زاویه آتش به تریستور صادر کند، پالس آتشی را در مرز محدوده مجاز به تریستور اعمال می نماید تا عمل کمتواسیون کامل با موفقیت انجام شود. بنابراین مثلاً یک پالس آتش β به تریستور صادر می شود. برای توضیح بیشتر می توان به مرجع ۸ مراجعه کرد.

قدر مطلق مقدار متوسط ولتاژ با فرض ثابت بودن جریان و صرفنظر کردن از تداخل از رابطه زیر بدست می آید.

$$|V_{dc}| = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{\xi} - \beta}^{\frac{\Delta\pi}{\xi} - \beta} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos \omega t = V. \quad (74-3)$$

اگر تداخل در نظر گرفته شود و زاویه γ منظور گردد مقدار ولتاژ dc برابر خواهد بود با

$$\begin{aligned} |V_{dc}| &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{\frac{\pi}{\xi} + \gamma - \beta}^{\frac{\Delta\pi}{\xi} - \beta} V_m \sin \omega t d(\omega t) + \int_{-\beta}^{-\beta + \gamma} V_m \sin \frac{\pi}{\xi} \cos \theta d\theta \right] \\ &= \frac{\sqrt{3} V_m}{\pi} [\cos \beta + \cos(\beta - \gamma)] \end{aligned} \quad (75-3)$$

حال در نظر می گیریم که


$$V_{dc} = V_o + \Delta V_d \quad (76-3)$$

از ترکیب معادلات (۶۸-۳)، (۷۴-۳)، (۷۵-۳) و (۷۶-۳) معادله زیر بدست می آید.

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos \beta + \frac{\sqrt{3} L_m}{\pi} I_L = V_o + R_i I_L \quad (77-3)$$

که در آن $R_i = \frac{\sqrt{3} L_m}{\pi}$ و $\Delta V_d = R_i I_L$ است.

معادله (۷۷-۳) را می‌توان با مدار معادل معکوس‌کننده مطابق شکل ۴۵-۳ نشان داد، که در آن R_i در افت ولت دخالت دارد و مفهوم تلفات توان را در بر ندارد.

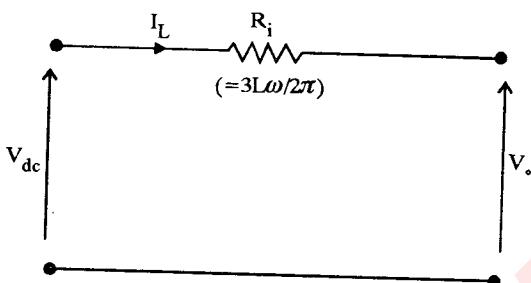

شکل ۴۵-۳ مدار معادل مبدل سه فاز نیم موج در مُد معکوس‌کننده

۷-۳ مثال

یک مبدل سه فاز نیم موج به منبع تغذیه ۴۱۵V (ولتاژ خط)، متصل شده است و در مُد معکوس‌کننده کار می‌کند. اگر زاویه خاموشی 18° و زاویه تداخل $3/8^\circ$ باشد مقدار متوسط ولتاژ بار را حساب کنید.

حل - با استفاده از معادله (۷۵-۳) داریم

$$|V_{dc}| = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \times \frac{415\sqrt{2}}{\sqrt{3}} [\cos 18^\circ + \cos(18^\circ - 3/8^\circ)] \\ = 269/1 \text{ V}$$

۹-۳ معادلات برای مبدل P پالسی

معادلاتی که تاکنون بدست آمد مربوط به مبدل سه فاز نیم موج، یعنی مبدل سه پالسی بود. با بکاربردن روش مشابه می‌توان معادلات مربوط به یک مبدل کلی P-پالسی کنترل شده را بدست آورد. برای بدست آوردن این معادلات، شکل ۴۶-۳ را در نظر می‌گیریم. مقدار متوسط ولتاژ برای مُد یکسوکننده و مُد معکوس‌کننده به شرح زیر بدست می‌آیند.

(الف) در مُد یکسوکننده

$$V_{dc} = \frac{1}{\frac{\pi}{p}} \left[\int_{-\frac{\pi}{p} + \alpha + \gamma}^{\frac{\pi}{p} + \alpha} V_m \cos \omega t d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\alpha + \gamma} V_m \cos \frac{\pi}{p} \cos \theta d\theta \right]$$

$$= \frac{p V_m}{\pi} \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{p} + \alpha\right) - \sin\left[-\frac{\pi}{p} + (\alpha + \gamma)\right] + \cos\frac{\pi}{p} \sin(\alpha + \gamma) - \cos\frac{\pi}{p} \sin\alpha \right\}$$

$$V_{dc} = P \frac{V_m}{\pi} \sin\frac{\pi}{p} [\cos\alpha + \cos(\alpha + \gamma)] \quad (78-3)$$

البته افت ولت وسایل نیمه هادی از مقدار فوق کسر می شود. با توجه به آنچه قبله در مورد مبدل سه پالسی گفته شد می توان معادله (78-3) را به شکل زیرنوشت

$$V_{dc} = \frac{P}{\pi} V_m \sin\frac{\pi}{p} \cos\alpha - \frac{PLm}{\pi} I_L \quad (79-3)$$

و یا

$$V_{dc} = V_o - R_i I_L \quad (80-3)$$

که در آن $R_i I_L$ معرف افت ولت ناشی از پدیده تداخل است و V_o مقدار متوسط ولتاژ مدار باز است. البته از افت ولت وسایل نیمه هادی و افت ولت مقاومت اهمی موجود در مدار صرف نظر شده است. مدار معادل مبدل در این حالت در شکل ۷۸-۳ الف نشان داده شده است.

(ب) در مُد معکوس کنندگی با جایگزینی $\beta = \pi - \alpha$ قدر مطلق متوسط ولتاژ در این حالت برابر است با


$$V_{dc} = \frac{P}{\pi} V_m \sin\frac{\pi}{p} [\cos\gamma + \cos(\beta - \gamma)] \quad (81-3)$$

با توجه به آنچه که قبله در مورد مبدل سه پالسی گفته شد، معادله (81-3) را می توان به شکل زیرنوشت:

$$V_{dc} = \frac{P}{\pi} V_m \sin\frac{\pi}{p} \cos\beta + \frac{PLm}{\pi} I_L \quad (82-3)$$

و یا

$$V_{dc} = V_o + R_i I_L \quad (83-3)$$

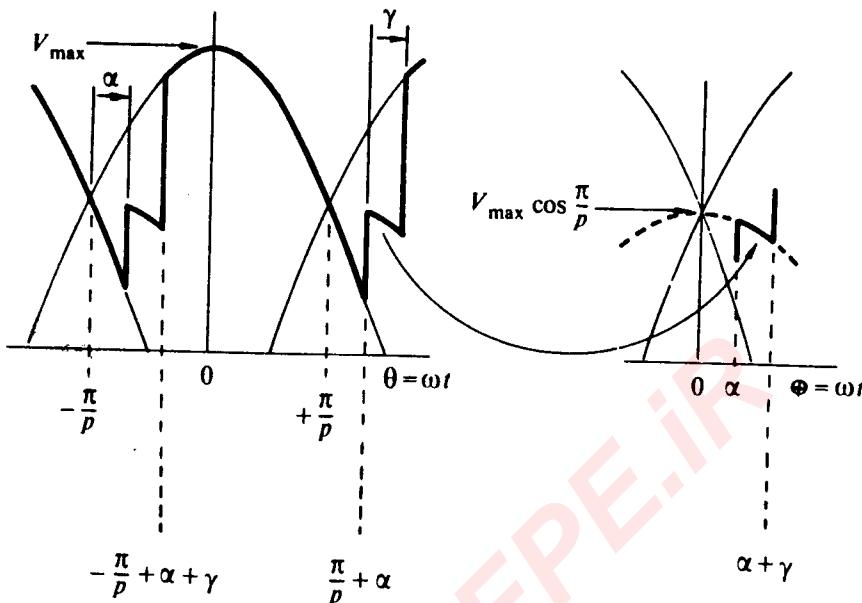


شکل ۲۶-۳ شکل موج در یکسوکننده P پالسی

مدار معادل مبدل در این حالت در شکل ۲۷-۳ ب نشان داده شده است. از افت ولت وسایل نیمه‌هادی و مقاومت اهمی موجود در مدار صرفنظر شده است. رابطه بین زاویه تداخل γ جریان پاره، ماسگزیموم ولتاژ تغذیه V_m و راکتانس کمتواسیون $X = Lm$ در یکسوکننده P پالسی که در زاویه تأخیر آتش «کار می‌کند، را می‌توان با ترکیب معادلات (۷۸-۳) و (۷۹-۳) بدست آورد. یعنی


$$Lm I_L = V_m \sin \frac{\pi}{p} [\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma)] \quad (۸۴-۳)$$

مثال ۸-۳

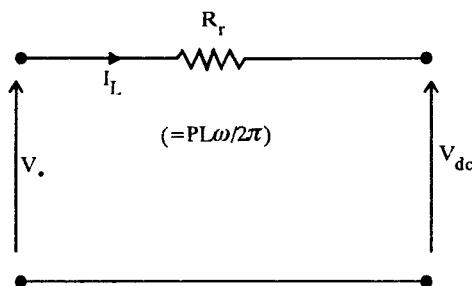یک خط انتقال DC که دارای مقاومت اهمی 2Ω می‌باشد به همراه دو مبدل پل تمام کنترل شده شش پالسی برای مرتبط کردن یک سیستم سه فاز 50Hz و 415V (ولتاژ خط) به یک سیستم سه فاز 60Hz و 380V (ولتاژ خط)، بکار رفته است. اندوکتانس منبع سیستم 50mH برابر فاز/۱ و از آن سیستم 60Hz برابر فاز $1/25\text{mH}$ می‌باشد.



(الف) حالت یکسوندگی

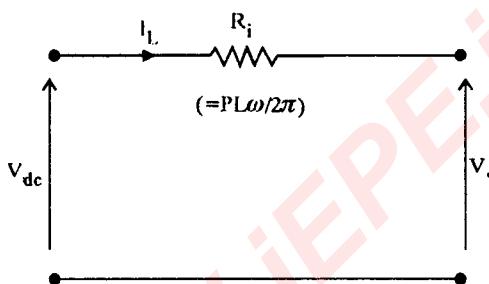

(ب) حالت معکوس کنندگی

شکل ۴۷-۳ مدار معادل مبدل P پالسی


اگر خط ارتباطی DC، جریان 50 A را از خود عبور و توان 15 kW را به سیستم 60 Hz تحویل دهد، زاویه تقدم آتش معکوس کننده و زاویه تأخیر آتش یکسوندگی را محاسبه نمائید.

حل - مبدل بکار رفته در سیستم انتقال در شکل ۴۸-۳ نشان داده شده است. با توجه به مدار معادل مبدل (یکسوندگی و معکوس کننده) و ترکیب آن با مقاومت خط ارتباطی DC، مدار معادل شکل ۴۹-۳ بدست می‌آید.


مقادیر R_f و R_i را می‌توان با توجه به مقادیر داده‌ها بدست آورد.

$$R_f = pL\omega/2\pi = 6 \times 2\pi \times 50 \times 10^{-3}/2\pi = 0/3 \Omega$$
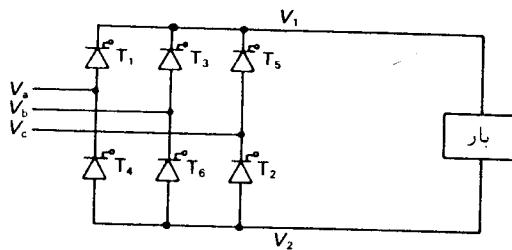
$$R_i = pL\omega/2\pi = 6 \times 2\pi \times 60 \times 1/25 \times 10^{-3}/2\pi = 0/40 \Omega$$




(الف) مبدل پل سه فاز

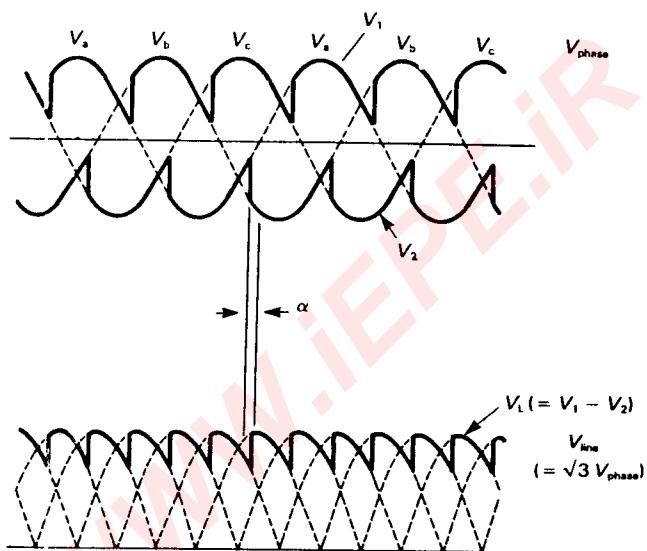

(ب) ولتاژ بار

شکل ۴۸-۳ مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده همراه با شکل موج ولتاژ بار

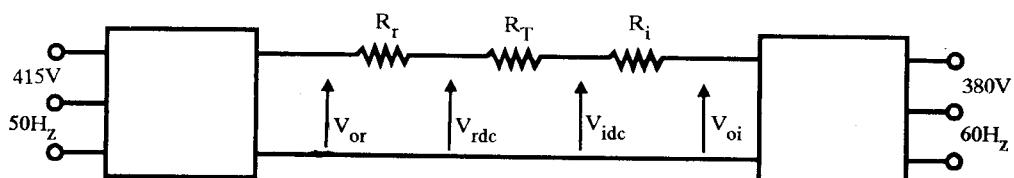

شکل ۴۹-۳ مدار معادل سیستم مربوط به مثال ۸-۳

در محاسبه مقادیر فوق توجه شود که تعداد پالس $P=6$ است و در محاسبه R_f فرکانس 50Hz و در محاسبه R_i فرکانس 60Hz بکار رفته است.

در معکوس کننده مقدار متوسط ولتاژ ورودی را می‌توان از روی جریان ثابت و توان ثابت عبوری از خط پیدا کرد. یعنی:

$$V_i \text{dc} = 1500 / 60 = 300 \text{ V}$$

با استفاده از معادله (۴۹-۳) و مراجعه به شکل ۴۹-۳ مقدار زاویه β بدست می‌آید،

$$300 = \frac{6}{\pi} 380 \sqrt{2} \sin\left(\frac{180}{6}\right) \cos\beta + 0 / 45 \times 50$$

$$300 - (0 / 45 \times 50) = \frac{6 \times 380 \times \sqrt{2} \times \sin 30^\circ}{\pi} \cos\beta$$

$$277 / 5 \times \pi = 3 \times 380 \sqrt{2} \cos\beta$$

$$\cos\beta = \frac{277 / 5 \times \pi}{3 \times 380 \times \sqrt{2}} = 0 / 540 \rightarrow \beta = 0V / 27V$$

حال مقدار متوسط ولتاژ خروجی یکسوکننده را حساب می‌کنیم.

$$V_r \text{dc} = V_i \text{dc} + R_T I_L = 300 + (50 \times 0 / 2) = 310 \text{ V}$$

با استفاده از معادله (۷۹-۳) و مراجعه به شکل ۴۹-۳ مقدار زاویه α بدست می‌آید،

$$310 = \frac{6}{\pi} \times 415 \times \sqrt{2} \times \sin\left(\frac{180}{6}\right) \cos\alpha - (0 / 3 \times 50)$$

$$\cos\alpha = \frac{320 \times 2\pi}{6 \times 415 \times \sqrt{2}} = 0 / 5799 \rightarrow \alpha = 04 / 56^\circ$$

۳-۱۰ رگولاسیون (تنظیم) و لتاژ

از عبارت رگولاسیون یا تنظیم^۱ برای بیان میزان افت و لتاژ و سایل یا تجهیزات در شرایط بارداری استفاده می‌گردد و در صد رگولاسیون یا درصد تنظیم و لتاژ بصورت زیر تعریف می‌شود.

$$\frac{\text{لتاژ بار کامل} - \text{لتاژ بدون بار}}{100} = \text{درصد تنظیم و لتاژ}$$

(۸۳-۳)


عواملی نظری افت دو سر و سایل نیمه هادی (دیود یا تریستور)، مقاومت اهمی سیمهای رابط و منبع تغذیه و همچنین اندوکتانس منبع تغذیه سبب می‌شوند که مقدار و لتاژ خروجی مبدل در بارداری با مقدار آن در بی‌باری یا مدارباز (ولتاژ خروجی وقتی $= 0$ است) متفاوت گردد. سه افت ولت فوق را می‌توان بوسیله مقاومتهای R_1, R_2 و R_r مطابق شکل ۳-۵۰ نشان داد. ولتاژ بدون بار یا مدارباز برابر V_0 و ولتاژ دربار واقعی برابر V_1 است. اگر جریان بار ثابت باشد (مسطح باشد)، آنگاه می‌توان هر افت ولتی را توسط مقاومت اهمی نشان داد. در مورد افت ولت ناشی از اندوکتانس منبع تغذیه که منجر به پدیده تداخل (همپوشانی) می‌گردد،

همانطوریکه قبله در معادله (۷۹-۳) ملاحظه کردیم، ولتاژ بار به اندازه $\frac{PL_{\text{ام}}}{2\pi}$ از مقدار بدون بار آن کاهش می‌یابد (که در آن P تعداد پالس است و قطع نظر از اینکه مبدل کنترل شده هست یا خیر، این افت ولت حاصل می‌شود). بنابراین این افت را می‌توان توسط مقاومت اهمی $R_r = \frac{PL_{\text{ام}}}{2\pi}$

در شکل ۳-۵۰ نشان داد. همانطوریکه قبله دیدیم این افت ولت در مبدلی که در مد معکوس

کنندگی کار می‌کند نیز برابر $\frac{PL_{\text{ام}}}{2\pi}$ است که به کمک مقاومت $R_1 = \frac{PL_{\text{ام}}}{2\pi}$ نشان داده می‌شود.

افت ولت دوسر دیود یا تریستور را می‌توان بصورت یک مقاومت ثابت و یا اگر دقیقترا بخواهیم بصورت ترکیب یک و لتاژ ثابت (معرف پتانسیل پیوند) و یک مقاومت اهمی (برای سیلیکون) نشان داد. در مدارهایی که شامل ترکیب دیود و تریستور می‌باشند افت ولت و مقاومت معادلی که به آن نسبت داده می‌شود، به زاویه آتش بستگی دارد و مقدار دقیق آن با درنظر گرفتن زاویه آتش بدست می‌آید. مقاومت اهمی سیمهای ارتباطی و منبع تغذیه آن، غالباً ثابت درنظر گرفته می‌شود. اگر از دو فاز تغذیه بطور همزمان جریان عبور نماید (در عملکرد پل)، مقاومت موثر منبع تغذیه نا، از جمع مقاومتهای دو فاز بدست می‌آید. این مقاومت با مقاومت اهمی سیمهای ارتباطی جمع شده و به عنوان مقاومت R_1 در مدار معادل قرار می‌گیرد.

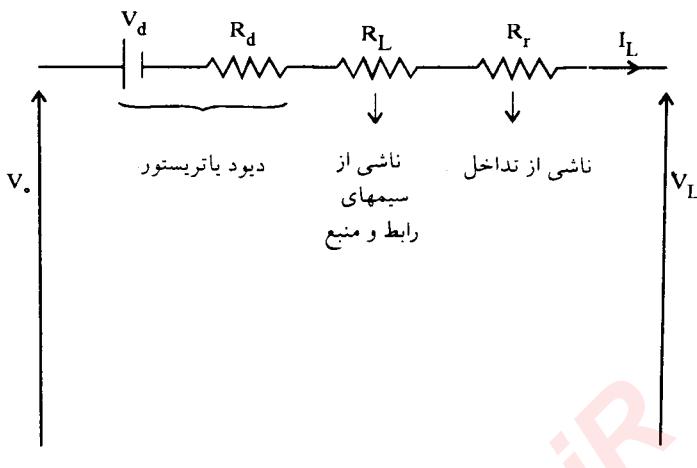

شکل ۵۰-۳ مدار معادل مبدل در مد یکسوکنندگی با درنظر گرفتن افت ولت و سایل و سیمهای رابط و مقاومت اهمی منبع تغذیه

۱۱-۳ ضریب توان

ضریب توان^۱ باری که از منبع تغذیه ac تغذیه می شود، توسط عبارت کلی زیر بیان می گردد:

$$\text{ضريبي توان} = \frac{\frac{1}{T} \int_0^T V_i dt}{V_{rms} I_{rms}} = \frac{\text{توان متوسط}}{\text{توان ظاهري}} \quad (۸۴-۳)$$

همانطوریکه می دانیم در سیستم ac که جریان و ولتاژ عموماً به شکل سینوسی می باشند و با یکدیگر اختلاف فاز ϕ دارند، مقدار انتگرال فوق برابر $V_{rms} I_{rms} \cos\phi$ خواهد شد. یعنی اینکه در این حالت ضریب توان برابر کسینوس زاویه بین جریان و ولتاژ خواهد بود. لیکن همانطوریکه در این فصل ملاحظه کردیم، یکسوکندها از منبع تغذیه متصل به آنها، جریان های غیرسینوسی دریافت می نمایند که علاوه بر مولفه اصلی در فرکانس تغذیه، دارای مولفه های هارمونیک می باشند. طبق معادله (۸۵-۳) مولفه های هارمونیکی موجود در جریان سبب می شوند که مقدار rms جریان غیرسینوسی (I_{rms}) از مقدار rms مولفه اصلی (I_{rms})

بیشتر گردد. در نتیجه حتی با فرض سینوسی بودن ولتاژ تغذیه (که در این صورت مقدار موثر آن با مقدار موثر مولفه اصلی برابر خواهد بود یعنی $V_{\text{rms}} = V_{\text{Vrms}}$)، با توجه به معادله (۸۴-۳) ضریب توان حاصل از مقدار کسینوس زاویه بین ولتاژ و جریان (زاویه جابجایی)^(۱) کمتر خواهد بود. بنابراین در این حالت نمی‌توان ضریب توان را به صورت کسینوس زاویه جابجایی تعریف کرد.

$$I_{\text{rms}} = (I_{\text{Vrms}} + I_{\text{Trms}} + I_{\text{Crms}} + \dots)^{\frac{1}{2}} \quad (85-3)$$

معمولًا می‌توان فرض کرد که ولتاژ تغذیه ac شکل موج سینوسی خود را حفظ می‌نماید و در نتیجه توانی به مولفه‌های هارمونیک نسبت داده نمی‌شود بلکه توان به مولفه اصلی در فرکانس تغذیه تعلق می‌گیرد. (اگر بالنتگرال گیری توان متوسط برای ولتاژ سینوسی و جریان اصلی و هارمونیک‌های مختلف حساب شود، فقط مولفه مربوط به فرکانس اصلی مقدار خواهد داشت بقیه جملات صفر می‌شوند) بنابراین،

$$\text{توان} = V_{\text{Vrms}} I_{\text{Vrms}} \cos\phi_1 \quad (86-3)$$

که در آن اندیس ۱ بر مولفه اصلی دلالت دارد و ϕ زاویه بین ولتاژ و مولفه اصلی جریان است. با قراردادن معادله (۸۶-۳) در معادله (۸۴-۳) خواهیم داشت.

$$\frac{V_{\text{Vrms}} I_{\text{Vrms}} \cos\phi_1}{V_{\text{Vrms}} I_{\text{rms}}} = \frac{I_{\text{Vrms}}}{I_{\text{rms}}} \cos\phi_1 = \mu \cos\phi_1 \quad (87-3)$$

چون ولتاژ تغذیه سینوسی فرض شده است در این معادله بجای V_{rms} در مخرج کسر، V_{Vrms} که با آن برابر است قرار داده ایم. در رابطه فوق:

$$\mu = \frac{I_{\text{Vrms}}}{I_{\text{rms}}} = \text{ضریب اعوجاج جریان} \quad (88-3)$$

$$\mu = \cos\phi_1 = \text{ضریب جابجایی} \quad (89-3)$$

در مدارهای تمام کنترل شده که دارای جریان بار پیوسته و ثابت هستند، در صورت صرفنظر کردن از تداخل ϕ برابر زاویه تأخیر آتش، است. وقتی جریان تغذیه دارای هارمونیک

است، حتی در مدارهای دیودی که در آنها مولفه اصلی ولتاژ و جریان همفاز است و در نتیجه $\cos\phi_1 = 1$ می‌باشد، ضریب توان بدست آمده از معادله (۸۷-۳) کوچکتر از واحد است زیرا در این حالت نسبت $\frac{I_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \mu$ کوچکتر از واحد می‌باشد. بنابراین مبدل توان راکتیو مصرف می‌نماید که باعثی بوسیله منبع تغذیه ωC فراهم گردد. در سوردمبدل‌های بزرگ، این توان بوسیله منبع تولیدکننده توان راکتیو، که می‌تواند یک کندانسور سنترون^۱ و یا جبران کننده‌های استاتیکی^۲ مدرن باشد، فراهم می‌گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مرجع [۴] مراجعه گردد.

۹-۳ مثال

در یک پل تکفاز تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده، ضریب توان را در زاویه‌های آتش 30° و 60° محاسبه کنید. از تداخل و افت ولت وسایل نیمه هادی صرفنظر نموده جریان بار را ثابت فرض کنید.

حل - با مراجعه به مدار پل تکفاز تمام کنترل شده و شکل ۳-۵۱ با توجه به اینکه جریان بار ثابت است، مقدار موثر جریان تغذیه برابر است با:

$$I_{\text{rms}} = \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} I_L^2 d\theta \right]^{\frac{1}{2}} = I_L$$

مقدار متوسط ولتاژ خروجی در پل تکفاز تمام کنترل شده طبق معادله (۴۴-۳) برابر است با

$$V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi} \cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}V_{\text{rms}}}{\pi} \cos\alpha$$

بنابراین توان بار برابر است با $P_L = V_{dc} I_L$ در نتیجه ضریب توان محاسبه می‌شود،

$$\frac{V_{dc} I_L}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}} = \frac{V_{dc} I_L}{V_{\text{rms}} I_L} = \frac{V_{dc} I_L}{V_{\text{rms}} I_L} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cos\alpha$$

چون جریان بار ثابت و از تداخل صرفنظر شده است،

$$\mu = \frac{\sqrt{2}}{\pi} = 0.9003 \text{ و } \cos\phi_1 = \cos\alpha$$

که مستقل از زاویه آتش می‌باشد.

$$\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos 30^\circ = 0.7797$$

ضریب توان

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos 60^\circ = 0.4502$$

ضریب توان

$$\alpha = 60^\circ$$

با مراجعه به مدار پل تکفاراز نیمه کنترل شده و شکل (۵۱-۳) مقدار موثر جریان منبع تغذیه از رابطه زیر بدست می‌آید.


$$I_{rms} = \left[\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} I_L^2 d\theta \right]^{\frac{1}{2}} = I_L \left[\frac{(\pi - \alpha)}{\pi} \right]^{\frac{1}{2}}$$

مقدار متوسط ولتاژ خروجی طبق معادله (۴۶-۳) برابر است با

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi} V_m (1 + \cos \alpha) = \frac{\sqrt{2} V_{rms}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$

بنابراین مقدار متوسط توان خروجی برابر است با $P_L = V_{dc} I_L$ و با توجه به معادله (۸۴-۳) ضریب توان برابر است با
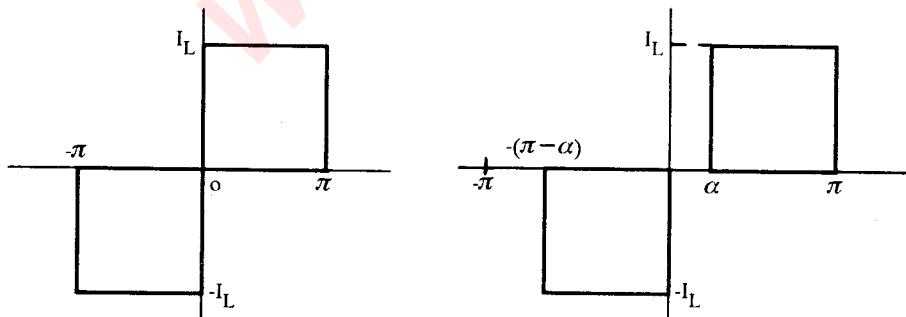
$$\frac{V_{dc} \cdot I_L}{V_{rms} I_{rms}} = \frac{\frac{\sqrt{2} V_{rms}}{\pi} (1 + \cos \alpha) I_L}{V_{rms} I_L \left[\frac{\pi - \alpha}{\pi} \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt{2} (1 + \cos \alpha) \left(\frac{\pi}{\pi - \alpha} \right)^{\frac{1}{2}}}{\pi}$$



(ب) شکل موج جریان تغذیه در پل تکفاراز
نیمه کنترل شده

(الف) شکل موج جریان تغذیه در پل تکفاراز
نیمه کنترل شده

شکل ۵۱-۳ موج جریان تغذیه در پل تکفاراز

با استفاده از بسط فوریه دامنه مولفه اصلی جریان به شرح زیر بدست می‌آید (به شکل ۵۱-۳ الف) مراجعه شود.

$$b_1 = \frac{I_L}{\pi} \int_{-(\pi-\alpha)}^{\alpha} -\sin \omega t d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\pi} \sin \omega t d(\omega t) = 2I_L(1 + \cos \alpha)/\pi$$

$$a_1 = \frac{I_L}{\pi} \int_{-(\pi-\alpha)}^{\alpha} -\cos \omega t d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\pi} \cos \omega t d(\omega t) = 2I_L(\sin \alpha)/\pi$$

$$a_1^2 + b_1^2 = (a_1^2 + b_1^2)^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2} I_L(1 + \cos \alpha)^{\frac{1}{2}}/\pi$$

$$\text{مقدار rms مولفه اصلی} = 2I_L(1 + \cos \alpha)^{\frac{1}{2}}/\pi$$

و در نتیجه

$$\mu = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{\pi - \alpha} \right)^{\frac{1}{2}} (1 + \cos \alpha)^{\frac{1}{2}}$$

بنابراین

$$\tan \phi_1 = \frac{a_1}{b_1} = -\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}, \quad \cos \phi_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}$$

و

$$\cos \phi_1 = (1 + \cos \alpha)^{\frac{1}{2}} / \sqrt{2}$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ ضریب توان}$$

$$\mu = 0.9226$$

$$\cos \phi_1 = 0.9659$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ (الف) برای}$$

$$\alpha = 60^\circ \text{ ضریب توان}$$

$$\mu = 0.8541$$

$$\cos \phi_1 = 0.866$$

$$\alpha = 60^\circ \text{ (ب) برای}$$

۱۲-۳ مقادیر نامی ترانسفورماتور

همانطوریکه در این فصل ملاحظه کردیم برای مبدل‌های مختلف، استفاده از ترانسفورماتور با آرایش سیم پیچی مخصوص، اجتناب ناپذیر است. وقتی اینگونه ترانسفورماتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند بایستی مقادیر نامی آنها در شرایط کاری معین،

مشخص گردد. این مقادیر نامی در موارد متعددی برای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور یکسان نخواهد بود. از این جهت با عملکرد ترانسفورماتور معمولی که در آن مقادیر نامی هر دو سیم پیچ یکسان است، متفاوت می‌باشد. ولت آمپر نامی هر سیم پیچی بطور مجزا از حاصل ضرب مقدار rms جریان عبوری از آن و مقدار rms ولتاژ دو سر آن بدست می‌آید.

مثال ۱۰-۳

یک یکسوکننده سه فاز نیم موج کنترل نشده، جریان ۲۵A را در ولتاژ ۲۴۰V به بار تحویل می‌دهد. یکسوکننده از ثانویه ترانسفورماتور با اتصال ستاره بهم پیوسته (زیگزاگ) تغذیه می‌شود. اولیه این ترانسفورماتور به منبع تغذیه سه فاز ۷۶۰V (ولتاژ خط) متصل شده است. ولت آمپر سیم پیچی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را محاسبه کنید:

حل - با استفاده از معادله (۳۴-۳) داریم

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi}$$

$$240 = \frac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi} \rightarrow V_m = \frac{240 \times 2\pi}{3\sqrt{3}} = 290/\sqrt{2} V$$

بنابراین مقدار rms ولتاژ ثانویه برابر است با

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{290/\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 205/\sqrt{2} V$$

همانطوریکه می‌دانیم در اتصال ستاره بهم پیوسته (زیگزاگ) مقدار موثر ولتاژ تولید شده در هر سیم پیچ ثانویه، از جمع برداری ولتاژهای هر قسمت سیم پیچی (که با هم مساوی و اختلاف فاز ۶۰° دارند) بدست می‌آید. بنابراین اگر مقدار موثر ولتاژ در هر قسمت از سیم پیچی ثانویه را با V_w rms نمایش دهیم، رابطه زیر بین این ولتاژ و ولتاژ هر سیم پیچی برقرار است.

$$V_{rms} = \sqrt{3} V_w rms$$

$$V_{w rms} = \frac{V_{rms}}{\sqrt{3}} = \frac{205/\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 118/\sqrt{6} V$$

یا

با توجه به اینکه از هر یک سیم پیچهای ثانویه در $\frac{1}{3}$ سیکل جریان عبور می‌کند بنابراین مقدار موثر جریان ثانویه برابر است با

$$I_{rms} = \frac{25}{\sqrt{3}} = 14/23 A$$

ولتاژ اولیه ترانسفورماتور را می‌توان از ولتاژ تعنیه (ولتاژ خط) بدست آورد،

$$V_{1,\text{rms}} = \frac{600}{\sqrt{3}} = 346/\sqrt{3} \text{ V}$$

نسبت دور سیم پیچی اولیه به ثانویه برابر است با

$$N = 346/\sqrt{3} / 118/\sqrt{3} = 2/926$$

بنابراین جریانی که از اولیه می‌گذرد برابر است با

$$I_1 = 25 / 2/926 = 8/54 \text{ A}$$

این جریان در $\frac{2}{3}$ سیکل عبور می‌کند و با توجه به شکل موج جریان در اولیه (شکل ۳-۱۰)، مقدار موثر آن بدست می‌آید، یعنی

$$I_{1,\text{rms}} = \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{4\pi}{3}} I_L^2 d\theta \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} I_L$$

$$I_{1,\text{rms}} = \left(\frac{I_L^2 + I_L^2 + 0^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} I_L = \frac{\sqrt{2} \times 8/54}{\sqrt{3}} = 6/97$$

بنابراین مقدار نامی اولیه و ثانویه محاسبه می‌شوند، یعنی

$$\text{ولت آمپر نامی اولیه} = 6/97 \times 346/\sqrt{3} \times 3 = 7/24 \text{ kVA}$$


$$\text{ولت آمپر نامی ثانویه} = 14/43 \times 118/\sqrt{3} = 10/25 \text{ kVA}$$

۳-۱۳ مبدل با جریان بار ناپیوسته

اگر بار مبدل به قدر کفايت اندوکيتو نباشد، جریان بار در مقدار ثابت و پيوسته باقى


نمی‌ماند، بلکه دارای مولفه هارمونیک می‌گردد و در جریان تغذیه انعکاس می‌یابد، همانطوریکه در شکل ۵۲-۳ الف و ب نشان داده شده است. در شرایط بارکم، این جریان کاملاً ناپیوسته می‌شود آنچنان که در شکل ۵۲-۳ پ نشان داده شده است. تجزیه تحلیل رفتار مبدل و باز در این شرایط به مراتب پیچیده‌تر است و لازم است مقدار هر مولفه بطور مجزا در نظر گرفته شود.

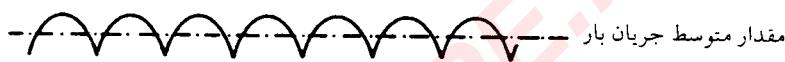همچنین وقتی در خروجی یکسو کننده از خازن صافی استفاده می‌شود منجر به ناپیوسته شدن جریان تغذیه می‌گردد. (به شکل ۵۳-۳ مراجعه شود). در این حالت وقتی که ولتاژ آند از ولتاژ خازن بیشتر شود، دیودها شروع به هدایت می‌کنند و وقتی که ولتاژ آند از ولتاژ خازن کمتر شود، دیودها از هدایت باز می‌ایستند.




مرجع جریان ۰

(الف) جریان DC در پل ۶ پالسی

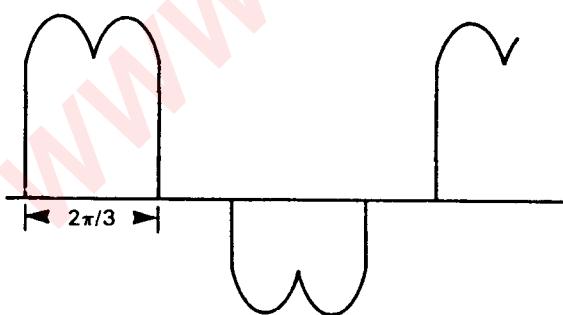


(ب) جریان فاز در پل ۶ پالسی

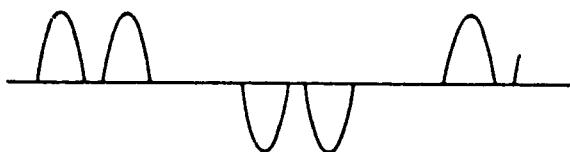

(پ) جریان فاز (منفصل) در پل ۶ پالسی

شکل ۵۲-۳ شکل موج جریان در پل شش پالسی که دارای بار با اندوکتانس کم می‌باشد.

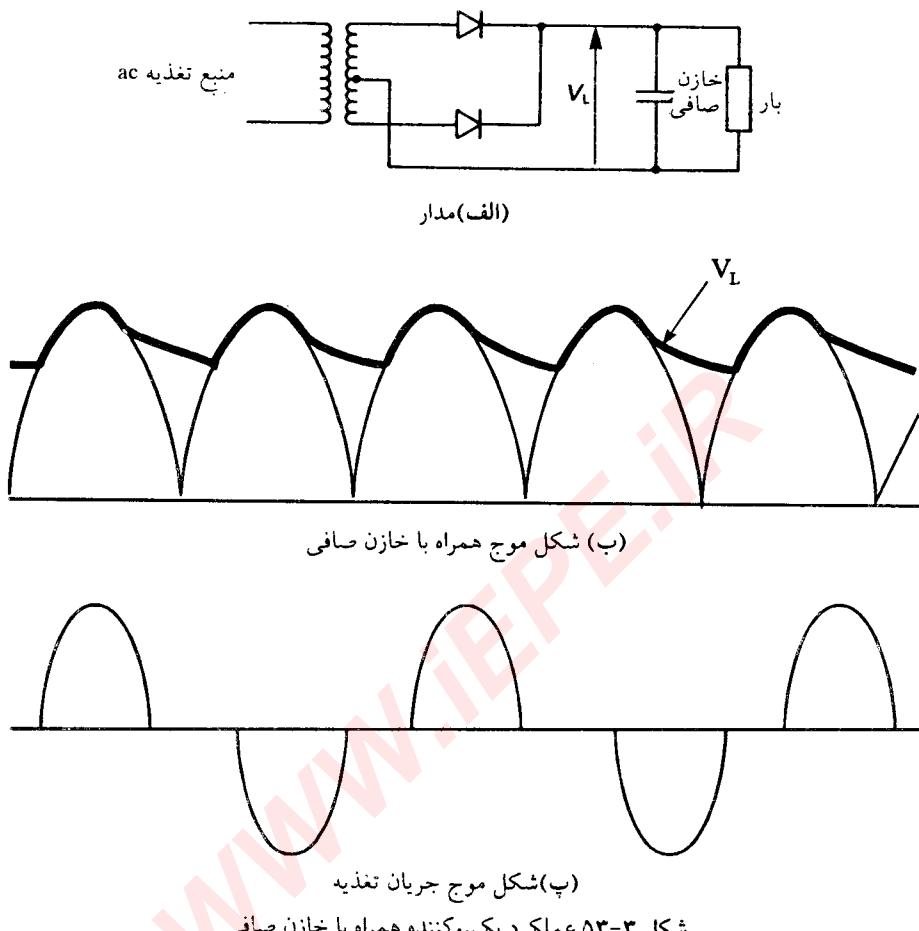


شکل ۵۳-۳ عملکرد پکسوند همراه با خازن صافی

۱۴-۳ مسایل حل شده

مسئله ۱-۳

مدار نشان داده شده در شکل ۵۴-۳ از منبع $54\text{-}3$ از منبع ۵۰V ، ۲۴۰Hz تغذیه می‌شود. اگر مقاومت بار ۱۰Ω و اندوکتانس آن $۱\text{H}/۰^{\circ}$ باشد و تریستور در زاویه ۹۰° آتش شود، مقدار متوسط ولتاژ بار و جریان بار را تعیین کنید. از افت ولت تریستور صرفنظر نمایید.

حل - با توجه به اینکه تریستور در زاویه ۹۰° آتش می‌شود، ولتاژ اعمال شده برابر $\frac{\pi}{2}V_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ می‌باشد.

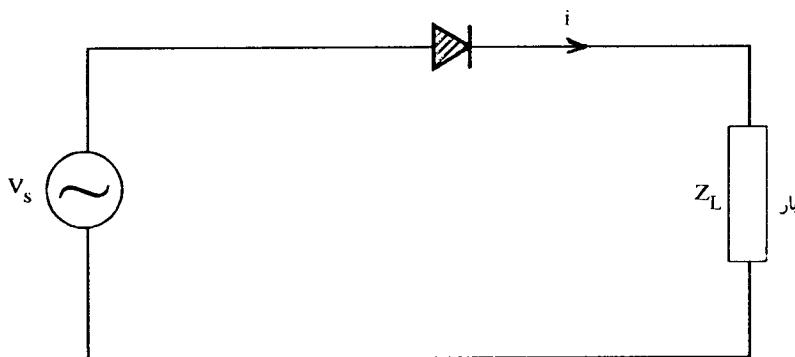

شکل ۵۴-۳

جریان دارای دو مولفه ac و dc است که به شرح زیر محاسبه می‌شوند،

$$i_{ac} = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2} - \phi)$$

$$i_{ac} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{L\omega}{R})$$

$$i_{ac} = \frac{240\sqrt{2}}{\sqrt{10^2 + (2\pi 50 \times 0.1)^2}} \sin(2\pi 50t + \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{3/14}{10})$$

$$i_{ac} = 10/\sqrt{2} \sin(2\pi 50t + 1/571 - 1/262)$$

$$i_{ac} = 10/\sqrt{2} \sin(2\pi 50t + 0/309)$$

مقدار این مولفه در $\phi = 3/12$ است و با توجه به اینکه ثابت زمانی $T = L/R = \frac{1}{100}$ است.

مولفه dc برابر است با

$$i_{dc} = -3/12 e^{-100t}$$

و جریان مدار برابر است با

$$i = i_{dc} + i_{ac}$$

$$i = 10/\sqrt{2} \sin(2\pi 50t + 0/309) - 3/12 e^{-100t} \text{ A}$$

جریان در لحظه $S = 0/0086$ صفر می شود که با $= 0$ از رابطه بالا بدست می آید. که این زمان معادل 155° خواهد بود بنابراین می توان مقدار متوسط ولتاژ را حساب کرد یعنی

$$V_{\text{متوسط}} = \frac{1}{2\pi} \int_{90^\circ}^{90^\circ + 155^\circ} 240\sqrt{2} \sin \theta d\theta = 22/\sqrt{2}$$

$$I_{\text{متوسط}} = \frac{22/\sqrt{2}}{10} = 2.28 \text{ A}$$

مسئله ۲-۳

مدار یکسو کننده تک فاز نیم موج همراه با دیود کمو تاسیون مطابق شکل ۲۱-۳ یک بار کاملاً اندوکتیو 15° آمپری را از یک منبع تغذیه $\alpha = 240V$ تغذیه می نماید. مقدار متوسط ولتاژ بار را در زاویه های آتش 0° , 45° , 90° , 135° , 180° و محاسبه نمایید. از افت ولت دیود و تریستور صرف نظر کنید. مقادیر نامی تریستور و دیود را بدست آورید.

حل - با توجه به معادله (۲۱-۳) داریم

$$V_{\text{متوسط}} = \frac{240\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

که به ازاء مقادیر زاویه های آتش فوق، مقادیر متوسط ولتاژ بدست می آید یعنی،

α	0°	45°	90°	135°	180°
$V_{\text{متوسط}}$	$10.8V$	$9.2V$	$5.4V$	$1.6V$	$0V$

مقادیر نامی تریستور:

- ماگنیتم ولتاژ مستقیم (یا معکوس) تریستور

$$P.F.V = P.R.V = V_m = 240\sqrt{2} = 340V$$

- جریان (rms) مجاز تریستور

تریستور در زاویه آتش $\alpha = 0^\circ$ حداقل فاصله زمانی یک نیم سیکل را هدایت می کند. چون بار

کاملاً اندوکتیو است جریان را مسطح فرض می‌کنیم و مقدار rms جریان از رابطه زیر بدست می‌آید یعنی

$$I_{rms} = \left(\frac{15^2 + 0^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} = 10/\sqrt{2} A$$

مقادیر نامی دیود:

$$P.R.V = V_m = 340 V$$

- ماگنیتم ولتاژ معکوس دیود

- جریان مجاز دیود

وقتی زاویه تأخیر آتش به 180° می‌رسد، دیود تقریباً در تمام سیکل هدایت می‌کند و بنابراین مقدار نامی جریان $15A$ خواهد بود.

۳-۳ مسئله

یک بار کاملاً اندوکتیو از طریق یک پل تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده از یک منبع تغذیه تک فاز $H\% 50$ و $V 240$ تغذیه می‌شود. مقدار متوسط ولتاژ بار حاصل در زاویه‌های آتش 30° و 90° را (در دو پل) با هم مقایسه کنید. از افت ولت و سایل نیمه هادی صرف نظر کنید.

حل - در پل تک فاز تمام کنترل شده در زاویه 30° مقدار متوسط ولتاژ برابر است با

$$V_{30^\circ} = \frac{2 \times 240 \times \sqrt{2}}{\pi} \cos 30^\circ = 187/\sqrt{2} V$$

مقدار متوسط ولتاژ بار در زاویه 90° برابر است با

$$V_{90^\circ} = \frac{2 \times 240 \times \sqrt{2}}{\pi} \cos 90^\circ = 0 V$$

در پل تک فاز نیمه کنترل شده داریم

$$V_{30^\circ} = \frac{240\sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos 30^\circ) = 201/\sqrt{2} V$$

$$V_{90^\circ} = \frac{240\sqrt{2}}{\pi} (1 + \cos 90^\circ) = 108 V$$

تفاوت موجود در مقادیر متوسط ولتاژ بار در پل تمام کنترل شده و نیمه کنترل شده بواسطه نقش دیود کموتاسیون در ممانعت از معکوس شدن ولتاژ بار است.

مسئله ۴-۳

مدار یکسوکننده قابل کنترل تمام موج شکل ۲۲-۳ از طریق ترانسفورماتور از یک منبع 50 Hz تغذیه می شود طوری که

$$V_{1,\text{rms}} = V_{2,\text{rms}} = 220\text{ V}$$

با صرفنظر کردن افت ولت تریستورها، مقدار متوسط جریان را در زاویه آتش 30° و 60° بدست آورید در صورتیکه بار اهمی خالص 15Ω باشد. مقدار پیک و rms جریان تریستور در هریک از حالات فوق چقدر است. اگر چنانچه یک اندوکتانس 18mH بطور سری با بار اهمی قرار گیرد در چه زاویه آتشی جریان بار متصل خواهد بود.
حل - جریان از رابطه زیر بدست می آید.

$$i = \frac{V_m}{Z} \sin(\omega t - \phi) \quad \text{در } \alpha = 30^\circ$$

چون بار اهمی خالص است بنابراین $\phi = 0^\circ$ است و زاویه هدایت $(180 - 30)^\circ = 150^\circ$ است. بنابراین

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{150^\circ} \frac{V_m}{R} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \frac{220\sqrt{2}}{15} [\cos \omega t]_0^{150^\circ}$$

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \times \frac{220\sqrt{2}}{15} \times 1/866 = 6/16 \text{ A}$$

$$I_m = \frac{V_m}{R} = \frac{220\sqrt{2}}{15} = 20/\sqrt{4} \text{ A}$$

$$I_{rms} = \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{150^\circ} \frac{V_m^2}{R} \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]^{\frac{1}{2}} = 10/22 \text{ A}$$

در 60° زاویه هدایت $(180 - 60)^\circ = 120^\circ$ است بنابراین

$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{120^\circ} \frac{V_m}{R} \sin \omega t d(\omega t) = 4/95 \text{ A}$$

$$I_m = 20/\sqrt{4} \text{ A}$$

$$I_{rms} = 10/\sqrt{4} \text{ A}$$

برای برقراری شرایط جریان بار پیوسته لازم است رابطه زیر برقرار باشد یعنی:

$$\alpha = \phi \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{L\omega}{R}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{18 \times 10^{-3} \times 2\pi 50}{15} = 20^\circ \text{ و } 39^\circ$$

مسئله ۵-۳

مدار تک فاز نیم موج شکل ۲۱-۳ از منبع تغذیه $20V_{AC}$ یک بار با ولتاژ کم را تغذیه می‌نماید. با فرض پیوسته بودن جریان بار، مقدار متوسط ولتاژ بار را در زاویه آتش 60° حساب کنید. افت ولت دو سر تریستور را $1/5V$ و دو سر دیود را $7V$ فرض کنید.

حل - با توجه به معادله (۴۱-۳) داریم

$$V_{\text{متوسط}} = \frac{20\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos 60^\circ) = 6.752V$$

تریستور در فاصله $(180^\circ - 60^\circ)$ هدایت می‌کند و در نتیجه در یک سیکل افت ولت میانگین $\frac{120}{360} \times 1/5 = 0.5V$ را ایجاد می‌کند. دیود وقتی هدایت می‌کند افت ولت $7V$ را بار بار تحمیل می‌کند. مقدار میانگین آن در یک سیکل برابر $\frac{180+60}{360} \times 7 = 4.67V$ است. بنابراین مقدار متوسط ولتاژ بار برابر است با

$$6.752 - 0.5 - 4.67 = 1.57V$$

بنابراین ملاحظه می‌شود که در ولتاژ پائین افت ولت‌ها قابل اغماض نخواهد بود.

مسئله ۶-۳

یک مبدل سه فاز نیم موج باری را با جریان پیوسته $40A$ طی زاویه آتش 0° تا 75° تغذیه می‌کند. تلفات توان بار در این زاویه‌های آتش مرزی چه مقدار خواهد بود. ولتاژ تغذیه (ولتاژ خط) $415V$ می‌باشد.

حل - با توجه به معادله (۴۸-۳) برای $\alpha = 0^\circ$ داریم،

$$V_{\text{متوسط}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_m \cos \alpha$$

$$V_{\text{متوسط}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \frac{410}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \cos 0^\circ = 280/22 V$$

تلفات توان $= 280/22 \times 40 = 11200 W = 11/2 kW$

در زاویه $\alpha = 75^\circ$ داریم

$$V_{\text{متوسط}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \frac{410}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \cos 75^\circ = 72/52 V$$

تلفات توان $= 72/52 \times 40 = 2901 W = 2/9 kW$

مسئله ۳

یک مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده مطابق شکل ۳-۱۰ از یک ترانسفورماتور با اتصال ستاره بهم پیوسته (اتصال زیگزاگ) تغذیه می‌شود و بار کاملاً اندوکتیو دارای مقاومت اهمی Ω را تغذیه می‌نماید. ترانسفورماتور از ولتاژ فاز اولیه $240V$ ، ولتاژ فاز ثانویه $240V$ فراهم می‌کند. مقادیر نامی ترانسفورماتور را محاسبه کنید. از تداخل و افت ولت تریستور صرفنظر کنید.

حل - با توجه به معادله (۳-۳۴) داریم،

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} 240\sqrt{2} = 561/38V$$

$$I_L = \frac{561/38}{\Lambda} = 1725 A$$

ولتاژ هر فاز در ثانویه از جمع فازوری دو ولتاژ مساوی دو قسمت سیم‌پیچی که 60° اختلاف فاز دارند بدست می‌آید،

بنابراین ولتاژ rms هر قسمت سیم‌پیچی برابر است با

$$V_{rms} = \frac{240}{\sqrt{2} \cos 30^\circ} = 138/56 V$$

چون هر سیم‌پیچی ثانویه جریان $A/50$ را در یک سوم سیکل از خود عبور می‌دهد بنابراین

$$I_{rms} = \frac{A/1725}{\sqrt{3}} = 40/50 A$$

بنابراین مقدار نامی ثانویه بدست می‌آید یعنی

$$\text{نامی ثانویه} = ۳۳/۶۸ \text{ kVA}$$

جریان ۱۷۲۵/۷۰ با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور، وقتی به اولیه انتقال یابد برابر خواهد شد با

$$۷۰/۱۷۲۵(۱۳۸/۵۶) / ۶۶۰ = ۱۴/۷۳ \text{ A}$$

با توجه به شکل موج جریان در شکل ۲۱-۳ جریان rms در سیم پیچی اولیه برابر است با

$$I_{\text{rms}} = \left(\frac{14/73^2 + 14/73^2 + 0^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = 12/03 \text{ A}$$

بنابراین مقدار نامی اولیه بدست می‌آید یعنی

$$\text{نامی اولیه} = ۲۳/۸ \text{ kW}$$

۸-۳ مسئله

یک مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده، از یک منبع تغذیه سه فاز ۵۰Hz و ۶۶۰V (ولتاژ خطی)، یک بار dc ۶۰A و ۴۰۰V را تغذیه می‌کند. اگر تریستورها دارای افت ولت مستقیم ۱/۲۷ باشند و از تداخل صرفنظر گردد مطلوبست محاسبه:

الف) زاویه آتش تریستورها

ب) جریان rms تریستورها

پ) مقدار متوسط تلفات تریستورها

ت) اگر منبع تغذیه در هر فاز دارای اندوکتانس $3/6 \text{ mH}$ باشد مقدار جدید زاویه آتش چقدر خواهد بود تا اینکه پاسخگوی بار مورد نظر باشد.

حل - (الف) با توجه به معادله (۵۲-۳) و در نظر گرفتن افت ولت تریستورها داریم،

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \cos\alpha - 2 \times 1/2$$

$$400 = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \frac{660}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \cos\alpha - 2/4 \quad \alpha = 63^\circ \quad 10^\circ$$

(ب) چون هر تریستور جریان بار را در فاصله $\frac{2\pi}{3}$ هدایت می‌کند، مقدار rms آن بصورت زیر محاسبه می‌شود.

$$I_{rms} = \left(\frac{60^\circ + 0^\circ + 0^\circ}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = 34/64 A$$

(پ) چون تریستور در فاصله $\frac{2\pi}{3}$ جریان $60 A$ را حمل می‌کند مقدار متوسط تلفات در سیکل بصورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{متوسط تلفات} / 3 = 24 W$$

(ت) با توجه به معادله $(80-3)$ در مورد مبدل فوق داریم.

$$V_{dc} = V_o - \frac{3Lm}{\pi} I_L$$

$$V_o = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos\alpha - 2 \times 1/2$$

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos\alpha - 2 \times 1/2 - \frac{3Lm}{\pi} I_L$$

بنابراین

با قرار دادن مقادیر معلوم در معادله فوق داریم،

$$400 = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \frac{660}{\sqrt{3}} \sqrt{2} \cos\alpha - 2/4 - \frac{3 \times 2\pi 50 \times 3/6 \times 10^{-3}}{\pi} \times 60$$

$$467/2 = 891/3 \cos\alpha \rightarrow \cos\alpha = 0/5241 \rightarrow \alpha = 58^\circ \text{ و } 23^\circ$$

مسئله ۹-۳

یک بار dc با حداکثر مقدار نامی $500 A$ و $100 kV$ توسط یک مبدل پل 12 پالسی که مطابق شکل $20-3$ از دو مبدل پل تشکیل شده است، تغذیه می‌شود. با صرفنظر کردن از تداخل وافت ولتها، مقادیر نامی تریستور (یادیود) و ترانسفورماتور و ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور را برای (الف) اتصال سری پل‌ها (ب) اتصال موازی پل‌ها، حساب کنید.
 حل - (الف) اتصال سری در شکل $20-3$ ب نشان داده شده است.

$$\text{مقدار متوسط ولتاژ برای هر پل} / 2 = 50 kV$$

چون هر پل دارای مشخصه شش پالسی است، بنابراین با توجه به معادله (۳-۴۰)، ماگزینیم ولتاژ بدست می‌آید یعنی

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{3}}{\pi} V_m$$

$$50 = \frac{\sqrt{3}}{\pi} V_m$$

$$V_m = 30/23 \text{ kV} \quad \text{یا} \quad V_m = 52/36 \text{ kV}$$

هر دیود یا تریستور در یک سوم سیکل جریان بار را حمل می‌کند بنابراین مقدار موثر جریان برابر است با

$$I_{rms} = 500/\sqrt{3} = 288/67 \text{ A}$$

بنابراین مقادیر نامی تریستور (یادیود) برابر است با:

$$P.R.V = 52/36 \text{ kV} \quad \text{و} \quad I_{rms} = 288/67 \text{ A}$$

$$= 52/36 / (\sqrt{3} \times \sqrt{2}) = 21/37 \text{ kV}$$

$$= 52/36 / \sqrt{2} = 37/02 \text{ kV}$$

$$= 3 \times 21/37 \times 288/6 \times 10^{-3} = 18/0 \text{ MW}$$

(ب) اتصال موازی در شکل ۳-۲۰ پ نشان داده شده است. در مقایسه با مدار سری ولتاژها دو برابر و جریانها نصف می‌شود بنابراین

$$V_m = 2 \times 30/23 = 60/46 \text{ kV} \quad \text{یا} \quad V_m = 104/72 \text{ kV}$$

$$I_{rms} = \frac{288/67}{2} = 144/335 \text{ A}$$

بنابراین مقادیر نامی تریستور (یادیود) عبارتنداز،

$$P.R.V = 104/72 \text{ kV} \quad \text{و} \quad I_{rms} = 144/335 \text{ A}$$

$$\text{ ولتاژ rms سیم پیچ ستاره ثانویه} = \frac{21}{3\sqrt{3}} \times 2 = 42/\sqrt{3} \text{ kV}$$

$$\text{ ولتاژ rms سیم پیچ مثلث ثانویه} = \frac{3\sqrt{3}}{0.2} \times 2 = 74/0.4 \text{ kV}$$

$$\text{ نامی ترانسفورماتور} = 3 \times 42/\sqrt{3} \times 144/235 \times 10^{-3} = 18/0.5 \text{ MW}$$

مسأله ۱۰-۳

یک مبدل پل سه فاز تمام کنترل شده به منبع تغذیه سه فاز 50Hz و 415V (ولتاژ خطی) متصل شده است و در حالت معکوس کنندگی در زاویه پیش رو 30° کارمی کند. اگر منبع تغذیه دارای مقاومت اهمی 0.04Ω و اندوکتانس 1mH در فاز باشد و جریان dc به مقدار ثابت 52A باشد مطلوبست محاسبه ولتاژ منبع dc ، زاویه تداخل و زاویه بازیابی. تریستورها دارای افت ولت مستقیم $1/8\text{V}$ می باشند.

حل - با توجه به معادله (۸۲-۳) و در نظر گرفتن افت ولت تریستورها و افت ولت امپدانس منبع داریم

$$V_{dc} = V_o + \frac{3L\omega}{\pi} I_L + RI_L$$

$$V_o = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos\beta + 2V_T$$

$$V_o = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \times \frac{415}{\sqrt{3}} \cos 30^\circ + 2 \times 1/8 = 488/96 \text{ V}$$

$$V_{dc} = 488/96 + \frac{3 \times 1 \times 10^{-3} \times 2\pi 50}{\pi} \times 52 + 0.04 \times 52$$

$$V_{dc} = 488/96 + 15/80 + 2/0.8 = 506/64 \text{ V}$$

با استفاده از معادله (۸۴-۳) در زاویه آتش 150° - $30^\circ = 180^\circ - \alpha$ داریم

$$2\pi 50 \times 1 \times 10^{-3} \times 52 = 415\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{6} [\cos 150^\circ - \cos(150^\circ + \gamma)]$$

$$\gamma = 7^\circ \text{ و } 10^\circ$$

با توجه به معادله (۷۳-۳) زاویه بازیافت δ بدست می آید:

$$\delta = \beta - \gamma = 30^\circ - 7^\circ = 22^\circ \text{ و } 50^\circ$$

مسئله ۱۱-۳

برای سیستم مسئله ۱۰-۳، و در زاویه آتش پیش رو $22/5^\circ$ و زاویه بازیافت 5° ، مقدار ماکریتم جریان DC چه مقدار خواهد بود.

حل - با توجه به معادله (۷۳-۳) و معلوم بودن زاویه β و مقدار زاویه تداخل بدست می آید
یعنی

$$\gamma = \beta - \delta = 22/5 - 5 = 17/5^\circ$$

با استفاده از معادله (۸۴-۳) در زاویه آتش $\alpha = 180 - 22/5 = 157/5^\circ$ مقدار جریان DC بدست می آید:

$$2\pi \times 1 \times 10^{-3} I_L = 415\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{\gamma} [\cos 157/5 - \cos(157/5 + 17/5)]$$

$$I_L = 67/53 \text{ A}$$