


شبکه آموزشی-پژوهشی مادسیج  
با هدف بهبود پیشرفت علمی  
و دسترسی راحت به اطلاعات  
برای جامعه بزرگ علمی ایران  
ایجاد شده است



**madsg.com**  
**مادسیج**

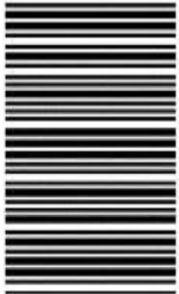**IRan Education & Research NETwork  
(IRERNET)**





513A

513

A

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

دفترچه شماره ۲  
صبح جمعه  
۹۲/۱۱/۱۸



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپوسته داخل – سال ۱۳۹۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر – کد ۱۲۷۷

مدت پاسخگویی: ۸۰ دقیقه	تعداد سؤال: ۴۸
------------------------	----------------

### عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)	۱۶	۷۴	۸۹
۲	دروس تخصصی ترم افزار (کامپیلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۱۶	۹۰	۱۰۵
۳	دروس تخصصی هوش مصنوعی (عدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی)	۱۶	۱۰۶	۱۲۱

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.  
این آزمون دارای نمره منفی است.

حق جاب و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حلقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با منخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.


-۷۴ اگر در مدار زیر  $i = \sin t$  باشد توان متوسط  $N$  چند وات است؟

-۹/۵ (۱)


-۹ (۲)

-۸/۷۵ (۳)

۹ (۴)

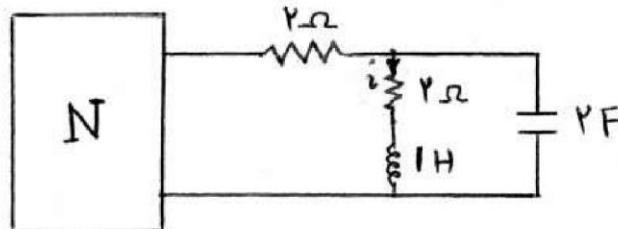

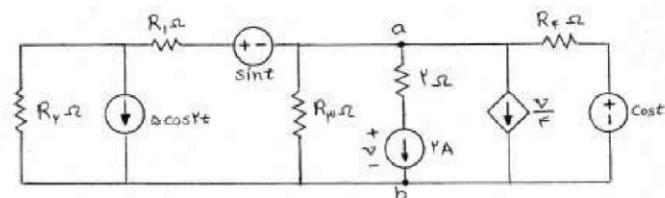-۷۵ اگر در مدار زیر توان متوسط منبع جریان دو آمپری برابر (۱۲) وات باشد  
 مقاومت معادل مدار از a و b چند اهم است؟




۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۶ (۴)

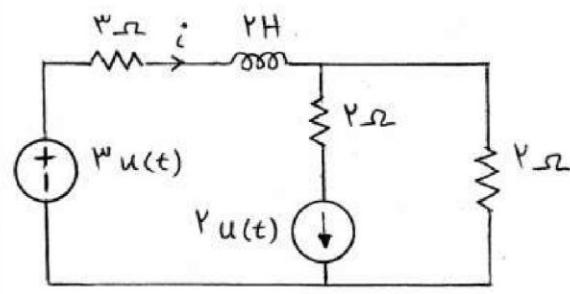-۷۶ در مدار زیر جریان اولیه سلف برابر  $i(\infty) = 1A$  است. بعد از چه مدتی انرژی سلف برابر  $1/44$  رُول می‌شود؟




$\frac{1}{5}$  (۱)

$\ln 2$  (۲)

$\frac{2}{5} \ln 2$  (۳)

$\frac{5}{2}$  (۴)

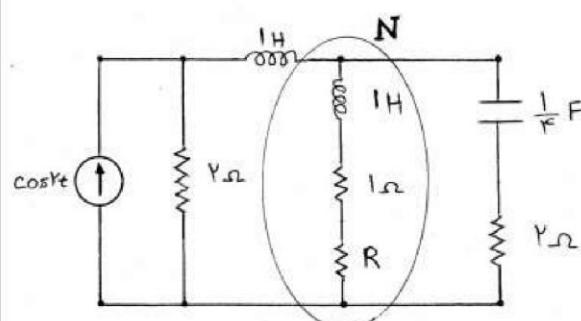-۷۷ به ازای چه مقداری از R توان متوسط N در حالت دائمی سینوسی ماکزیمم است؟



$\sqrt{2}-1$  (۱)


۱ (۲)

$2\sqrt{2}$  (۳)

$2\sqrt{2}-1$  (۴)


-۷۸

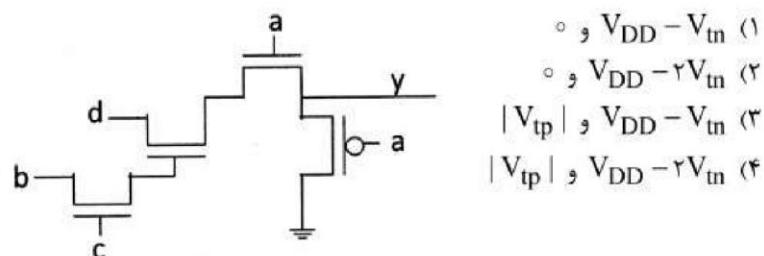در مدار شکل زیر بازه تغییرات ولتاژ خروجی کدام مورد است؟



-۷۹

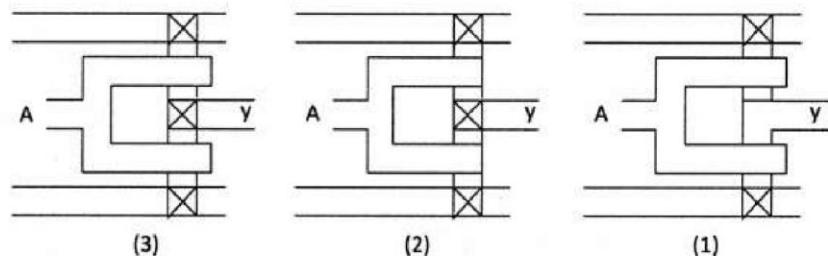چینش مدار وارونگر تراشه‌ای به سه صورت زیر طراحی شده است. در صورتی که چینش بقیه مدار برای هر سه چینش یکسان باشد، در مورد بارآوری (yield) چینش‌های (۱)، (۲) و (۳) گزینه صحیح کدام است؟




(۱) چینش ۳ بیشترین بارآوری را دارد، چینش‌های ۱ و ۲ بارآوری صفر دارند.

(۲) چینش ۳ بیشترین بارآوری را دارد، چینش ۲ بارآوری کمتر از ۳، چینش ۱ بارآوری صفر دارد.

(۳) چینش ۳ بیشترین بارآوری را دارد، چینش ۱ بارآوری کمتر از ۳، چینش ۲ بارآوری صفر دارد.

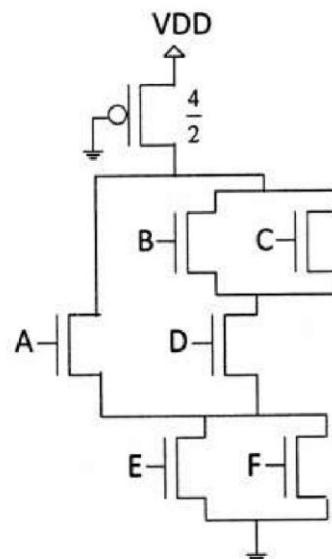(۴) در مورد بارآوری تراشه‌ها با این اطلاعات نمی‌توان قضاوت کرد.

-۸۰ با فرض  $p_m = 2\mu m$ ، اندازه ترانزیستورهای شبکه پایین بر در مدار به شرطی که مقاومت معادل شبکه پایین بر در بدترین حالت ممکن نصف مقاومت ترانزیستور بالابر باشد، چقدر است؟



$$\left(\frac{W}{L}\right)_A = \frac{6}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_B = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_C = \frac{12}{2} \quad (1)$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_D = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_E = \frac{24}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_F = \frac{24}{2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_A = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_B = \frac{6}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_C = \frac{6}{2} \quad (2)$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_D = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_E = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_F = \frac{12}{2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_A = \frac{6}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_B = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_C = \frac{12}{2} \quad (3)$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_D = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_E = \frac{12}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_F = \frac{12}{2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_A = \frac{16}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_B = \frac{24}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_C = \frac{24}{2} \quad (4)$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_D = \frac{24}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_E = \frac{24}{2}, \left(\frac{W}{L}\right)_F = \frac{24}{2}$$

-۸۱ یک ترانزیستور nMOS دارای ولتاژ آستانه  $4V$  ولت است. ولتاژ منع تغذیه  $1/3$

ولت می‌باشد. طراحی قصد دارد طرحی را برای حالتی که  $V_t = 100$  میلیولت کاهش می‌یابد، ارزیابی کند. اگر ترانزیستور ایده‌آل باشد، جریان اشباع چند برابر

( $V_{gs} = V_{ds} = V_{DD}$ ) قبل خواهد شد؟

۱)  $1/9$  (۲)

۲)  $1/23$  (۴)

۳)  $1/81$  (۱)

۴)  $1/1$  (۳)

یک گیت NOR سه ورودی در نظر بگیرید. عرض ترانزیستورهای آن به گونه‌ای انتخاب شده است که مقاومت مؤثر بالبر و پایین بر گیت برابر و معادل مقاومت مؤثر یک وارونگر واحد باشد. خازن معادن بر روی ورودی‌ها هنگامی که خروجی صفر است، کدام است؟ (خازن گیت و مقاومت یک ترانزیستور nMOS به اندازه واحد را به ترتیب برابر C و R در نظر بگیرید. از خازن جزئی سیم‌ها و خازن nMOS همپوشانی صرف‌نظر کنید. فرض کنید مقاومت pMOS واحد دو برابر nMOS واحد باشد).

-۸۲

۷C (۱)

۴C (۲)

۳C (۳)

C (۴)

در مدار شکل زیر مقدار تقریبی مقاومت خروجی در شرایطی که  $\frac{W}{L} = 1$  و ترکیب

-۸۳

ورودی‌ها به صورت  $ABCD = 1111$ ، تقریباً برابر با چند کیلو اهم است؟

$$(V_{DD} = 1.5 \text{ V}, |V_{tp}| = 0.5 \text{ V},$$


$$\mu_p C_{ox} = 100 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2}, \mu_n C_{ox} = 400 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2})$$

۳/۷۵ (۱)

۵ (۲)





۱۱/۲۵ (۳)

۱۲/۵ (۴)

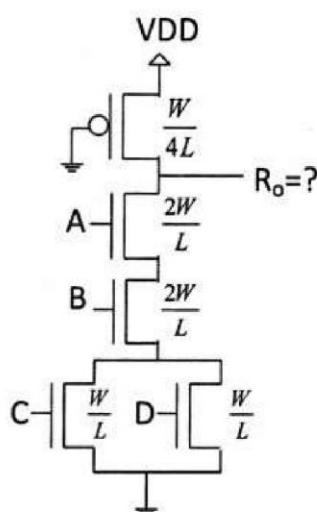


-۸۴

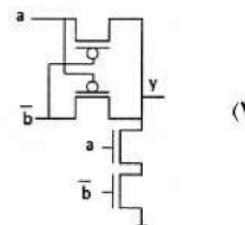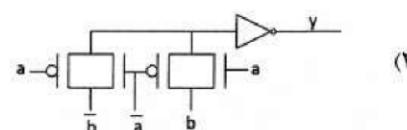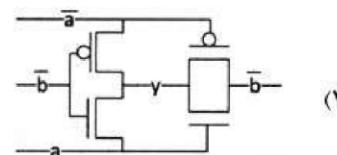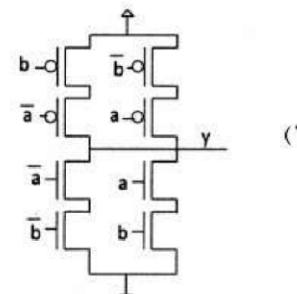خروجی کدام یک از مدارهای زیر معادل تابع XOR نیست؟



-۸۵

مدار زیر چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟

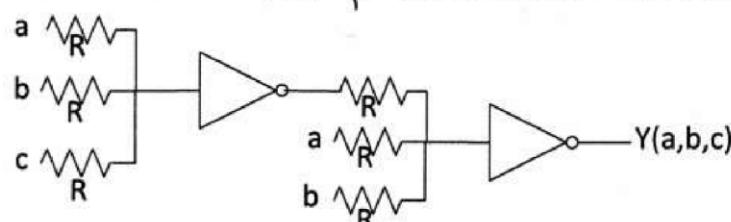 ولتاژ آستانه منطقی گیت NOT برابر  $\frac{V_{DD}}{2}$  است.

$$Y = ab + \bar{a}c + \bar{b}\bar{c} \quad (1)$$

$$Y = ab + ac + bc \quad (2)$$

$$Y = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}c + \bar{b}\bar{c} \quad (3)$$

$$Y = \bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{c} \quad (4)$$

قرار است فایلی را بر روی یک سیستم انتقال داده‌ها بدون خطا با نرخ  $10^5$  مگابیت بر ثانیه از مبدأ A به مقصد B ارسال کنیم. این فایل به ۵ قطعه  $1000 \times 5$  بایتی شکسته می‌شود و گره B به محض دریافت موفق هر قطعه، یک ACK  $5 \times 5$  بایتی را به سوی A روانه می‌سازد. فرض کنید سیستم انتقال از نوع هدایت شده (guided) بوده و اسلوب انتقال تمام دوطرفه (full duplex) باشد. تأخیر انتشار در هر مسیر برابر  $3$  میلی ثانیه است. زمان مورد نیاز برای انتقال کامل این فایل چند میلی ثانیه است؟

$$10 / ۰۴ (۲)$$

$$7 / ۴ (۱)$$

$$24 / ۲ (۴)$$

$$17 / ۲ (۳)$$

توان سیگنال ورودی به یک کانال مخابراتی بدون اعوجاج با اتلاف B و پهنای باند  $100 \text{ kHz}$  برابر با  $100 \text{ dBm}$  است. اگر چگالی توان نویز گرمایی در گیرنده  $\frac{\text{dBW}}{\text{Hz}} = -20 \text{ dB}$  باشد، نسبت سیگنال به نویز دریافتی چند dB است؟

$$24 (۲)$$

$$14 (۱)$$

$$44 (۴)$$

$$34 (۳)$$

از سیگنال آنالوگ (PCM)  $s(t) = 1 + \cos^2(500\pi t) + \sin(20\pi t)$  نمونه‌برداری کرده و به روش PCM،  $10^5$  بیتی دیجیتال کرده و ارسال می‌کنیم. نرخ مناسب برای نمونه‌برداری (بر حسب نمونه بر ثانیه) و نرخ ارسال بیت (بر حسب کیلو بیت بر ثانیه) به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

$$10 / ۴۰, ۵۲۰ (۲)$$

$$5, 500 (۱)$$

$$10 / ۴, ۱۰۴۰ (۴)$$

$$10, 1000 (۳)$$

ظرفیت کانالی با پهنای باند  $4$  کیلو هرتز،  $40$  کیلو بیت بر ثانیه است. اگر بخواهیم ظرفیت کانال را به  $80$  کیلو بیت بر ثانیه افزایش دهیم، نسبت سیگنال به نویز در خروجی کانال را چند دسی بل باید افزایش دهیم؟

$$15 (۲)$$

$$4) \text{ اطلاعات کافی نیست.} (۴)$$

$$100 (۳)$$

دروس تخصصی نرم افزار

-۹۰

کدام گزینه درباره گرامر روبرو صحیح است؟

$S \rightarrow aBD\bar{b}$

$B \rightarrow b | \lambda$

$D \rightarrow dD | \lambda$

۱) LL(1) است.

۲) SLR است.

۳) LALR است.

۴) هیچکدام

$S \rightarrow Ts$

$T \rightarrow xTx | x$

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

-۹۱

۱) پیماشگر (تجزیه کننده) LR(0) برای گرامر فوق دارای برخورد از نوع انتقال / کاهش است.

۲) پیماشگر (تجزیه کننده) LR(0) برای گرامر فوق دارای برخورد از نوع کاهش / کاهش است.

۳) این گرامر LALR(1) است.

۴) این گرامر LL(1) است.

قطعه گرامر زیر برای پارسرا LALR(1) مفروض است. می‌دانیم که کامپایلر هنگام خواندن ورودی با دیدن هر یک از واژه‌های e,d,c,b,a و f قبل از خواندن واژه‌ی بعدی کنترل را به تولید کننده کد برای اجرای یک روال مفهومی منتقل می‌کند و می‌دانیم که بازه‌کاربرد هر قاعده تولید حداقل یک روال مفهومی قابل اجراست. از این رو لازم است گرامر داده شده گسترش یابد، حداقل تعداد قواعد تولید در گرامر گسترش یافته چند است؟

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow aAbB & A \rightarrow Dc | A \rightarrow B & B \rightarrow EF \\ D \rightarrow dAb | EB & E \rightarrow Eea | e & F \rightarrow fFaE | \lambda \end{array}$$

۱۳ (۲)

۶ (۱)

۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

یک کامپایلر معتبر برای یک دستور Switch یا Case کد کارآ نولید کرده است.

-۹۳

این دستور دارای ۱۰ حالت است که با ثابت‌های ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۹، ۳۱، ۳۷ و ۴۲ انتخاب می‌شوند. اندازه جدول پرش در کد مذبور در چه حدودی است؟

۳۲ (۲)

۱۰ (۱)

۴) هیچکدام

۴۳ (۳)

کدام یک از دسته موارد زیر می‌تواند حاصل عبارت محاسباتی  $a * f(x) + a$  باشد که در آن مقدار متغیرهای سراسری  $a$  و  $x$  به ترتیب ۱ و ۲ می‌باشند؟ (فرض بر این است که تابع  $f$  به صورت فراخوانی به وسیله مقدار فراخوانی شده، مقدار ۳ را برگشت داده و همچنین مقدار متغیر سراسری  $a$  را به ۲ تغییر می‌دهد.)

- ۱) ۴ و ۵  
۲) ۵ و ۷  
۳) ۴ و ۸  
۴) ۵ و ۸

-۹۵ اگر کامپایلری داشته باشیم که در زمان کامپایل، حداقل اندازه رکورد فعالیت مورد نیاز بدنۀ تابعی را به آن اختصاص دهد، در این صورت کدام یک از جملات زیر، درباره طراحی چیدمان رکورد فعالیت می‌تواند درست باشد؟

- ۱) نیازی به پیوند دسترسی نداریم.  
۲) هیچ‌گاه نیازی به پیوند کنترلی نداریم.  
۳) نیازی به هیچ یک از دو پیوند کنترلی و دسترسی نداریم.  
۴) در صورتی که امکان تعریف تابع در حوزه دید یک تابع وجود نداشته باشد، نیازی به پیوند کنترلی نداریم.

-۹۶ قطعه کد زیر را در نظر بگیرید، در صورتی که ریسمان‌های  $t_1 \dots t_{100}$  به مقدار اولیه  $x$  برای محاسبات خود احتیاج داشته باشند و  $t_1$  مقدار  $x$  را تغییردهد، استفاده از کدام خطی مشی انتقال آرگمنان را برای ارسال پارامتر به **Evaluate Thread**، **Compute Thread** به ترتیب از راست به چپ ترجیح می‌دهید؟

```
int x = initialization();
Thread t1 = new Compute Thread(x);
Thread t2 = new Evaluate Thread(x);
:
:
Thread t100 = new Evaluate Thread(x)
```

- call – by – value, call – by - result (۱)  
call – by – ref , call – by – value - result (۲)  
call – by – ref , call – by - value (۳)  
call – by – name , call – by - ref (۴)

۹۷

کدامیک از گزاره‌های زیر درست و کدامیک نادرست است؟

الف) برای به دست آوردن طولانی‌ترین مسیر از یک رأس  $s$  به رأس  $t$  در یک گراف جهت‌دار و وزن‌دار بدون دور (DAG) می‌توان وزن همه‌ی یال‌ها را منفی کرده و با استفاده از الگوریتم فلوبید کوتاه‌ترین مسیر بین  $s$  و  $t$  را در گراف جدید به دست آورد.

ب) اگر گراف  $G$  شامل یک مسیر یکتا (unique) با نام  $P$  از رأس  $s$  به رأس  $t$  باشد و درخت فراگیر کمینه‌ی  $G$  هم یکتا و با نام  $T$  باشد، در آن صورت هر یال موجود در  $P$  در  $T$  هم هست.

- ۱) الف: نادرست، ب: نادرست  
۲) الف: درست، ب: نادرست  
۳) الف: درست، ب: درست  
۴) الف: نادرست، ب: درست

۹۸

دوتابع  $P_1$  و  $P_2$  داریم که با دریافت آرایه‌ی  $n$  بیتی  $x$ ، اولی  $y_1 = A_1 x$  و دومی  $y_2 = A_2 x$  را محاسبه می‌کند. که  $A_1$  و  $A_2$  ماتریس‌های بیتی  $n \times n$  هستند. این دوتابع به ترتیب آرایه‌های  $n$  بیتی  $y_1$  و  $y_2$  را به مرتبه می‌گردانند. ما اطلاعات ماتریس‌ها را نداریم اما می‌دانیم که  $A_1$  و  $A_2$  دقیقاً مانند هم هستند به جز در یک درایه‌ی  $(i, j)$  و اندیس‌های  $i$  و  $j$  را هم نمی‌دانیم. ما می‌توانیم  $P_1$  و  $P_2$  را با مقادیر مختلف  $x$  فراخوانیم و خروجی آن دو را با هم مقایسه کنیم. با چندبار فراخوانی می‌توانیم اندیس‌های  $i$  و  $j$  را بیابیم؟

$$\mathcal{O}(n^2) \quad (4) \qquad \mathcal{O}(n \lg n) \quad (3) \qquad \mathcal{O}(n) \quad (2) \qquad \mathcal{O}(\lg n) \quad (1)$$

۹۹

دانشگاهی  $n$  کلاس درس دارد که در یک ردیف کنار هم هستند، یعنی کلاس  $i$  (برای  $n < i < 1$ ) مجاور کلاس‌های  $1 - i$  و  $1 + i$  است. می‌دانیم که ظرفیت کلاس  $i$  برابر  $v_i$  نفر است. می‌خواهیم تعدادی کلاس با بیشترین مجموع ظرفیت را تخصیص دهیم که هیچ دو کلاس تخصیص داده شده مجاور نباشند. اگر برای  $k = 1..n$   $C(k) = \max_{i=1..k} \min_{j=i+1..k} v_i$  باشد، کدامیک از رابطه‌های بازگشتی زیر درست است؟ بدیهی است که  $v_1 = C(1)$ .

$$C(k) = C(k-1) + v_k \quad (2) \qquad C(k) = \max\{C(k-1), C(k-2) + v_k\} \quad (1) \\ C(k) = \max\{C(k-1), C(k-2)\} + v_k \quad (4) \qquad C(k) = C(k-2) + v_k \quad (3)$$

۱۰۰

فرض کنید  $A$  ماتریس مجاورت یک گراف وزن‌دار و جهت‌دار  $G$  با  $n$  رأس است که در آن درایه‌ی  $A[i, j]$  برابر وزن یال  $i$  به  $j$  در صورت وجود است؛ اگر این یال موجود نباشد قرار می‌دهیم  $A[i, i] = 0$ . ماتریس  $A^k = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_k$  را در نظر بگیرید. فرض کنید که در ضرب دو ماتریس بهجای ضرب دو عدد عمل جمع آن دو و به جای جمع عمل  $\min A^k[i, j]$  درایه‌ی  $A^k[i, j]$  چه عددی را نشان می‌دهد؟

- ۱) مجموع وزن‌های همه‌ی مسیرهای از رأس  $i$  به رأس  $j$  که دقیقاً از  $k$  یال عبور کرده باشد.  
۲) وزن کوتاه‌ترین مسیر از رأس  $i$  به رأس  $j$  که حداقل از  $k$  یال عبور کرده باشد.  
۳) وزن کوتاه‌ترین مسیر از رأس  $i$  به رأس  $j$  که حداقل از  $k$  یال عبور کرده باشد.  
۴) عددی غیر از گزینه‌های بالا

۱۰۱ - فرض کنید  $n$  پردازه در اختیار داریم که برای هر یک زمان شروع و پایان اجرای آن مشخص است. می خواهیم با کمترین تعداد پردازنده همه پردازه ها را اجرا کنیم. الگوریتم زیر را در نظر بگیرید: در مرحله  $i$  از بین پردازه های باقیمانده، بیشینه تعداد پردازه هایی که با یکدیگر از نظر زمانی همپوشانی ندارند انتخاب کرده و آن ها را به پردازنده  $i$  ام اختصاص می دهیم. این الگوریتم زمانی پایان می پذیرد که پردازه های بدون پردازنده باقی نماند. بزرگترین  $n$  (شماره آخرین مرحله الگوریتم) به عنوان خروجی الگوریتم گزارش می شود. کوچکترین  $n$  که الگوریتم فوق جواب بهینه تولید نمی کند کدام است؟

- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۵

۱۰۲ - با داشتن رابطه  $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$  و مجموعه وابستگی های تابعی  $F = \{BE \rightarrow GH, G \rightarrow FA, D \rightarrow C, F \rightarrow C\}$  کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) رابطه  $R$  نرمال ۳NF نیست.

- (۲) رابطه  $R$  نرمال BCNF نیست.

- (۳) کلیدی وجود ندارد که شامل  $A$  نباشد.

- (۴) کلیدی وجود ندارد که شامل  $D$  نباشد.

۱۰۳ - رابطه زیر را در نظر بگیرید:

#### Course(cname, TA)

وجود تاپل  $(c, t)$  در این جدول نشان می دهد که "کمک استاد" در درس  $c$  است.

می خواهیم همه زوج های  $(TA1, TA2)$  را بدست آوریم که  $TA1$  و  $TA2$  از هم متمایزند و حداقل در یک درس به عنوان کمک استاد با هم همکاری می کنند. می خواهیم هر زوج یک بار نوشته شود، به این معنی که  $(y, x)$  و  $(x, y)$  همزمان در نتیجه آورده نشوند. کدامیک از عبارات جبر رابطه ای زیر این درخواست را به درستی توصیف می کنند؟  
۱)  $\pi_{TA1,TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))$   
۲)  $\pi_{TA1,TA2}[\sigma_{TA1 <> TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))]$   
۳)  $\pi_{TA1,TA2}[\sigma_{TA1 < TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))]$   
۴) هیچ کدام

$$\pi_{TA1,TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course)) \quad (1)$$

$$\pi_{TA1,TA2}[\sigma_{TA1 <> TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))] \quad (2)$$

$$\pi_{TA1,TA2}[\sigma_{TA1 < TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))] \quad (3)$$

۴) هیچ کدام

۱۰۴ - شیمی پایگاه داده زیر را در نظر بگیرید:

کارمندان: Employee (eid, NN, ename)

(هر کارمند یک شماره یکتا (eid) دارد و برای هر کارمند شماره ملی (NN) و نام (ename) او را نگه می‌داریم.)

بخش‌ها: Department (did, dname, address)

(هر بخش یک شماره یکتا (did) دارد و برای هر بخش نام (dname) و آدرس (address) آن را نگه می‌داریم.)

کارمندان هر بخش: WorksIn (eid, did, salary)

(هر کارمند در چه بخشی کار می‌کند و حقوق (salary) او چقدر است.)

پرس و جوی SQL زیر را در نظر بگیرید.

```

SELECT AVG(R.s)
FROM (SELECT SUM(W.salary) AS s
      FROM Employee E, WorksInW
     WHERE E.eid = W.eid
   GROUP BY W.did
UNION ALL
  SELECT 0 AS s
  FROM Department D
 WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                      FROM WorksIn W1
                     WHERE W1.did = D.did)) AS R;
    
```

نتیجه اجرای این پرس و جو بر نمونه زیر از جدول‌های Employee, Department , WorksIn چه خواهد بود؟

Employee		
eid	NN	ename
e1	111111	John
e2	222222	Jack
e3	333333	Bob
e4	444444	Joe

Department		
did	dname	address
d1	Books	a1
d2	Electronics	a2
d3	Health	a3


WorksIn		
eid	did	salary
e1	d1	1
e2	d1	3
e3	d1	4
e4	d3	4

۱۰۵ - رابطه R(A, B, C, D) را در نظر بگیرید. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟


- (۱) A → C آنگاه AB → C و A → B
- (۲) AC → D آنگاه BC → D و A → B
- (۳) AC → BD آنگاه AC → D و A → B
- (۴) A → D آنگاه C → D و AB → BC

اگر در مدار زیر  $v(t) = \sin t$  باشد توان متوسط N چند وات است؟

- ۱۰۶

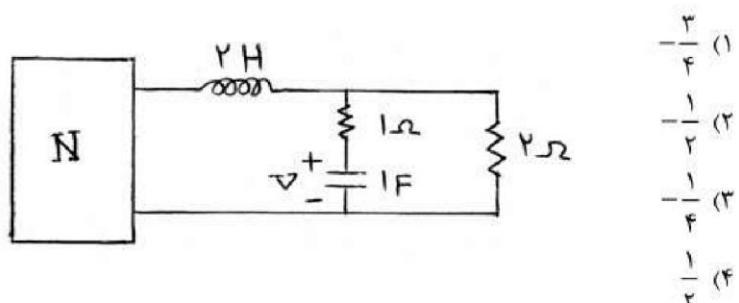
اگر مقاومت معادل از a و b برابر  $4\Omega$  باشد مقدار k برابر است با:

- ۱۰۷

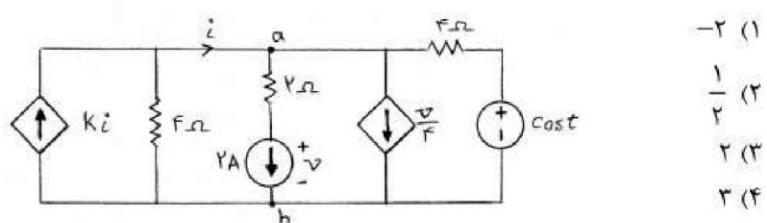در مدار زیر ولتاژ خازن در مدت  $t = \frac{\Delta}{2} \ln 2$  ثانیه به نصف مقدار اولیه اش


می‌رسد. مقدار R چند اهم است؟

- ۱۰۸

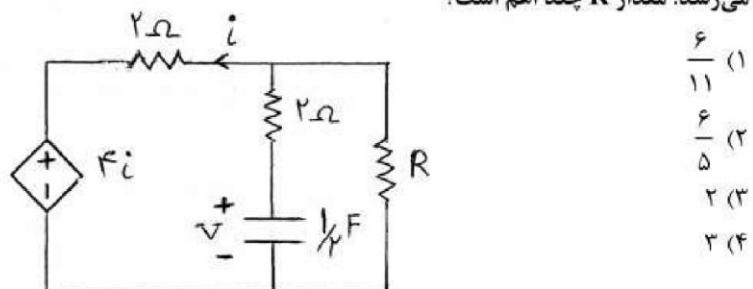

به ازای چه مقداری از R توان متوسط N در حالت دائمی سینوسی، ماکزیمم است؟

- ۱۰۹

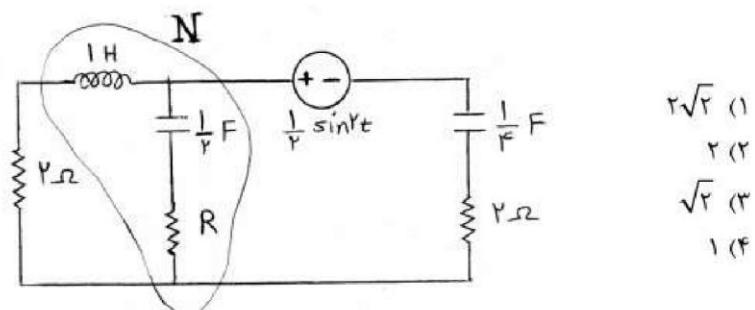

- ۱۱۰ گراف وزن دار و بدون جهت  $G = (V, E)$  و یک درخت فرآگیر کمینه از آن داده شده است. اگر به این گراف یک یال جدید با وزن نامنفی اضافه شود، درخت فرآگیر کمینه جدید را در چه مرتبه‌ای می‌توان به دست آورد؟

$$\mathcal{O}(|E| \log |V|) \quad (1) \quad \mathcal{O}(|V| \log |E|) \quad (2) \quad \mathcal{O}(|V|) \quad (3) \quad \mathcal{O}(|V| + |E|) \quad (4)$$

- ۱۱۱ آرایه‌ای با  $n$  عنصر مجزا داده شده است. فرض کنید که  $a$  میانه این عناصر است. می‌خواهیم به تعداد  $k \leq n/2$  عنصر از این آرایه را انتخاب کنیم که میانه‌ی آن‌ها هم  $a$  باشد. اگر  $k$  یک پارامتر ورودی باشد، با چه مرتبه‌ای این کار را می‌توان انجام داد؟ بهترین جواب را علامت بزنید.

$$\mathcal{O}(n \min\{\log n, k\}) \quad (1) \quad \mathcal{O}(n \log k) \quad (2) \quad \mathcal{O}(nk) \quad (3) \quad \mathcal{O}(n) \quad (4)$$

- ۱۱۲ فرض کنید گراف همیند و بدون جهت  $G$  حداقل دارای ۳ رأس است. می‌دانیم ترتیب رؤیت رأس‌ها در جست‌وجوی عمق‌اول (DFS) و جست‌وجوی سطح‌اول (BFS) از یک رأس مشخص یکسان شده است. کدام گزینه غلط است؟

- (۱) گراف  $G$  می‌تواند گراف کامل باشد.
- (۲) قطر گراف  $G$  حداقل ۲ است.
- (۳) گراف  $G$  می‌تواند یک گراف دوبخشی کامل باشد.
- (۴) گراف  $G$  حتماً یک درخت یا یک گراف کامل است.

- ۱۱۳ قرار است درخت دودویی جست‌وجویی از عناصر  $a_n < a_{n-1} < \dots < a_1 < a_0$  بسازیم. فرض کنید که احتمال جست‌وجو برای  $a_i$  برابر  $p_i$  است و می‌دانیم که  $\sum_{i=0}^n p_i = 1$ . می‌خواهیم درختی بسازیم که میانگین زمان جست‌وجو برای عناصر آن، یعنی  $[1 + \sum_{i=0}^n p_i \times \text{depth}(a_i)] / (n+1)$  کمینه شود. اگر  $C_{ij}$  هزینه‌ی بهینه‌ی ساخت درخت دودویی جست‌وجو از عناصر  $a_j < a_{j+1} < \dots < a_i$  باشد، کدام‌یک از رابطه‌های زیر درست است؟ فرض کنید  $C_{i+1,i} = 0$ .

$$C_{ij} = \min_{i \leq k \leq j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\} + \sum_{r=i}^j p_r \quad (1)$$

$$C_{ij} = \min_{i \leq k \leq j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\} \quad (2)$$

$$C_{ij} = \min_{i < k < j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\} + \sum_{r=i}^j p_r \quad (3)$$

$$C_{ij} = \min_{i < k < j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\} \quad (4)$$


- ۱۱۴ فرض کنید دو عدد  $a$  و  $b$  بیتی را می‌توان با هزینه‌ای برابر  $\mathcal{O}(\max\{a,b\})$  جمع کرد. می‌خواهیم  $n$  عدد ۱ بیتی (۰ یا ۱) را با هم جمع کنیم. هزینه‌ی این کار بسته به ترکیب داده‌ی ورودی ممکن است متفاوت باشد. هزینه‌ی این کار در بهترین و بدترین حالت کدام است.

$$\begin{array}{ll} (1) \text{ بهترین: } \mathcal{O}(n) \text{ و بدترین: } \mathcal{O}(n \lg n) & (2) \text{ بهترین: } \mathcal{O}(n) \text{ و بدترین: } \mathcal{O}(n \log n) \\ (3) \text{ بهترین: } \mathcal{O}(n) \text{ و بدترین: } \mathcal{O}(n \lg n) & (4) \text{ بهترین: } \mathcal{O}(n) \text{ و بدترین: } \mathcal{O}(n \log n) \end{array}$$


- ۱۱۵- می‌خواهیم  $n$  پردازه را بر روی یک پردازنده اجرا کنیم. اجرای پردازه‌ی  $t$ ام  $p_i$  ثانیه طول می‌کشد و اجرای آن باید حداقل تا زمان  $d_i$  به پایان برسد؛ در غیر این صورت باید به میزان  $d_i - t_i$  جریمه‌ی دیرکرد پرداخت شود که  $t_i$  زمان اتمام اجرای پردازه‌ی  $i$ ام است. هدف پیدا کردن الگوریتمی برای زمان‌بندی پردازه‌ها است که مجموع جریمه‌ی دیرکردها کمینه شود. اجرای پردازه‌ها براساس کدام یک از ترتیب‌های زیر مجموع جریمه‌ی دیرکردها را کمینه می‌کند؟

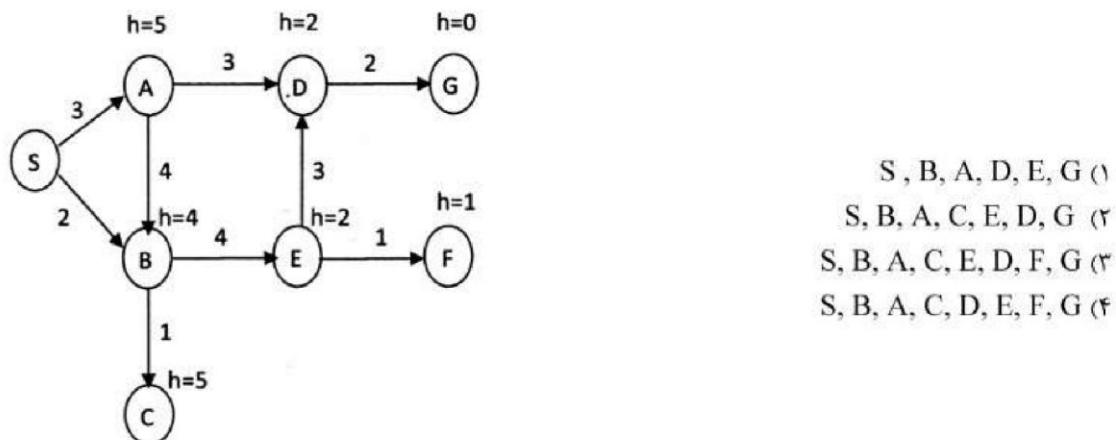- (۱) به ترتیب غیرنژولی  $d_i$ ها  
 (۲) به ترتیب غیرنژولی  $p_i$ ها  
 (۳) هیچ کدام


- ۱۱۶- در گراف مقابل، اعداد کنار یال‌ها هزینه عبور از آن یال و مقدار تابع اکتشافی  $h$  کنار هر گره نوشته شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر (از چپ به راست) ترتیب ملاقات (Visit) گره‌های این گراف توسط روش<sup>\*</sup> A\* را نشان می‌دهد؟ فرض کنید فرزندان هر گره به ترتیب حروف الفبای لاتین تولید می‌شوند. در شرایط مساوی به گره‌ای که زودتر تولید شده است، اولویت دهدید.



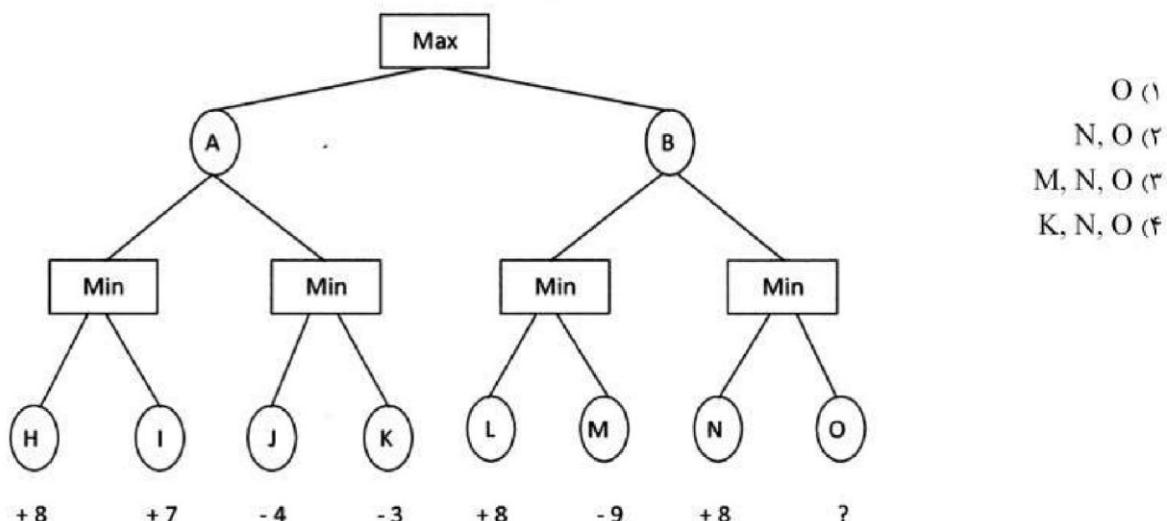- ۱۱۷- در درخت زیر، دو گره A و B از نوع گره شанс (Chance) و معادل عمل تصادفی انداختن یک سکه هستند. در صورتی که بدانیم مقدار کمینه و بیشینه تابع ارزیابی گره‌های برگ، به ترتیب برابر با 10- و 10+ است، در روش هرس آلفا- بتا، کدام یک از گره‌های این درخت هرس خواهد شد؟



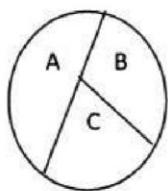- ۱۱۸ - مساله ارضی محدودیت (**Constraint Satisfaction**) رنگ کردن نقشه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید می‌خواهیم این نقشه را با تنها یک رنگ، رنگ آمیزی کنیم (شهرهای مجاور نباید هم‌رنگ باشند). با این فرض، گراف **K-Consistency** (این مساله به ازای چه مقدار (مقادیر) K، دارای خاصیت محدودیت) است؟



(۱) فقط K=0

(۲) فقط K=1

(۳) K=2 و K=1

(۴) K=3 و K=1

- ۱۱۹ - کدام یک از موارد زیر، فرم نرمال عطفی (**Conjunctive Normal Form**) جمله منطق مرتبه اول مقابل است؟

$$\forall x [ \forall y [ \neg A(y) \vee B(x, y) \Rightarrow [ \neg \forall y B(y, x)] ]]$$

$$(A(f(x)) \vee \neg B(g(x), x)) \wedge (\neg B(x, f(x)) \vee \neg B(g(x), x)) \quad (1)$$

$$(A(y) \vee \neg B(y, x)) \wedge (\neg B(x, y) \vee \neg B(y, x)) \quad (2)$$

$$(A(f(x)) \vee \neg B(f(x), x)) \wedge (\neg B(x, f(x)) \vee \neg B(f(x), x)) \quad (3)$$

$$(A(y) \vee \neg B(g(y), x)) \wedge (\neg B(x, f(x)) \vee \neg B(g(y), x)) \quad (4)$$

- ۱۲۰ - برای استفاده از روش **Resolution**، لازم است پایگاه دانش و نقیض حکم مورد نظر، به فرم کلازا (Clausal Form) تبدیل شوند. پس از این تبدیل، عمل استاندارد سازی (متمايز کردن) متغیرهای کلازاها انجام می‌شود. عدم انجام این استانداردسازی چه تاثیری بر عملکرد الگوریتم **Resolution** خواهد داشت؟

(۱) ویزگی صحیح بودن (Soundness) الگوریتم نقض می‌شود.

(۲) ویزگی کامل بودن (Completeness) الگوریتم نقض می‌شود.

(۳) هر دو ویزگی صحیح بودن و کامل بودن الگوریتم نقض می‌شود.

(۴) فقط از کارایی (سرعت) الگوریتم کاسته خواهد شد.

- ۱۲۱ - در هر مرحله از برنامه‌ریزی با ترتیب جزیی (**Goals**) باقیمانده مساله انتخاب می‌شود. هدف انتخاب شده توسط یکی از کنشهای (**Actions**) موجود در برنامه یا اضافه کردن یک کنش جدید به برنامه تامین می‌شود. سپس برنامه از لحظه تهدیدهای (**Threats**) احتمالی بررسی می‌شود. فرض کنید در مرحله ای از برنامه‌ریزی، هدف P انتخاب و به وسیله کنش A که در برنامه موجود بوده است، تامین شود. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد بررسی تهدیدهای احتمالی صحیح است؟

(۱) با توجه به اینکه کنش A در برنامه موجود بوده است، تهدید جدیدی رخ نمی‌دهد و در این حالت نیازی به بررسی نیست.

(۲) در این حالت، کافی است فقط احتمال تهدید شدن هدف P از سوی کنشهای موجود در برنامه بررسی شود.

(۳) در هر حالت، لازم است کلیه اهداف به دست آمده از نظر تهدیدهای احتمالی از سوی کلیه کنشهای موجود در برنامه بررسی شود.

(۴) کافی است احتمال تهدید شدن هدف P از سوی کنشهای موجود در برنامه و تهدید شدن اهداف به دست آمده در مراحل قبل، از سوی کنش A بررسی شود.